

## 6 VERSO IL MICROPROCESSORE


21.1

• Processori: sistemi a controllo di programma

- Circuiti in grado di eseguire sequenze di istruzioni conservate in un dispositivo specifico (RAM, ROM)

- Macchine sequenziali complesse sincrone  
Partiamo dal modello base di rete logica

> Modello di Moore

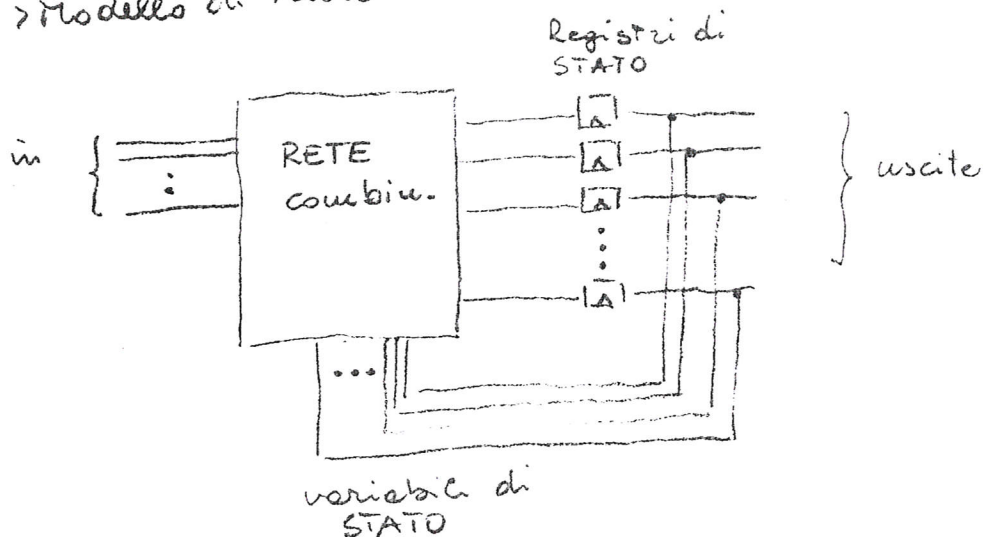


E' evidente che la funzionalità della rete è contenuta nel cabloggio delle rete combinatorie.

> Idea: cerchiamo di separare capacità "OPERATIVE" della capacità di gestire il flusso delle operazioni

• Alcuni registri si "specializzano" a supporto dell'esecuzione delle operazioni (appoggio ai dati)

• Altri servono per gestire il "flusso" di esecuzione del programma

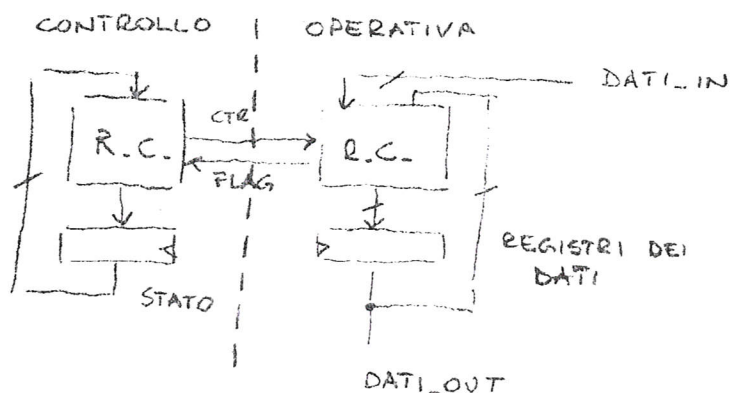- Modello di macchina divisa in PARTE OPERATIVA e PARTE CONTROLLO



- Come può essere realizzata una PARTE OPERATIVA.



> Il progetto è fortemente influenzato dalle applicazioni per cui è pensato il processore

- Elaborazioni di calcolo di tipo generale
- Elaborazione di segnale
- Rappresentazione dell'informazione, tipi di dati


> Ha una struttura "data path", formata da registri, bus, e blocchi operatori

> Proponiamo, a titolo di esempio, una parte operativa con cui si possano realizzare semplici operazioni logiche e l'incremento

  
- La dotiamo di 4 registri intercambiabili di uso generale (a 4 bit) con abilitazione "E"
- Diamo la possibilità alla parte di controllo di caricare i registri con un valore "immediato"
- Prevediamo un operatore INC, AND, NOT, XOR con operazioni logiche "bit-wise".



Registro con abilitaz.

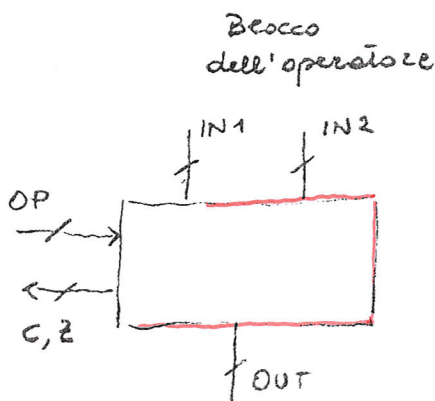


Blocco dell'operatore

 


OP2	OP1	OP0	Operazione
0	0	0	AND (IN1, IN2)
0	0	1	-
0	1	1	INC (IN1)
0	1	0	XOR (IN1, IN2)
1	1	0	NOT (IN1)

• Si ha quindi:

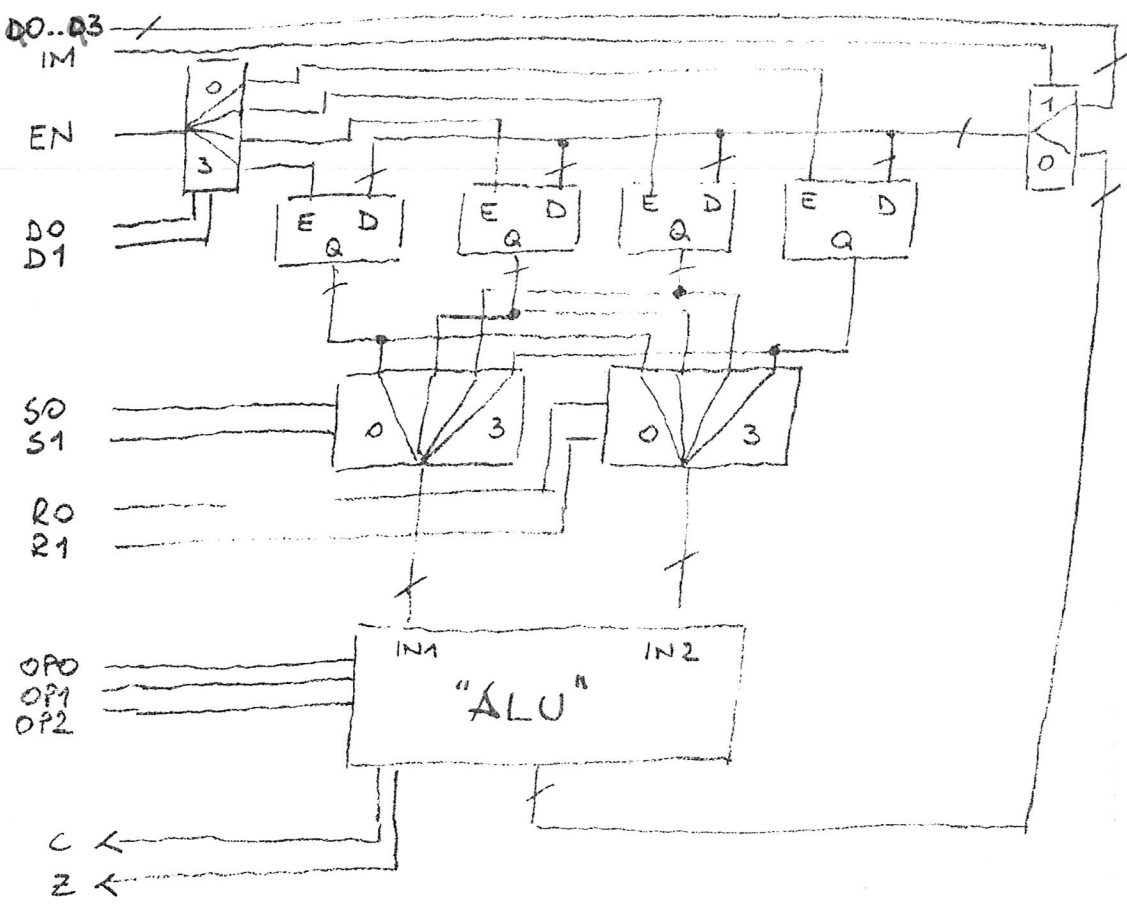


> Questa parte operativa prevede quindi "istruzioni" da 15 b, che predispongono le varie parti per eseguire quanto richiesto

 • NON tutte le combinazioni dei 15 b sono significative



- Possiamo immaginare di realizzare la parte di controllo in modo "strutturato", al fine di abilitarla a eseguire flussi di operazioni MODIFICABILI sulla base delle operazioni esterne


## ESEMPIO

 

- > Le OP vengono eseguite "imponendo" una certa (15b) parola con segnali di controllo alla parte operativa
- > I test sono eseguiti su combinazioni logiche di segnali provenienti dalla parte operativa (Z o C)
- > Si usa, perciò un'architettura, basata su MEMORIA, per realizzare questo diagramma che prende il nome di SEQUENZIATORE.


- Serve un REGISTRO di appoggio per indicare lo STATO corrente ( $n^{\circ} \text{ STATI} = 2^{n^{\circ} \text{ bit}}$ )
- Serve un meccanismo per decidere lo STATO futuro, imponendo il test
- I bit che gestiscono l'OPERAZIONE devono essere inviati alla parte operativa (sono i 15b visti prima)

> Sequenziatore "Standard"

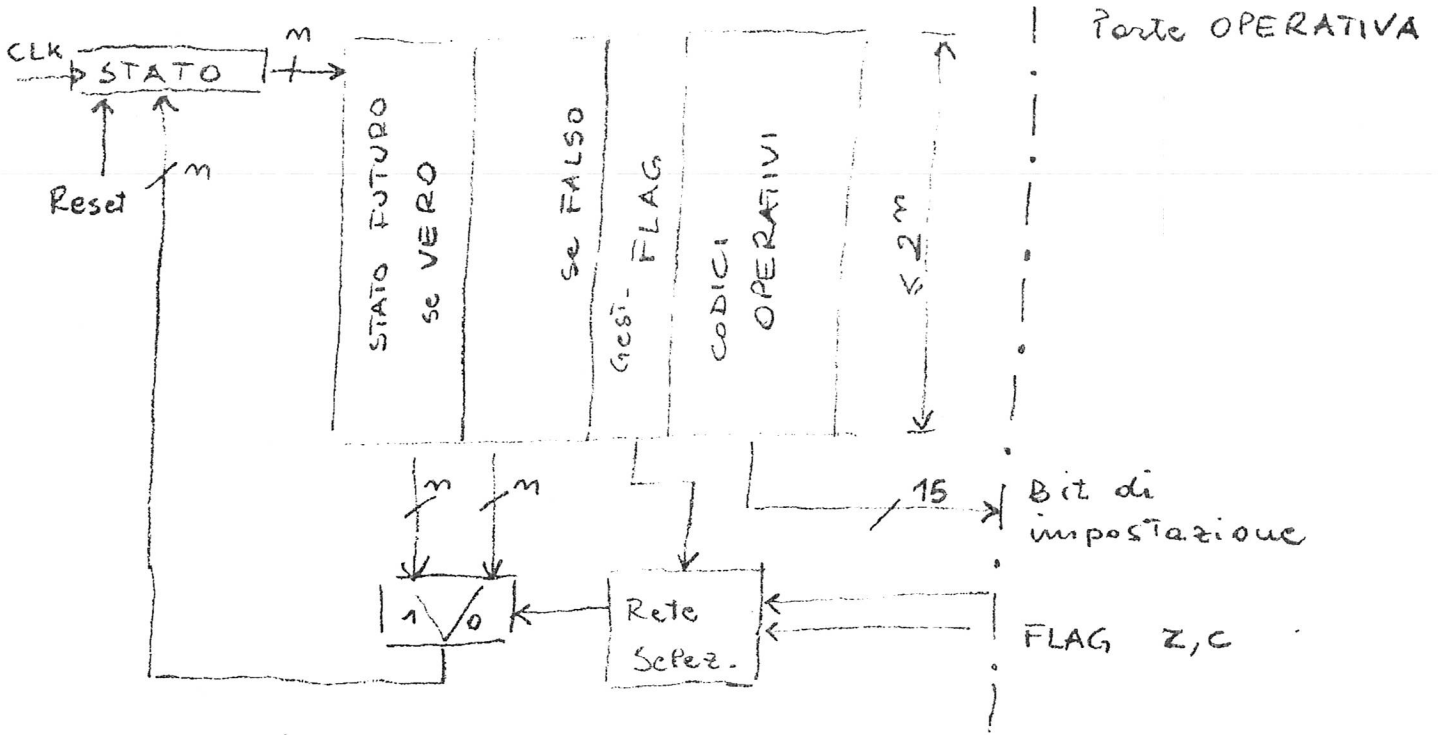

> Se le operazioni previste nell'esecuzione del programma vanno eseguite SEQUENZIALMENTE, la struttura può essere significativamente semplificata usando un contatore con CARICAMENTO parallelo

contatore

 



- Possiamo vedere cosa significa programmare quella struttura in modo da realizzare, in RO, un contatore che conta continuamente da 5 a 11 e riparte ogni volta da capo.

> Si tratta di scrivere il contenuto della memoria, in modo che le operazioni siano corrette

• Facciamo riferimento all'architettura con registro

Indirizzo Stato	FUTURO 1	FUTURO 0	FLAG	CODICE OP!	Comm
0	1	-	1	5, 1, 1, 1, -, -, -	R1 ← 5
1	2	-	1	11, 1, 1, 2, -, -, -	R2 ← 11
2	3	-	1	-, 0, 1, 0, 1, 1, 0	RO ← R1
3	4	-	1	-, 0, 1, 0, 0, -, 3	INC RO, RO
4	3	2	Z	-, 0, 0, -, 0, 2, 2	XOR RO, R2, -

> Siamo riusciti a ottenere una funzionalità "evoluta" solo cambiando il contenuto della memoria interna del processore, cioè il MICROCODICE.

- Limiti dell'approccio "POPC" proposto

> Le "istruzioni" sono in forma "estesa" - Richiedono grandi quantità di memoria.

> la memoria del μCODICE influenza pesantemente le prestazioni del processore -

• Non può essere troppo grossa

• Deve essere facile da "raggiungere" e modificare

> SOLUZIONE:

• Usare un secondo livello per codificare le istruzioni in forma COMPATTA

• Usare il μCodice per costruire un INTERPRETE di questo nuovo tipo di istruzioni (livello ASSEMBLER)

CPU


- Processore con comandi ~~assembler~~

L'architettura di questo sistema prevede una parte CONTROLLO specializzata, in grado di dialogare con una memoria esterna tramite un bus

> Servono alcuni registri di appoggio, per l'indirizzo della memoria e per le istruzioni caricate da eseguire

> Occorre stabilire un flusso ciclico, che dopo una inizializzazione, prelevi sequenzialmente (riconoscendo le eccezioni) le istruzioni, le esegua.

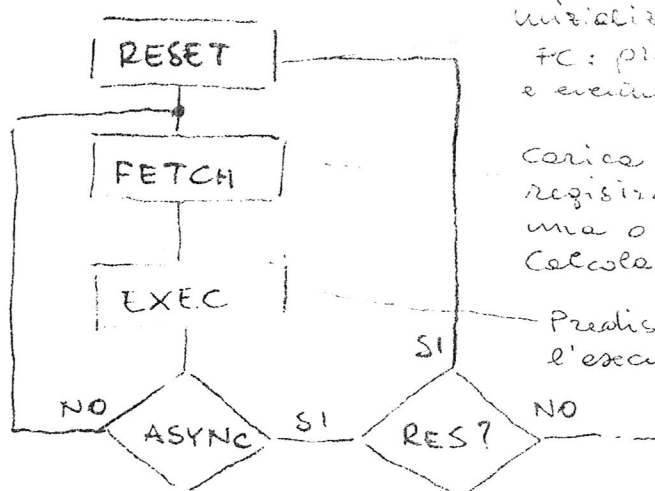- Si può prevedere anche la possibilità di interrompere con segnali esterni (RES, INT, HALT) questo flusso



Inizializza il registro di indirizzo  
PC: program counter  
e eventualmente gli altri registri

Carica l'istruzione nel suo  
registro di appoggio; vede se è su  
una o più parole.  
Calcola l'indirizzo successivo

Prepara la parte operativa per  
l'esecuzione, in uno o più cicli

- Per "scompartire" l'istruzione assembler occorre una rete combinatoria di decodifica, che interpreti i diversi campi che sono stati inseriti nell'istruzione

> Proseguendo nel nostro esempio, possiamo immaginare un processore con il seguente assembler:

```

INC RD
AND RD, RS
XOR RD, RS
NOT RD
LD RD, RS
LDI RD, M
JP n
JP c, n
NOP
  
```

(CODICI "MNEMONICI")

- Possiamo organizzare i comandi su parole (1 o più) di 8 b, eseguendo vari compiti



codice OPERATIVO

- indica QUALE operazione
- in CHE MODO sono indicati gli operandi e DOVE trovarli
- specifica SE il comando è su 1 o più parole
- specifica SE occorre fare salti


operandi o altre informazioni utili per eseguire l'operazione

- Proviamo a costruire i codici per le istruzioni proposte (codice mnemonico → codice binario)

NOP	00000000	1	D, S	
LD RD, RS	0001 D S	1	00	R0
LDI RD, m	10 D m	1	01	R1
			10	R2
			11	R3
NOT RD	0010 D ddi	1	C	
INC RD	0011 D 100	1	00	Z
AND RD, RS	0100 D S	1	01	NZ
XOR RD, RS	0101 D S	1	10	C
			11	NC
JP c, m	11 C mh	2		
JP m	0111 mh	2		


- Abbiamo fissato in 4096 locazioni lo spazio di memoria e in 12 b la dimensione del registro PC

MEMORIA EXT (ROM)

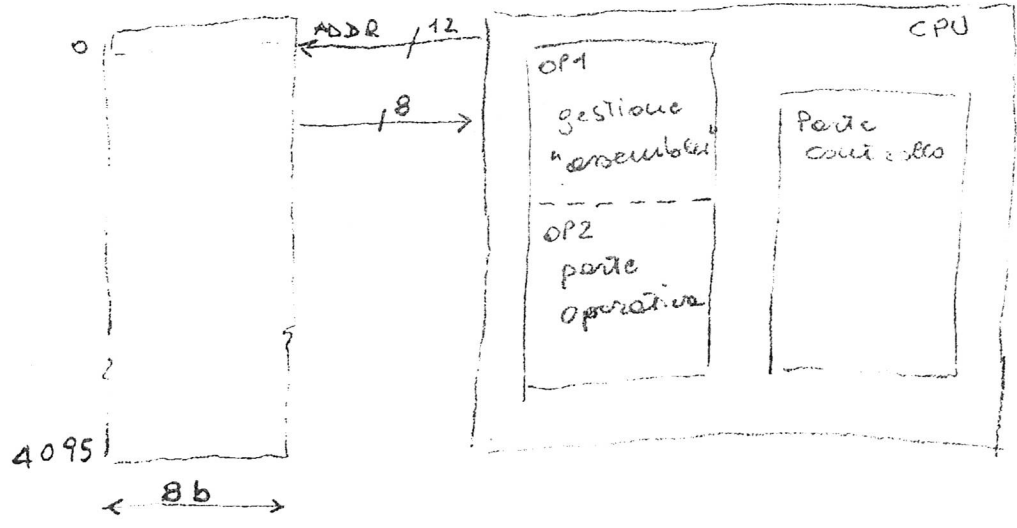




 
> I nuovi registri possono essere considerati alla stessa stregua di quelli della parte operativa  
 Vediamo di specificarli



 
> Nella parte OPERATIVA occorre aggiungere un registro (FLAG) per memorizzare il valore dei bit Z e C dopo le operazioni aritmetiche,


 
> Ricapitoliamo la nuova configuration per poter progettare il sequenziatore



- Possibile microcodice

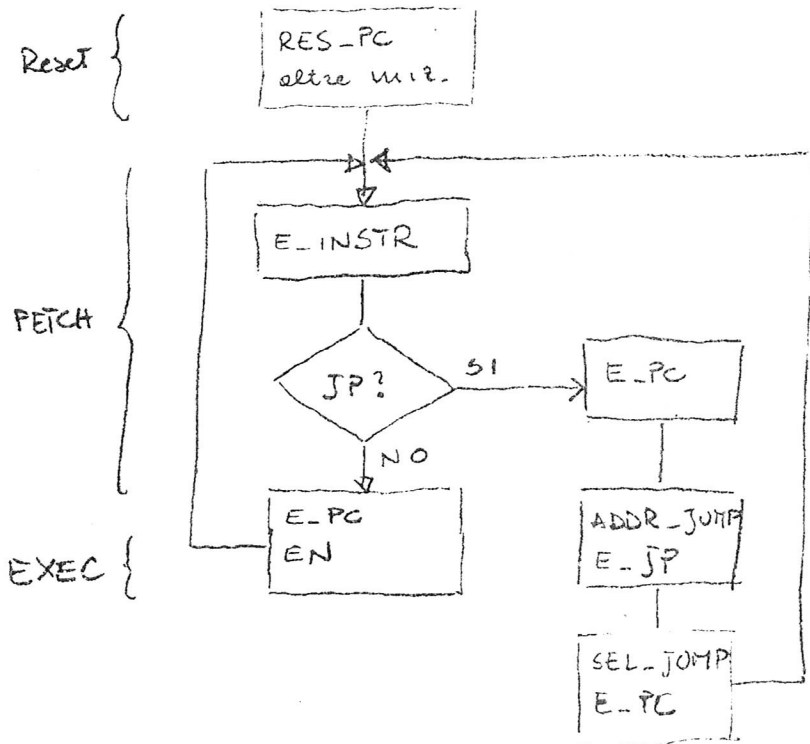

• Macchina a 6 stati  
Una istruzione "normale"  
richiede 2 CLOCK

• Il salto ne richiede 4

- Vediamo il programma assembler che realizza il 21.11 precedente contatore

byte	ADDR	ISTR	
1	loop:	LDI R0, 5	
1	loop1:	LDI R2, 11	
1		INC R0	
1		XOR R2, R0	; confronto con 11
2		JP Z, loop	
2		JP loop1	

8 byte

- Tempo di esecuzione del ciclo 70 cicli di clock

TRACCIA

CLK	OPCODE	OPERANDI	REGISTRI
0	LDI	R0, 5	R0 = 5
2	LDI	R2, 11	R2 = 11
4	INC	R0	R0 = 6
6	XOR	R2, R0	R2 = 11 XOR 6 ≠ 0
8	JP	Z, loop	non eseguite
12	JP		eseguite
14	LDI	R2, 11	R2 = 11
16	INC	R0	R0 = 7
18	XOR	R2, R0	R2 = 11 XOR 7 ≠ 0
20	JP	Z, loop	
24	JP		
60	JP		
62	LDI	R2, 11	
64	INC	R0	R0 = 11
66	XOR		
70	JP	Z, loop	eseguite

Ripete

- Set di istruzioni di un  $\mu P$

- > Caricamento e spostamento dati  
Registri, memoria, I/O
- > Eseecuzione di operazioni  
logiche, aritmetiche, spostamento di b.t, selezione di bit
- > Controllo del flusso di esecuzione  
Salti, sottoprogrammi

- Architetture CISC/RISC

- > Set di istruzioni  
COMPLESSO
- > Set di istruzioni  
RIDOTTO

Maggiore capacità operative  
Istruzioni "lente"

Pochissime istruzioni veloci  
Individuare le più usate e  
ottimizzarle

- Architetture Harvard/Von Neumann

