

SCHEDA ASE1904		Data: 12 Aprile 2019
Cognome	Nome	

ESERCIZIO N°1


8 punti

Realizzare una subroutine per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, che esegue il prodotto scalare tra due vettori di 256 componenti, costituite da 1 valore intero con segno su 1 byte, il cui primo elemento è rispettivamente puntato da X e Y, lasciando il risultato (determinare quanti byte occorrono per la sua rappresentazione senza che si abbia overflow) a partire dalla locazione indicata da Z (iniziando dal byte meno significativo).

 ESERCIZIO N°2

6 punti

Disegnare lo schema logico in forma normale a minimo numero di letterali (scegliendo la migliore tra SP e PS) della funzione combinatoria realizzata dalla seguente rete:



ESERCIZIO N°3

5 punti

- Disegnare lo schema circuitale a porte logiche (AND, OR, NOT, XOR) di un full-adder e di un half-adder e determinarne il T_{pd} massimo in funzione del ritardo delle porte usate.
- Usando i circuiti di cui al punto a) disegnare lo schema circuitale di un blocco sommatore/sottrattore che opera in C2 su 2 operandi a 6 bit e restituisce in uscita il risultato su 6 bit con un flag di overflow, e determinarne il T_{pd} massimo.

ESERCIZIO N°4

4 punti

Avendo a disposizione chip di memoria SRAM da 2 M x 3 (costo 0,42 €) e da 1 M x 4 (costo 0,28 €), progettare un modulo di memoria da 4 M x 16 a costo minimo.

ESERCIZIO N°5

5 punti

Disegnare lo schema logico di un comparatore digitale (in grado di fornire l'indicazione $A < B$, $A > B$ oppure $A = B$) tra numeri a 8 bit con segno rappresentati in C1.

ESERCIZIO N°6

5 punti

Dati i numeri $X = -\pi/3$, $Y = -\sqrt{5} + 6/25$, $Z = -13/7$

- a) Determinare il numero minimo di bit per rappresentarli in virgola fissa e MS con un errore assoluto minore o uguale in modulo a 10^{-2} e trovare quindi la loro rappresentazione MS.
- b) Determinare la loro rappresentazione in virgola mobile nel formato standard IEEE 754 singola precisione (binary32).
- c) Se si usa il microcontrollore AVR XMEGA analizzato durante il corso, quale errore si commette nel rappresentare con una rappresentazione frazionale C2 su un singolo registro i numeri di cui sopra?

1

Realizzare una subroutine per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, che esegue il prodotto scalare tra due vettori di 256 componenti, costituite da 1 valore intero con segno su 1 byte, il cui primo elemento è rispettivamente puntato da X e Y, lasciando il risultato (determinare quanti byte occorrono per la sua rappresentazione senza che si abbia overflow) a partire dalla locazione indicata da Z (iniziando dal byte meno significativo).

```
/*
Il risultato richiede 3 byte in quanto il suo range è
-256*127*128..256*128*128, ovvero  $-2^{22}+2^{15}..2^{22}$ 
*/
scalarXY:
    push R0
    push R1
    push R2
    push R16
    push R17
    push R18
    push R20
    push R21
    push R22
    clr R20 //azzera l'accumulatore
    clr R21
    clr R22
    clr R16 //256 cicli
loop:
    ld R17,X+
    ld R18,Y+
    muls R17,R18
    sbc R2,R2 //se prodotto negativo, viene -1
    add R20,R0 //accumula il risultato esteso in segno
    adc R21,R1
    adc R22,R2
    dec R16
    brne loop
    std Z+0,R20 //salva il risultato
    std Z+1,R21
    std Z+2,R22
    dec XH //ripristina i puntatori
    dec YH
    pop R22
    pop R21
    pop R20
    pop R18
    pop R17
    pop R16
    pop R2
    pop R1
    pop R0
    ret
```

② Esaminiamo i 3 ingressi della porta XOR terminate (F, G, H dall'alto)

$$F = \overline{AD} \cdot (B \oplus C) = AD + \overline{(B \oplus C)}$$

$$G = (B \oplus C) + \overline{D} + C$$

$$H = E \cdot \overline{C}$$

Costruiamo le mappe delle 3 funzioni

BC \ AD		AD				
		00	01	11	10	
BC	00	1	1	1	1	1
	01	0	0	1	0	0
	11	1	1	1	1	1
	10	0	0	1	0	0

BC \ AD		AD				
		00	01	11	10	
BC	00	1	1	1	1	1
	01	1	1	1	1	0
	11	1	1	1	1	1
	10	1	0	0	1	0

BC \ AD		AD				
		00	01	11	10	
BC	00	0	0	0	0	1
	01	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	1
	10	0	0	0	0	0

E=0













E=1

eseguiamo XOR bit a bit

BC \ AD		AD				
		00	01	11	10	
BC	00	0	0	0	0	1
	01	1	1	0	1	0
	11	0	0	0	0	1
	10	1	0	1	1	0

Cerca le sintesi ottime
ST

PS

            

TUTTI ESSENZIALI


21 letterali

18 letterali

Conviene le sintesi PS - Espressione in forma normale


$$U = (B+C+E) \cdot (\bar{A} + \bar{D} + \bar{C}) (\bar{B} + \bar{C}) (\bar{A} + \bar{B} + \bar{E}) (D + \bar{B} + \bar{E}) \cdot (A + \bar{D} + \bar{B} + E)$$

Schematics logics

 

3


HALF ADDER

 


Ritardi
(t_{AND})

(t_{XOR})

FULL ADDER

 


($t_{AND} + t_{OR3}$) = (t_{carry})

 


($2 t_{XOR}$) = (t_{sum})

 SOMMA-SOTTRATTORE a 6 bit (con full-adder e rete per OV) C2



 Si ha overflow quando il risultato ha segno diverso dai due operandi CONCORDI



$$t_{S5} = 5 t_{carry} + t_{sum}$$

$$t_{OV} = t_{S5} + t_{NOT} + t_{AND3} + t_{OR}$$

④

Confronto sul costo per bit (o per Mb)


A: $2M \times 3$ $0,42/6 = 7 \text{ ¢/Mb}$

B: $1M \times 4$ $0,28/4 = 7 \text{ ¢/Mb}$


Il costo unitario è uguale
Convergenza (a pari costo)
SOLUZIONI SENZA SPRECHI

Può convenire, per ridurre le parti in inventario, usare solo chip B. Si ha un montaggio più regolare e modulare.

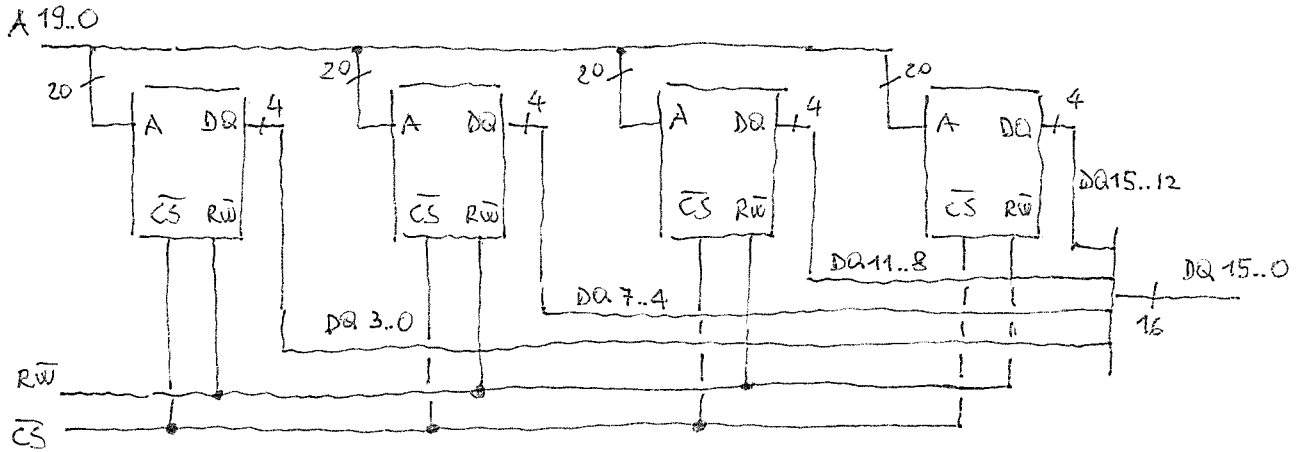Aumento dimensione parole $4 (1M \times 4) \rightarrow 1M \times 16$



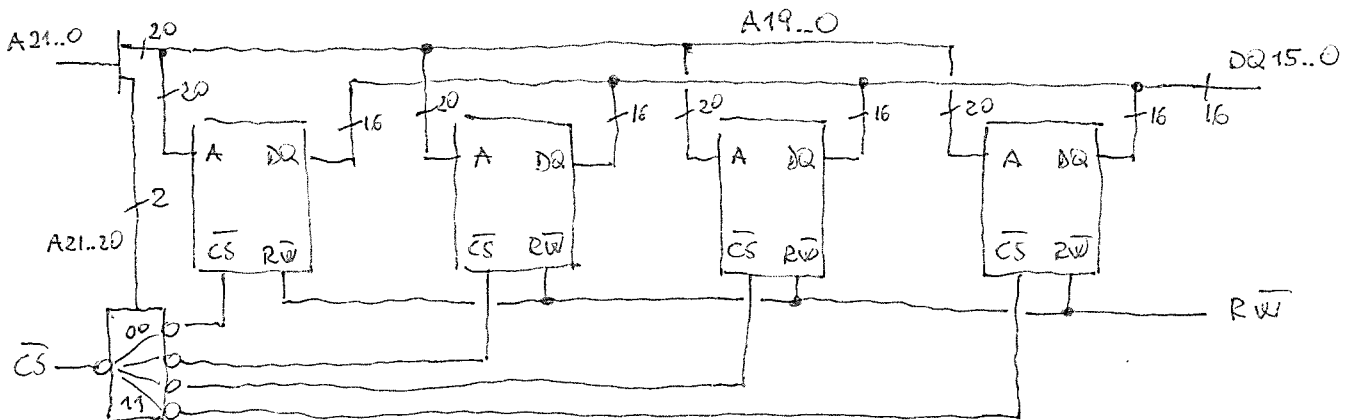
Aumento del numero di parole $4 (1M \times 16) \rightarrow 4M \times 16$




(DENY in logica negata)

In totale 16 chip ; costo 448 €

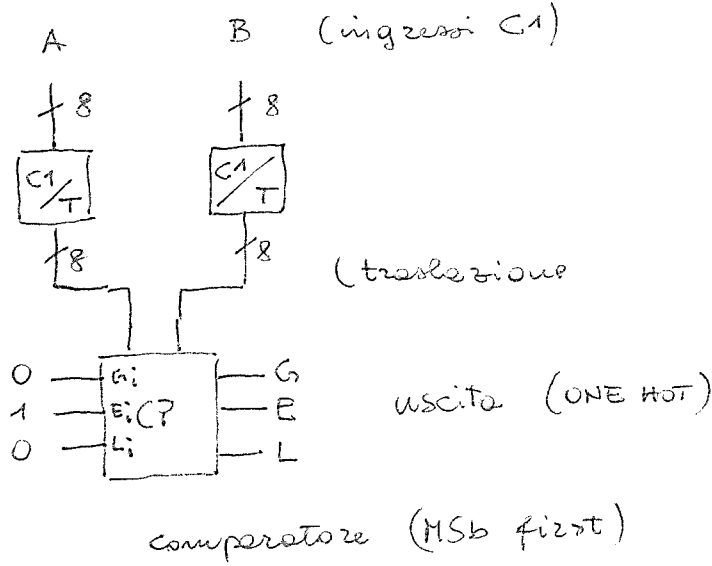5) Per risolvere il problema dato conviene passare in TRASLAZIONE e usare un normale comparatore binario




Schemi logici: convertitore

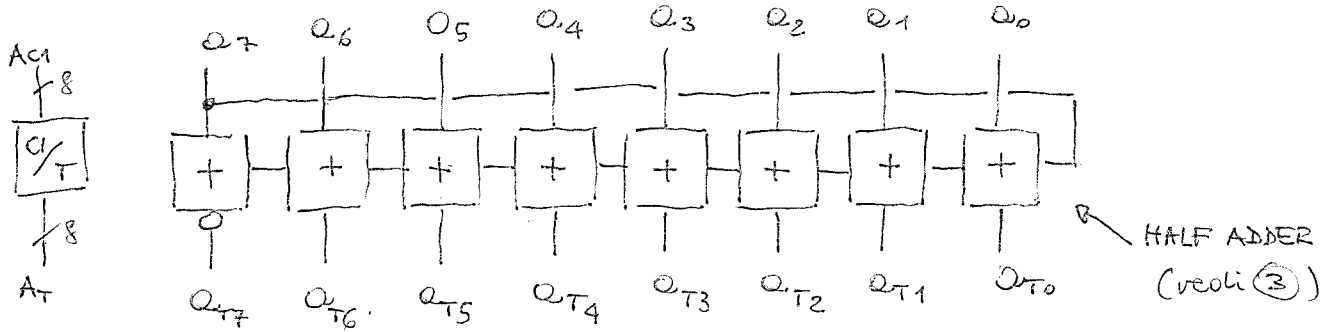

- Se negativo SOMMA 1 per passare a C2
- Inverte il bit PIU' SIGNIFICATIVO per passare a T

 comparatore MODULARE: schema del modulo relativo al singolo bit



⑥ Per avere errore assoluto sicuramente minore di 10^{-2} occorre PER LA PARTE FRAZIONALE

6 cifre con arrotondamento (molt per 64 e arrotondo)
 7 cifre con troncamento (molt per 128 e tronc)

$$|-\pi/3| = \begin{array}{c} \text{err} \\ 1.000011 \\ \text{trunc} \end{array} \quad 1.0000110$$

$$|-\sqrt{5}+6/25| = 10.000000 \quad 1.1111111$$

$$|-13/7| = 1.110111 \quad 1.1101101$$

Interessante osservare che se si sceglie l'ARROTONDAMENTO, occorre un bit in più per la parte intero (e poi uno per segno)

a) Rappresentazione completa con TRONCAMENTO MS

$$X \quad 11.0000110$$

$$Y \quad 11.1111111$$

$$Z \quad 11.1101101$$

c) Passo in C1 (invertito bit) e poi in C2 (somma 1), arrotondando su 8 bit

$$\hat{X} \quad 10.1111001 \quad 10.1111010 \quad 10.111101$$

$$\hat{Y} \quad 10.0000000 \quad 10.0000001 \quad 10.000001$$

$$\hat{Z} \quad 10.0010010 \quad 10.0010011 \quad 10.001010$$

(C1)

(C2)

(C2) err.

Valuto l'errore assoluto (uso 4 cifre significative)

$$\hat{X} - X = 0,0003226$$

$$\hat{Y} - Y = 0,01169 \quad (> 0,01)$$

$$\hat{Z} - Z = 0,01339 \quad (> 0,01)$$

b) Représentation binaire 32 IEEE754 (2008)

$$(-1)^S \cdot 2^{E-127} (1 + T \cdot 2^{-23})$$

	S	E	T
X	1011111111	00001100000	.101010010010
Y	1011111111	11111110111	.111100101000
Z	1011111111	11011010110	.011011011011