

Il testo deve essere riconsegnato nella cartellina. Non è ammessa la consultazione degli appunti e dei compiti precedenti. Si possono consultare i data sheet. **Non usare il colore rosso nello svolgimento.**

ESERCIZIO N°1

5 punti

Progettare una rete combinatoria, facente uso di blocchi noti (porte logiche elementari, multiplexer, full-adder, ecc.) in grado di eseguire la somma o la sottrazione (su controllo si un segnale SUM!/SUB) di 2 numeri relativi a 4 bit, rappresentati in C1 e il cui risultato (per il risultato scegliere il numero di bit minimo che garantisce in ogni caso la rappresentabilità) sia pure rappresentato in C1.

ESERCIZIO N°2

8 punti

Realizzare una subroutine per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU che valuta in R16 la parte intera della radice quadrata del valore senza segno contenuto in X (cioè nella coppia di registri R27:R26).

ESERCIZIO N°3

5 punti

Realizzare in forma SP ottima una rete combinatoria a 5 ingressi (X_4, X_3, X_2, X_1 e X_0) e una uscita non completamente definita, che ha la tabella di verità seguente:

-, 0, -, 0, 1, -, -, 0, 1, 0, -, 1, 1, 1, 0, -, 0, 0, 0, -, 0, 0, 1, 0, -, 0, 1, 1, 1, 1, -, 0.

Indicare tutti gli **implicanti essenziali** della funzione, evidenziando un mintermine che giustifica l'indicazione di essenziale.

ESERCIZIO N°4


5 punti

Avendo a disposizione chip di memoria SRAM da 1 M x 3 (costo 0,30 €) e da 2 M x 5 (costo 0,85 €), progettare un modulo di memoria da 4 M x 17 a costo minimo.

 ESERCIZIO N°5

6 punti

Disegnare lo schema logico di una macchina sequenziale sincrona secondo il modello di Moore con un ingresso e una uscita; quando la macchina rileva un fronte in salita dell'ingresso (campionato su 2 fronti di clock consecutivi) la macchina reagisce ponendo in uscita un impulso di 2 cicli di clock. La presenza di un ulteriore fronte durante l'impulso ne prolunga la durata, che si protrarrà in ogni caso per 2 cicli dopo l'ultimo fronte in salita rivelato in ingresso. Si hanno a disposizione D-FF e porte logiche elementari (AND, OR, NOT).



ESERCIZIO N°6


4 punti

Disegnare lo schema logiche di un D-latch con abilitazione e reset prioritario, usando solo NOR (e NOT).


1

Analisi del range (C1) per somma-sottrazione
Range degli operandi [-7..7]
Range del risultato [-14..14]: sempre rappresentabile con 5 bit

 
Strategia: converto in C2, estendo, uso un comune somma-sottrattore, riconverto in C1



C1->C2+ext
per entrambi gli operandi

 

somma-sottrattore
in C2 a 5 bit

 

C2->C1 su 5 bit
non si può avere OV

```
sqrt: //metodo per approx successive
push R0
push R1
push R17
clr R16
ldi R17,0b10000000 //tentativo iniziale
s1:
  add R16,R17 //aggiunge al tentativo
  mul R16,R16 //esegue il quadrato
  cp XL,R0
  cpc XH,R1
  brcc s2
  sub R16,R17 //tentativo abortito
s2:
  lsr R17 //divide per 2
  brne s1
pop R17
pop R1
pop R0
ret
```

Tabella di verità

-, 0, -, 0, 1, -, -, 0, 1, 0, -, 1, 1, 1, 0, -, 0, 0, 0, -, 0, 0, 1, 0, -, 0, 1, 1, 1, 1, -, 0

X1,X0		X3,X2							
		00	01	11	10	00	01	11	10
00	-	1	1	1	0	0	1	-	
01	0	-	1	0	0	0	1*	0	
11	0	0	-	1	-	0	0	1	
10	-	-	0	-	0	1	-	1	

X4=0 X4=1

X1,X0		X3,X2							
		00	01	11	10	00	01	11	10
00	0	4	12	8	16	20	28	24	
01	1	5	13	9	17	21	29	25	
11	3	7	15	11	19	23	31	27	
10	2	6	14	10	18	22	30	26	

X4=0 X4=1

C'è un unico implicante essenziale; gli 1 rimanenti possono essere coperti con 3 implicanti principali (non essenziali), per un totale di 13 letterali (quello proposto non è l'unico modo).

e

$$U = X_3 X_2 X_1 + X_4 X_1 X_0 + X_3 X_2 X_1 + X_4 X_2 X_1 X_0$$

4

Eseguo inizialmente l'analisi dei costi, riconducendomi a sottomoduli con lo stesso numero di parole (4M) composti con i 2 tipi diversi di chip


A: 4Mx3 (1,20 €)

B: 4Mx5 (1,70 €); costo al bit minore


Combinazioni possibili per ottenere 4Mx17 e costo relativo

4B	(3 bit in eccesso)	6,80 €
3B+A	(1 bit in eccesso)	6,30 € soluzione a costo minimo
2B+3A	(2 bit in eccesso)	7,00 €
B+4A	(senza sprechi)	6,50 €
6A	(1 bit in eccesso)	7,20 €


Modulo da 2Mx2 (con 2 chip da 1Mx3)

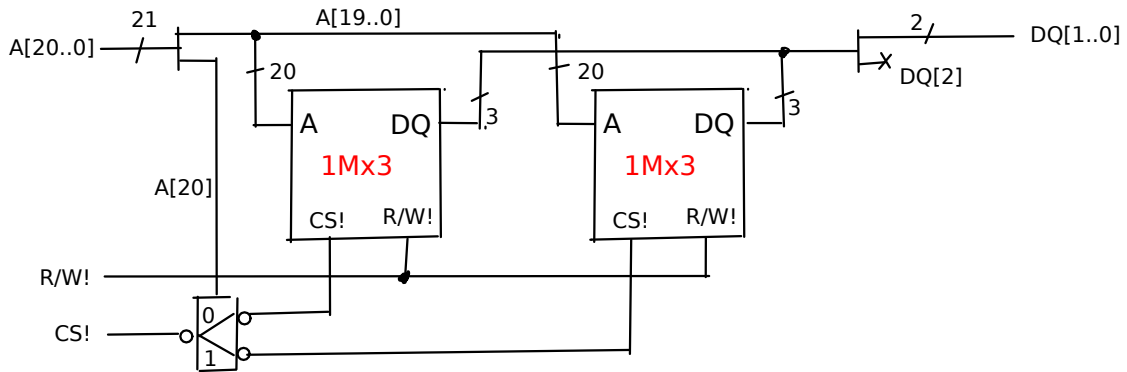

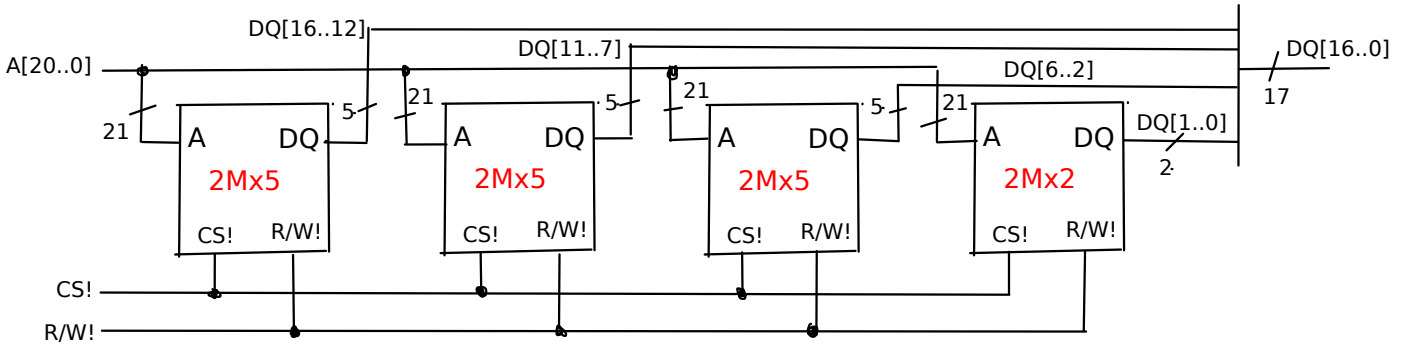
Modulo da 2Mx17 (con 3 chip da 2Mx5 e un modulo da 2Mx2)



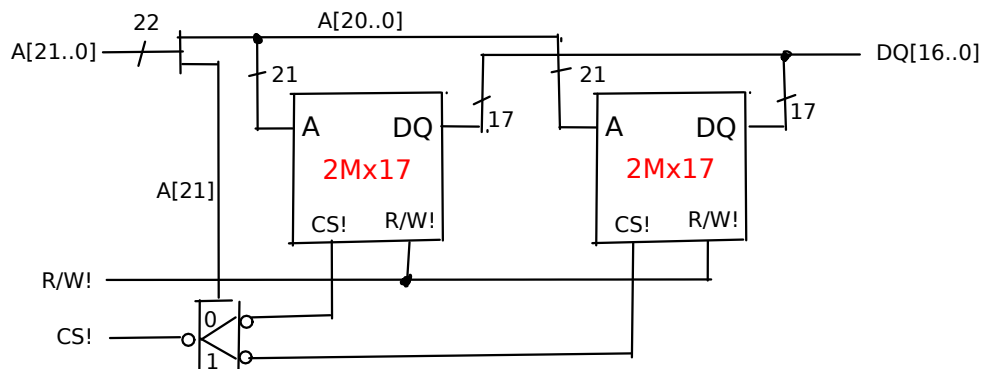Modulo finale da 4Mx17 (con 2 moduli da 2Mx17)



5

 

Codifica degli stati (e rete per U)

	q2	q1	q0	U
S0	0	0	0	0
S1	0	0	1	0
S2	1	0	1	1
S3	1	1	1	1
S4	1	1	0	1

Con questa codifica
U=q2

Q2,IN	Q1,Q0			
	00	01	11	10
00	001	001	---	---
01	000	101	---	---
11	---	111	000	101
10	---	110	001	001

Q2,IN	Q1,Q0			
	00	01	11	10
00	0	0	-	-
01	0	1	-	-
11	-	1	0	1
10	-	1	0	0


Q2,IN	Q1,Q0			
	00	01	11	10
00	0	0	-	-
01	0	0	-	-
11	-	1	0	0
10	-	1	0	0

Q2,IN	Q1,Q0			
	00	01	11	10
00	1	1	-	-
01	0	1	-	-
11	-	1	0	1
10	-	0	1	1

$$D2 = Q2Q1! + INQ2!Q0 + INQ1Q0!$$

$$D1 = Q2 Q1!$$
 
$$D0 = IN! Q2! + IN! Q1 + Q1 Q0! + IN Q1! Q0$$



6

D-latch con E e R prioritario (a NOR)

