

Electronica

Sistemi Digitali

09. Flip-Flop

Roberto Roncella



Flip-flop e loro applicazioni

Reti sequenziali elementari

(6)

L'elemento bistabile

Latch o flip-flop trasparenti

Temporizzazione dei flip-flop trasparenti

Architettura master-slave non trasparente

Flip-flop non trasparenti o edge-triggered

Registri, riconoscitori di sequenza


Contatori

Reti sequenziali


- L'uscita non dipende soltanto dagli ingressi nell'istante corrispondente, ma anche dalla sequenza dei valori precedenti
 - Alcuni nodi della rete possono assumere valore diversi a parità di ingresso
- Due tipologie
 - Asincrone
 - Un cambiamento in un qualsiasi ingresso determina la valutazione di un nuovo stato della rete e delle uscite
 - Sincrone
 - Il calcolo di un nuovo stato viene attivato soltanto dalla commutazione (o da un impulso) di una particolare linea di ingresso (clock)

L'elemento bistabile

 - La chiave per realizzare reti sequenziali è un circuito con più stati stabili
 - A parità di ingressi
 - Avendo un circuito con 2 stati stabili, si possono ottenere 2^n stati usando n repliche del circuito




SR latch

 



Inputs		Outputs	
S	R	Q^+	\bar{Q}^+
0	0	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0^*	0^*

 ***Unpredictable behavior will result if inputs return to 0 simultaneously**





Un esempio di applicazione



- La funzione antirimbalzo

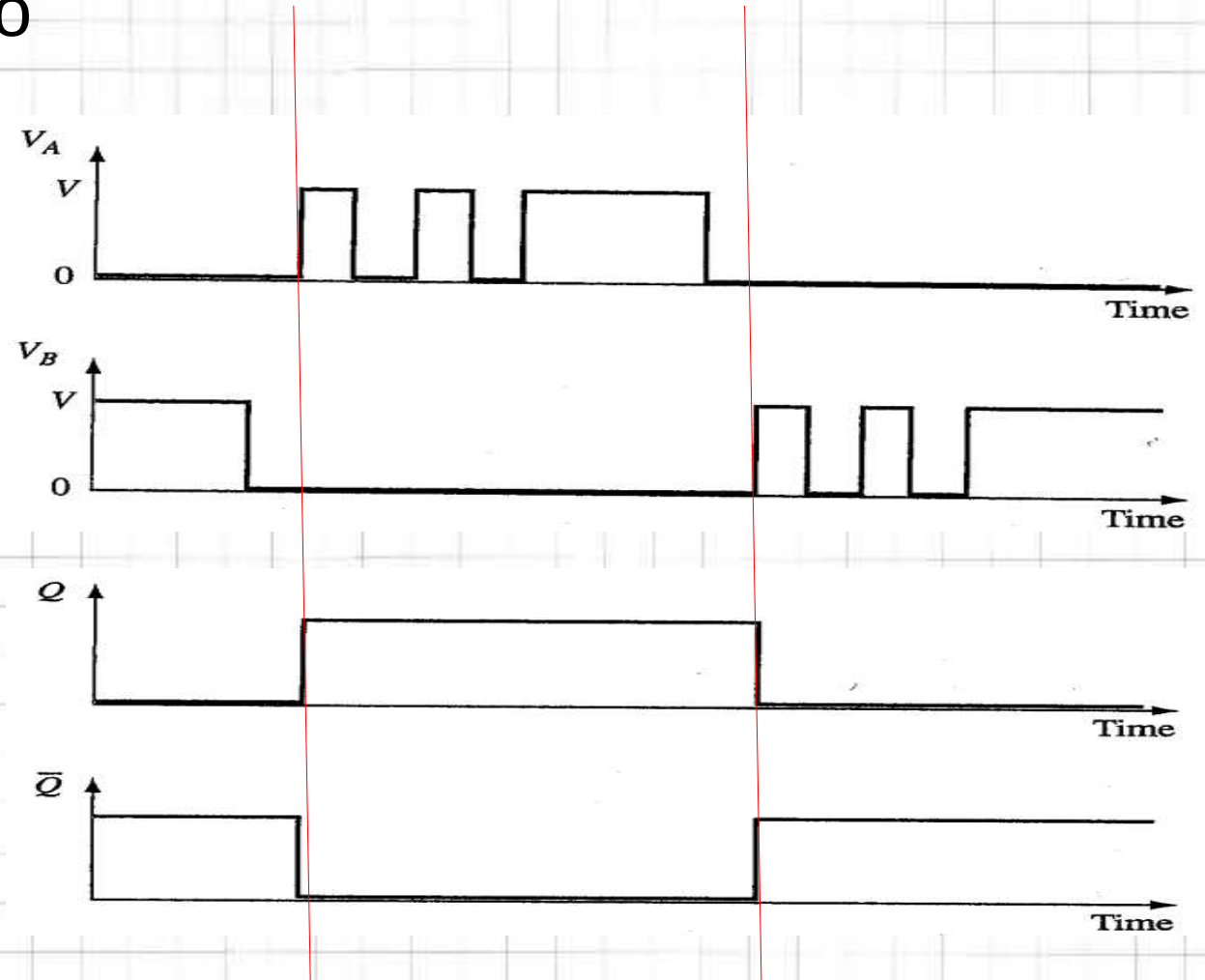 

SR latch \bar{S} \bar{R}

  



Il latch SR con abilitazione

  

Inputs			Outputs	
S	R	E	Q^+	\bar{Q}^+
0	0	1	Q	\bar{Q}
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1^*	1^*
X	X	0	Q	\bar{Q}


*Unpredictable behavior will result if S and R return to 0 simultaneously or C returns to 0 while S and R are 1

II latch D

  


Inputs		Outputs	
D	E	Q^+	\bar{Q}^+
0	1	0	1
1	1	1	0
X	0	Q	\bar{Q}


Temporizzazione dei latch (1)

 


Temporizzazione dei latch (2)

 


Durata minima dell'impulso

 

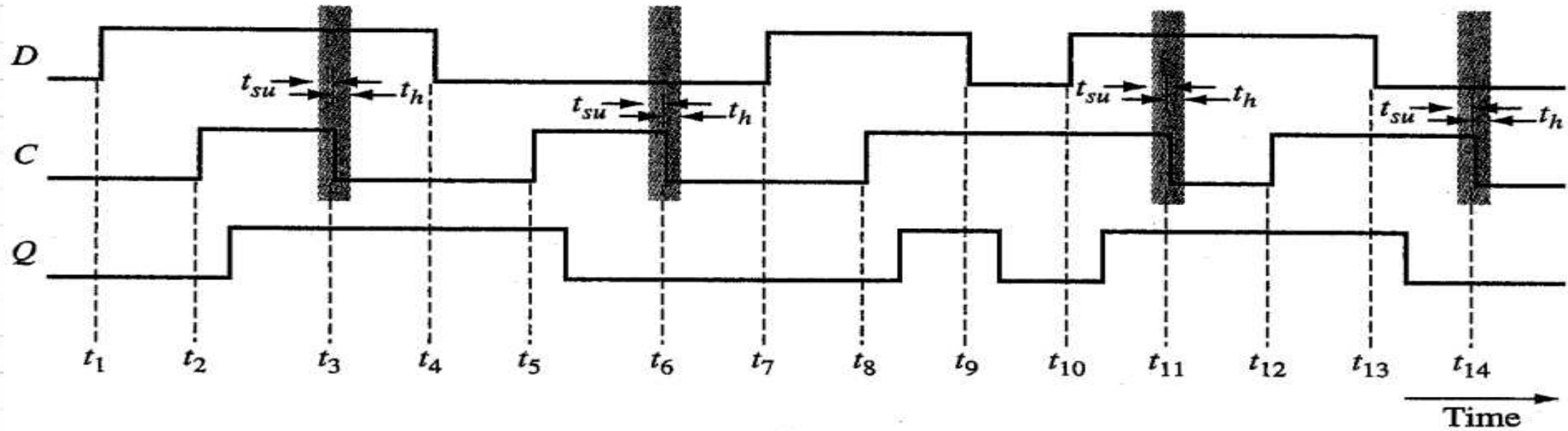Tempo di impostazione (setup) e mantenimento (hold)




Metastabilità

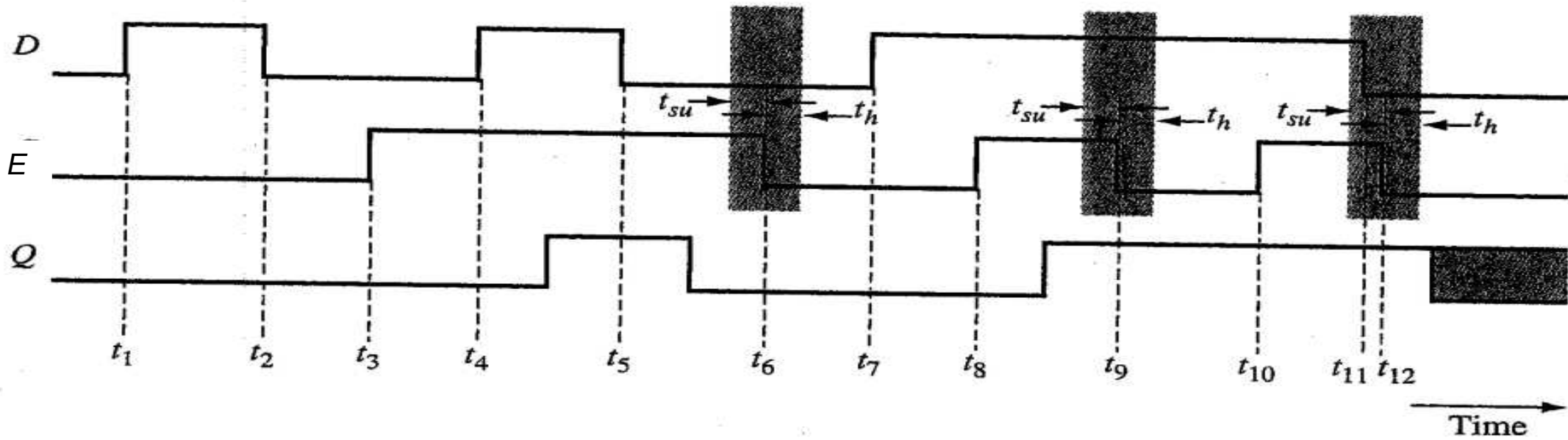

Reti trasparenti e non

- I latch sono reti sequenziali asincrone che si definiscono **trasparenti** in quanto l'effetto degli ingressi generalmente si riflette sull'uscita immediatamente
 - Non è consigliabile riportare l'uscita su uno degli ingressi
 - Si rischia di innescare una situazione oscillatoria, se la commutazione modifica l'uscita
- Per questo servono reti **non trasparenti** in cui l'aggiornamento delle uscite avviene in un momento successivo alla lettura degli ingressi
 - Architettura master-slave
 - Reti edge-triggered

Architettura master-slave

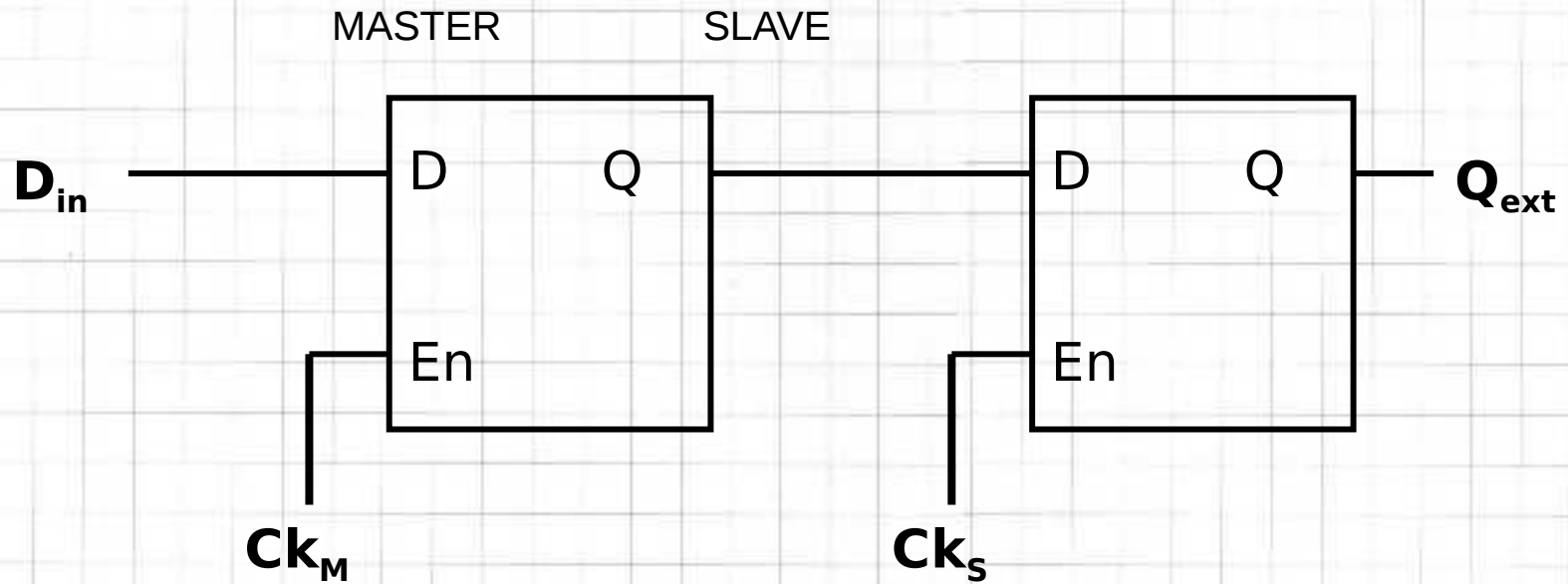

Clock non sovrapposto

- Il clock master e il clock slave non devono mai essere attivi (alti, 1) contemporaneamente
- Non possono essere ottenuti con un inverter


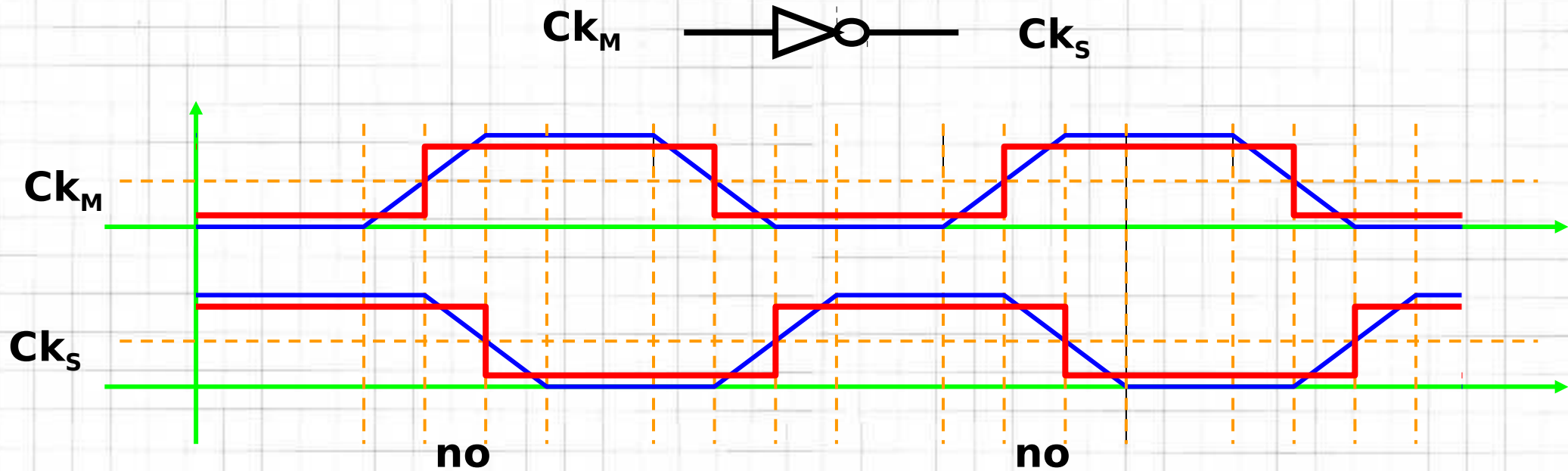
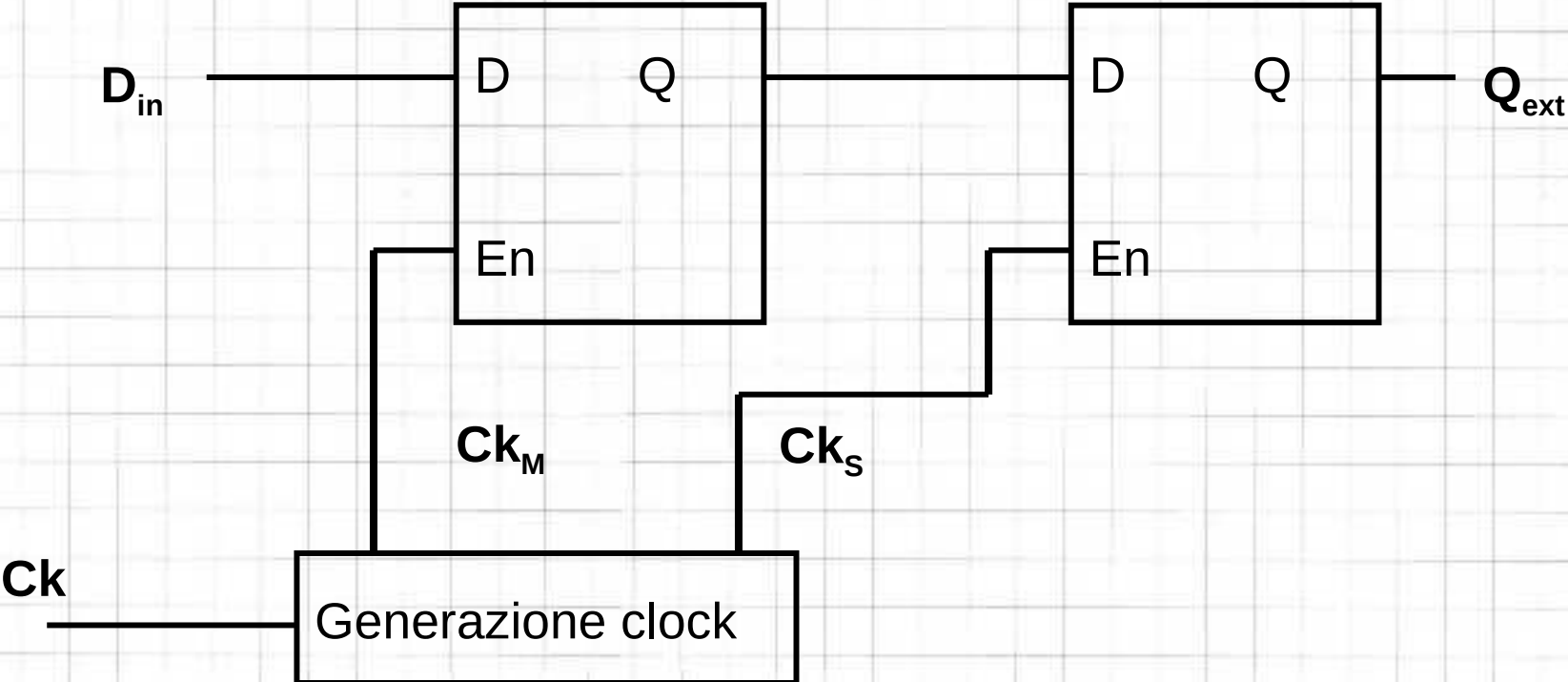



Tabella di verità

Ck	D	Q
0	X	Q
1	X	Q
1	X	Q
0	0	0
1	1	1

 


Tempi di rispetto

 Per evitare errori in fase di memorizzazione è necessario che il dato sia stabile un po' prima e un po' dopo la commutazione del clock




Clock a due fasi non sovrapposte

- Tecnica di generazione a soglia

 


Sequenza di funzionamento

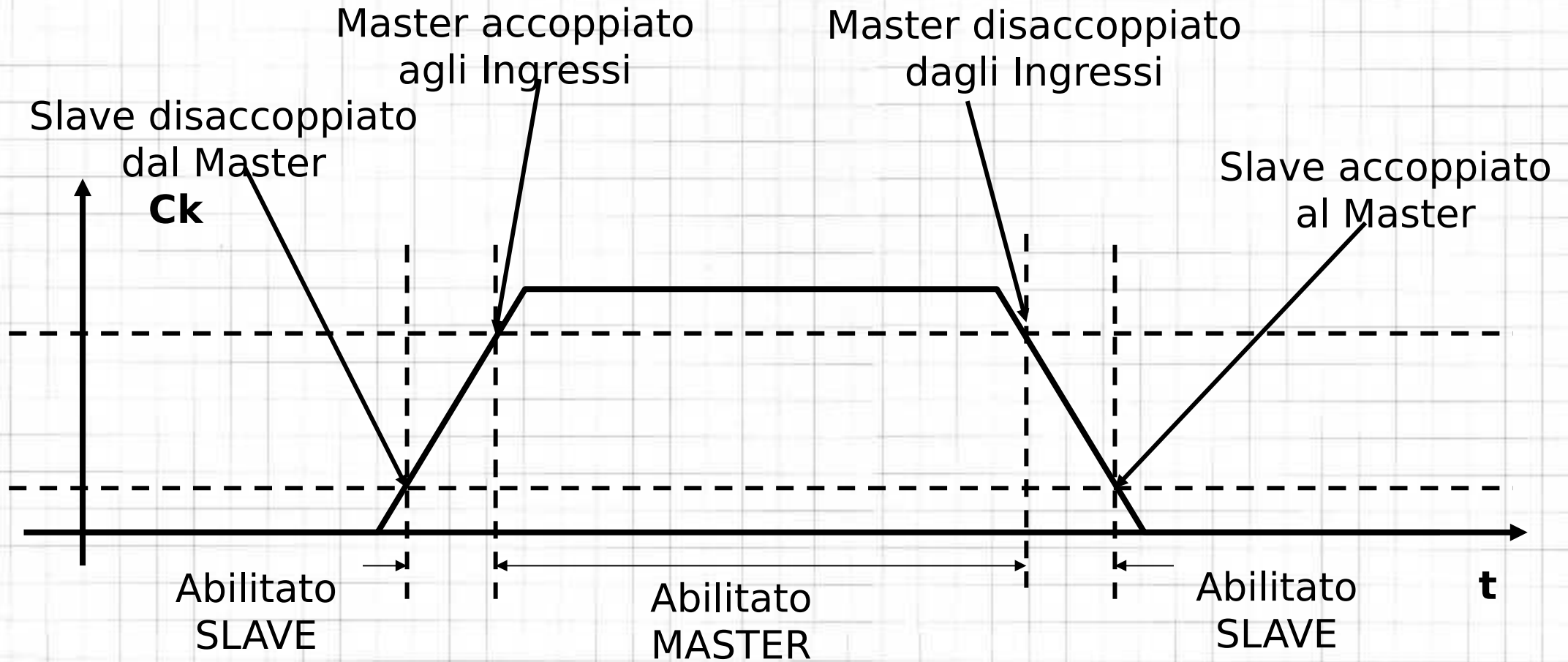


Clock a due fasi

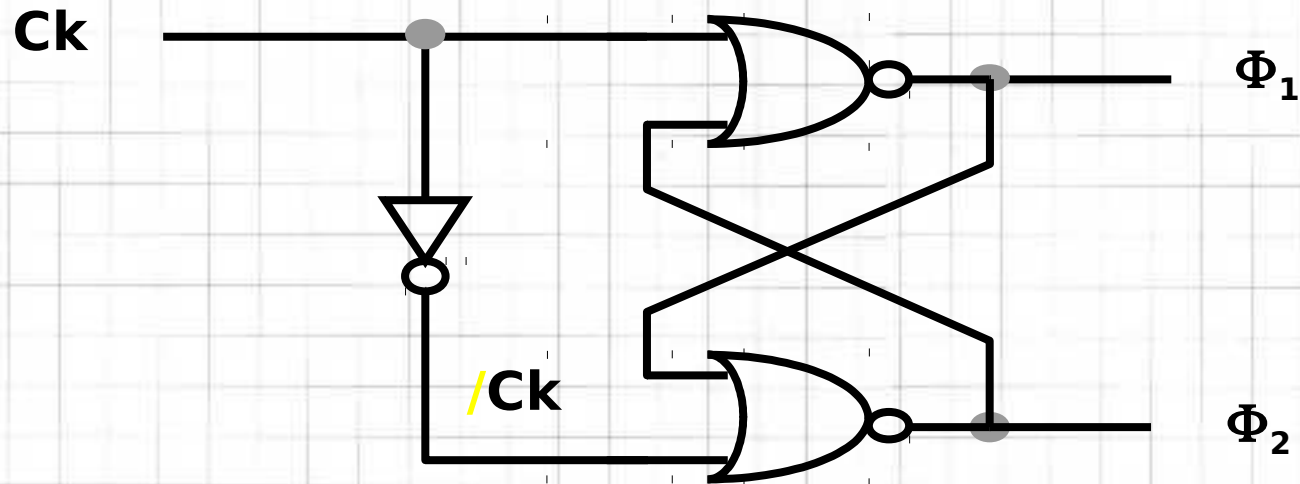- Un altro modo di generare il clock a due fasi non sovrapposte




Forme d'onda

 


JK flip-flop


Inputs			Outputs	
J	K	C	Q^+	\bar{Q}^+
0	0		Q	\bar{Q}
0	1		0	1
1	0		1	0
1	1		\bar{Q}	Q
X	X	0	Q	\bar{Q}

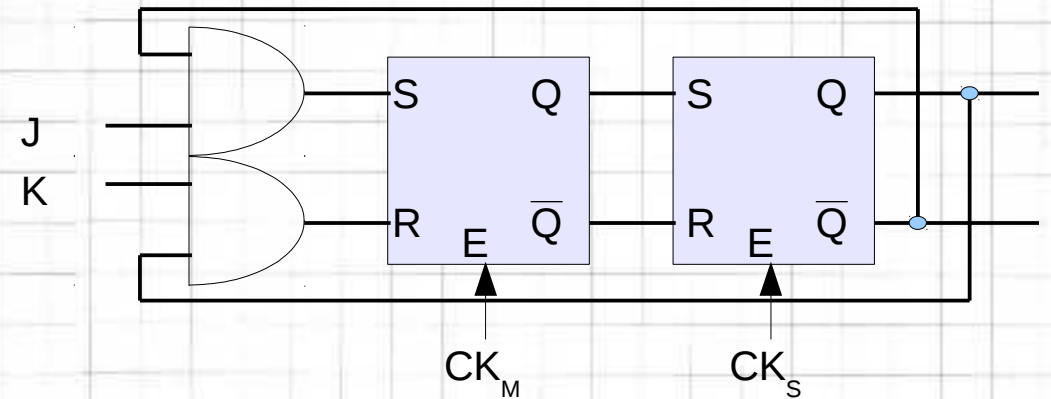


Problema: impulso in ingresso

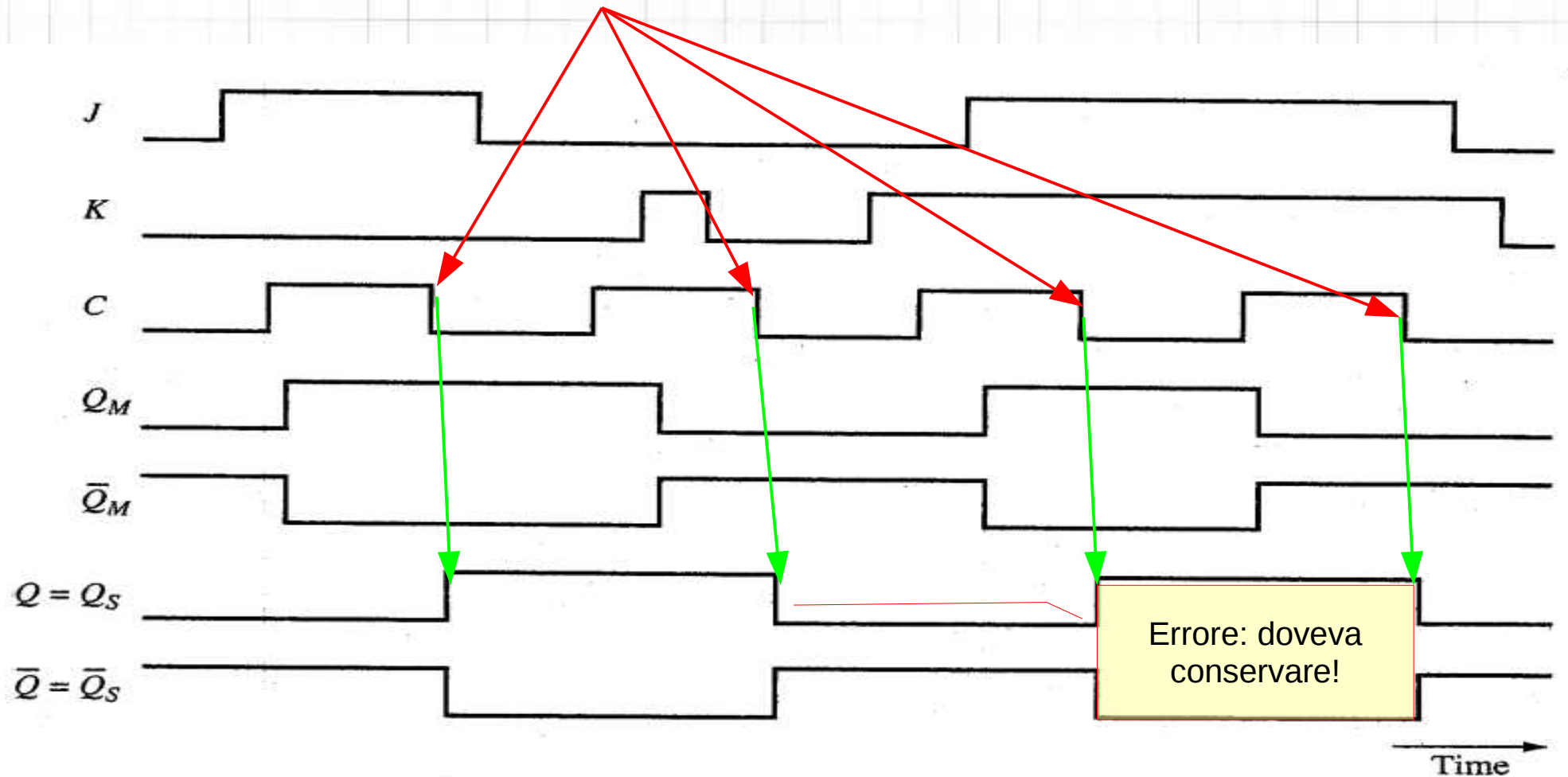


Flip-flop sensibili al fronte

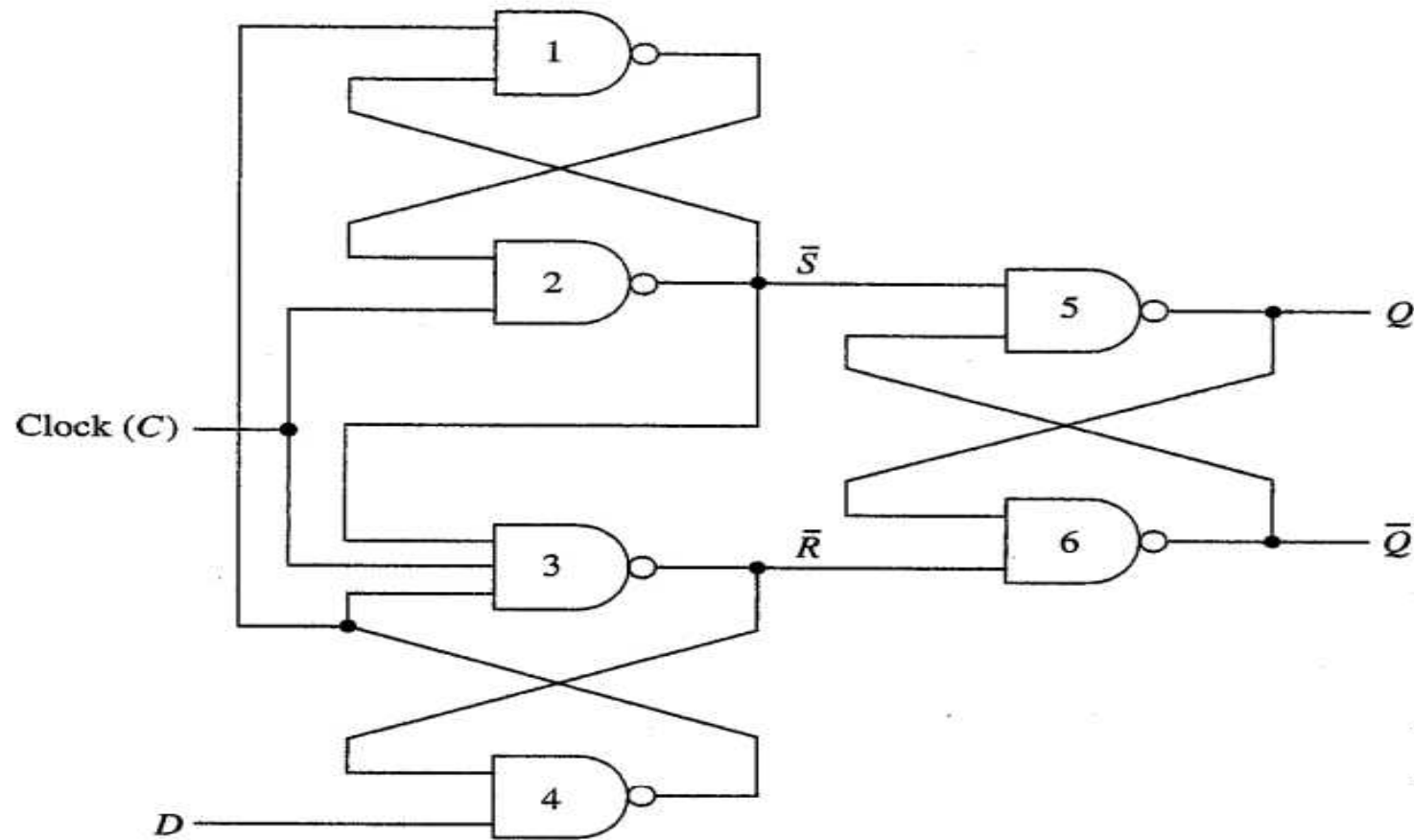


Inputs		Outputs	
D	C	Q^+	\bar{Q}^+
0	\uparrow	0	1
1	\uparrow	1	0
X	0	Q	\bar{Q}
X	1	Q	\bar{Q}

 

Timing del flip-flop D

 


Ingressi asincroni

 

Inputs				Outputs	
\overline{PR}	\overline{CLR}	D	C	Q^+	\overline{Q}^+
0	1	X	X	1	0
1	0	X	X	0	1
0	0	X	X	1*	1*
1	1	0	↑	0	1
1	1	1	↑	1	0
1	1	X	0	Q	\overline{Q}
1	1	X	1	Q	\overline{Q}

 *Unpredictable behavior will result if \overline{PR} and \overline{CLR} return



I flip-flop non trasparenti

- Altri tipi di flip-flop non trasparenti
 - **Flip-flop D** con abilitazione o **DE**
 - Con $E = 0$ l'uscita si conserva
 - Con $E = 1$ l'uscita assume il valore di D
 - **Flip-flop JK**
 - Con $J = 0$ e $K = 0$ l'uscita si conserva
 - Con $J = 0$ e $K = 1$ l'uscita vale 0 (reset)
 - Con $J = 1$ e $K = 0$ l'uscita vale 1 (set)
 - Con $J = 1$ e $K = 1$ l'uscita si complementa
 - **Flip-flop T**
 - Con $T = 0$ l'uscita si mantiene
 - Con $T = 1$ l'uscita si complementa



Equazioni caratteristiche

- Modo alternativo di esprimere il funzionamento di flip-flop non trasparenti
- **Flip-flop D**
 - $Q' = D$
- **Flip-flop DE**
 - $Q' = Q\bar{E} + DE$
- **Flip-flop JK**
 - $Q' = J\bar{K} + Q\bar{J}\bar{K} + \bar{Q}JK = J\bar{Q} + \bar{K}Q$
- **Flip-flop T**
 - $Q' = T\bar{Q} + \bar{T}Q = T \oplus Q$




Da un tipo di flip-flop all'altro

- Ogni flip-flop può essere usato per realizzare le funzioni svolte dagli altri tipi
 - Con l'aggiunta eventuale di una rete logica
- Per dimostrare questa affermazione
 - **1)** usiamo il flip-flop D per realizzare tutti gli altri tipi
 - **2)** usiamo DE, JK e T per realizzare il D
- Osservazione
 - Il procedimento proposto ha significato concettuale, le realizzazioni ottenute **non sono ottime**
 - Ogni tipo di flip-flop risulta più adatto a particolari tipi di applicazione

Da flip-flop D a DE, JK, T

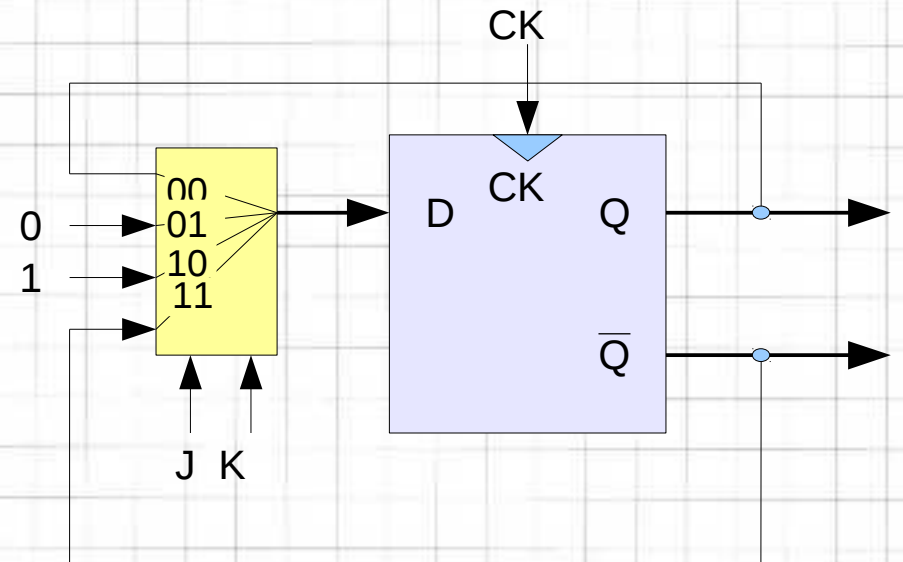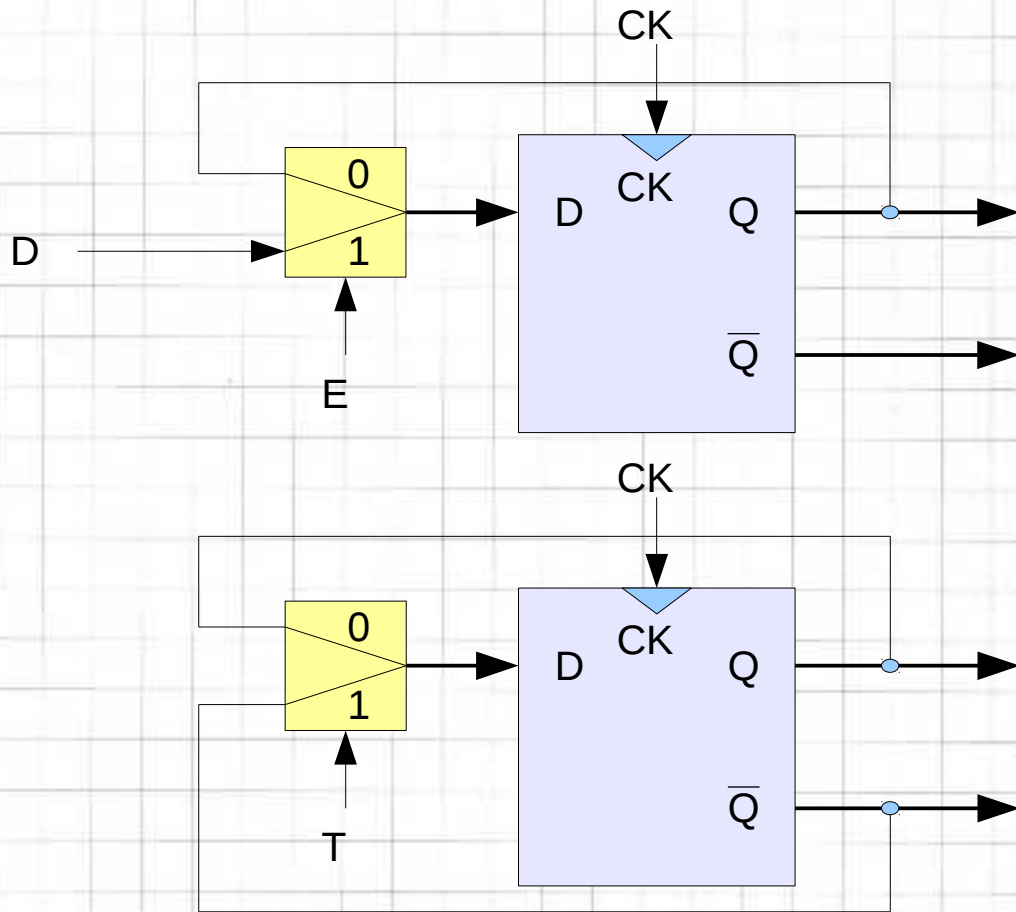

Da flip-flop DE, JK, T a D

 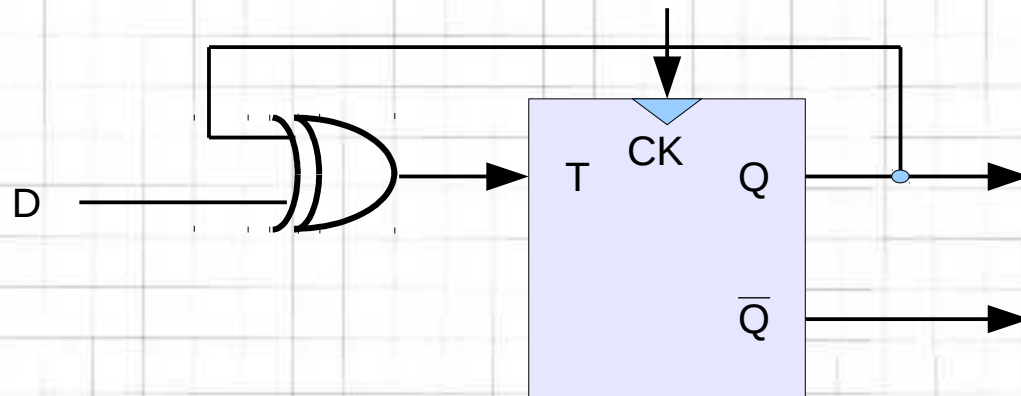 


I registri

- Array di FF, in grado di memorizzare più bit di informazione
 - Si caratterizzano per il modo con cui avviene la memorizzazione e la lettura dei dati
 - **Parallelo** o **seriale** nel tempo
- Possono eseguire manipolazione dei bit
 - Scorrimenti (shift) destri o sinistri dei bit
- Più funzionalità possono essere incorporate in un unico dispositivo
 - Registro **universale**, usato anche all'interno dei microcontrollori


Registro paralelo

Parallel In - Parallel Out (PIPO)

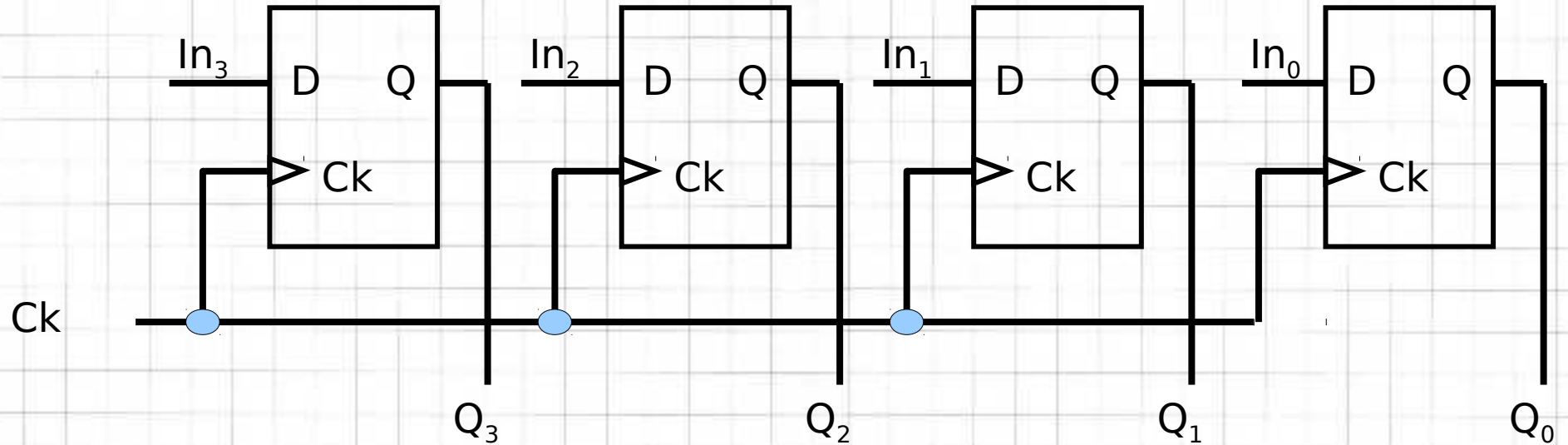


Registro a scorrimento (1) (shift register)

Serial In - Serial Out (SISO)

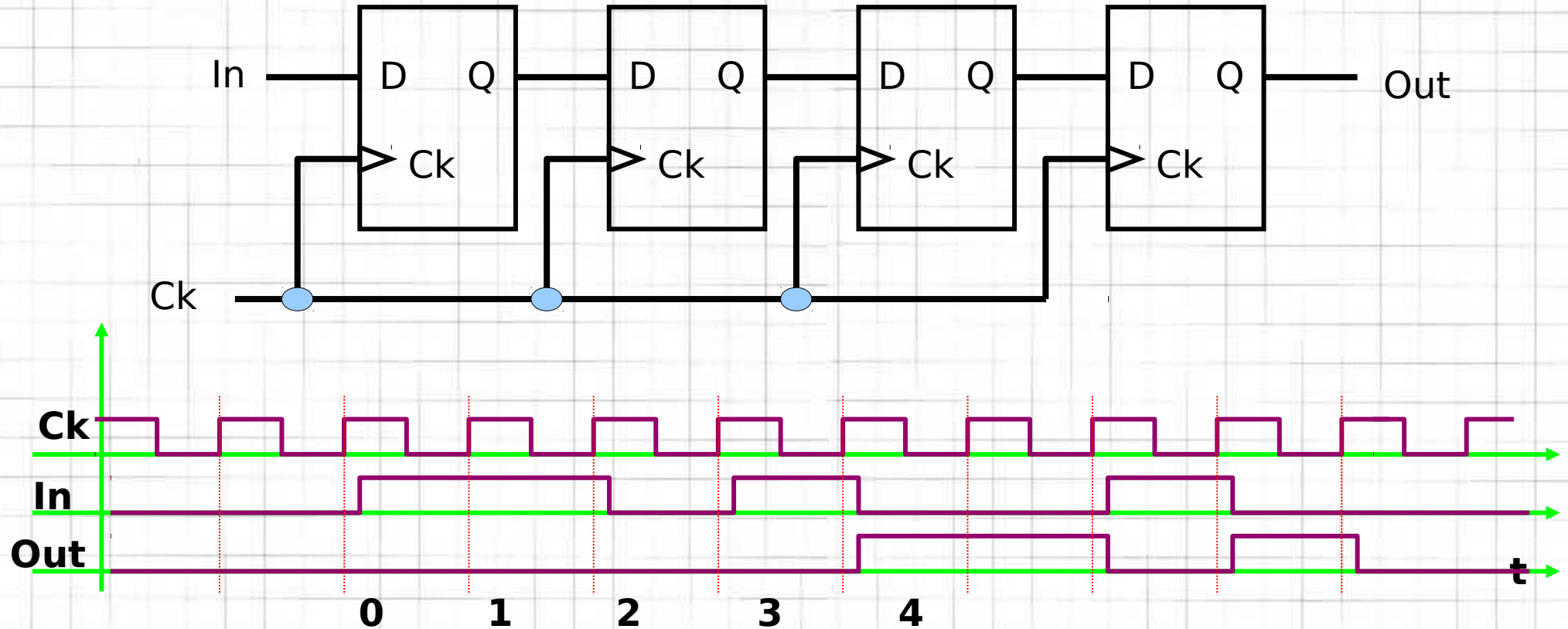


Registro a scorrimento (2) (shift register)

Serial In - Parallel Out (SIPO)

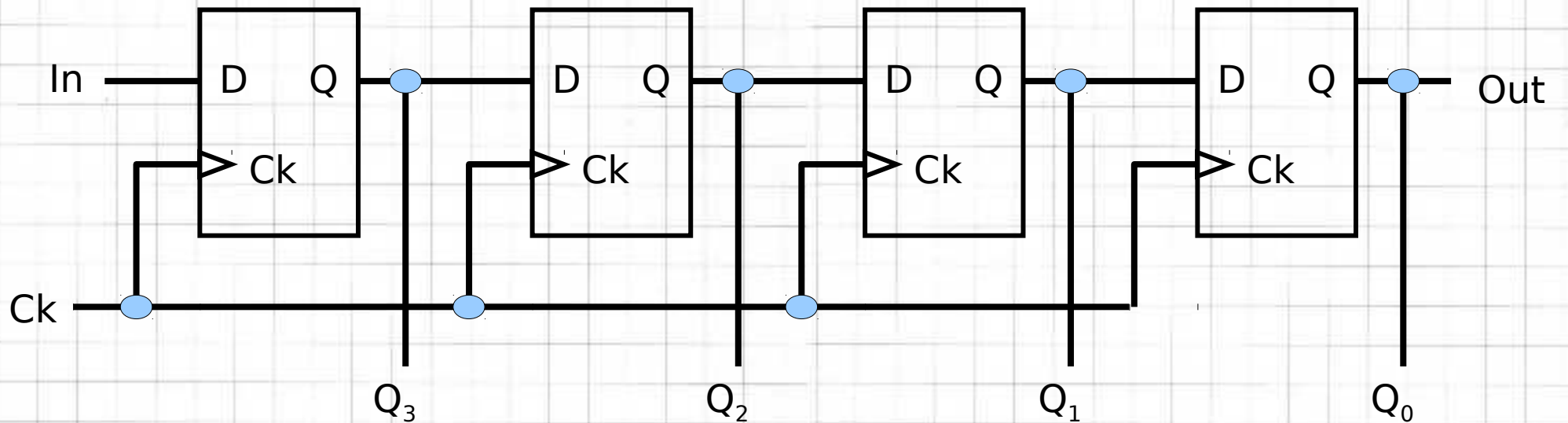


Registro a scorrimento (3) (shift register)

Parallel In - Serial Out (PISO)

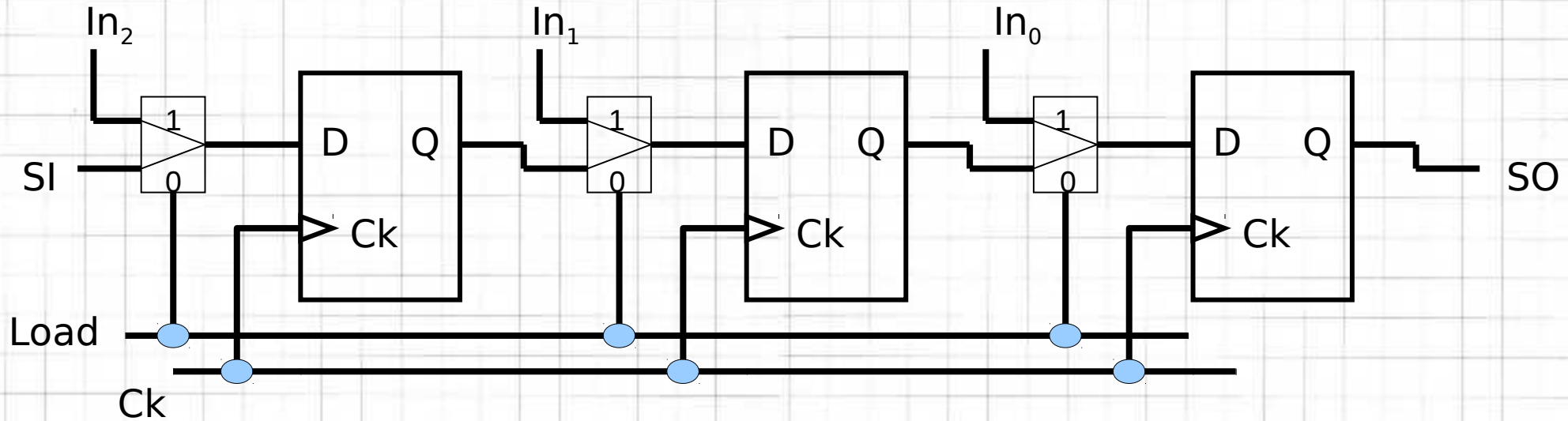

Registro universale

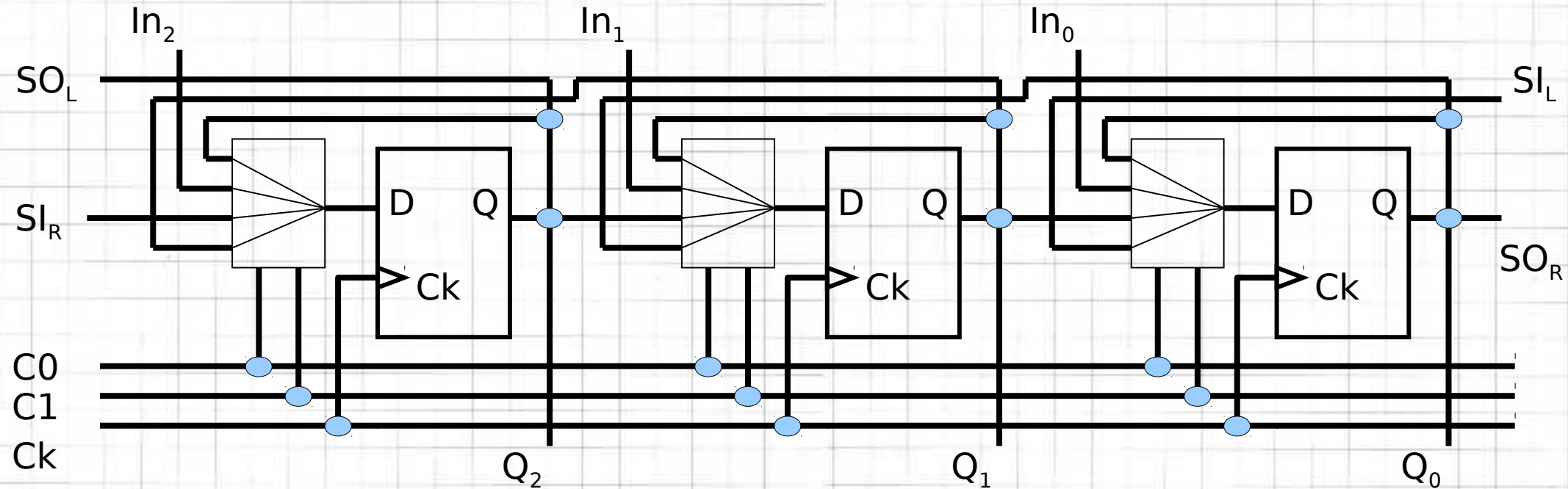


C_1	C_0	Effetto
0	0	Conserva
0	1	Ingresso parallelo
1	0	Shift destro
1	1	Shift sinistro

Riconoscitori di sequenza

- Macchine sequenziali con un uscita che si attiva quando l'ingresso presenta in sequenza una serie preordinata di valori
 - Esempio di sequenza: 01101
 - Riconoscimento di sequenze **interallacciate**
 - I bit di una sequenza riconosciuta possono essere considerati parte di una nuova sequenza
 - Nell'esempio, lo ...01 finale può essere considerato nuovamente
 - Sequenze **non interallacciate**
 - Una volta riconosciuti, i bit non si usano più
 - Esempio di funzionamento
 - In: ...0111011011011011010110110101000...
 - Out_I: ...00000000**10010010010000100100000**...
 - Out_NI: ...00000000**100000100000000100000000**...

Riconoscitori con shift (1)

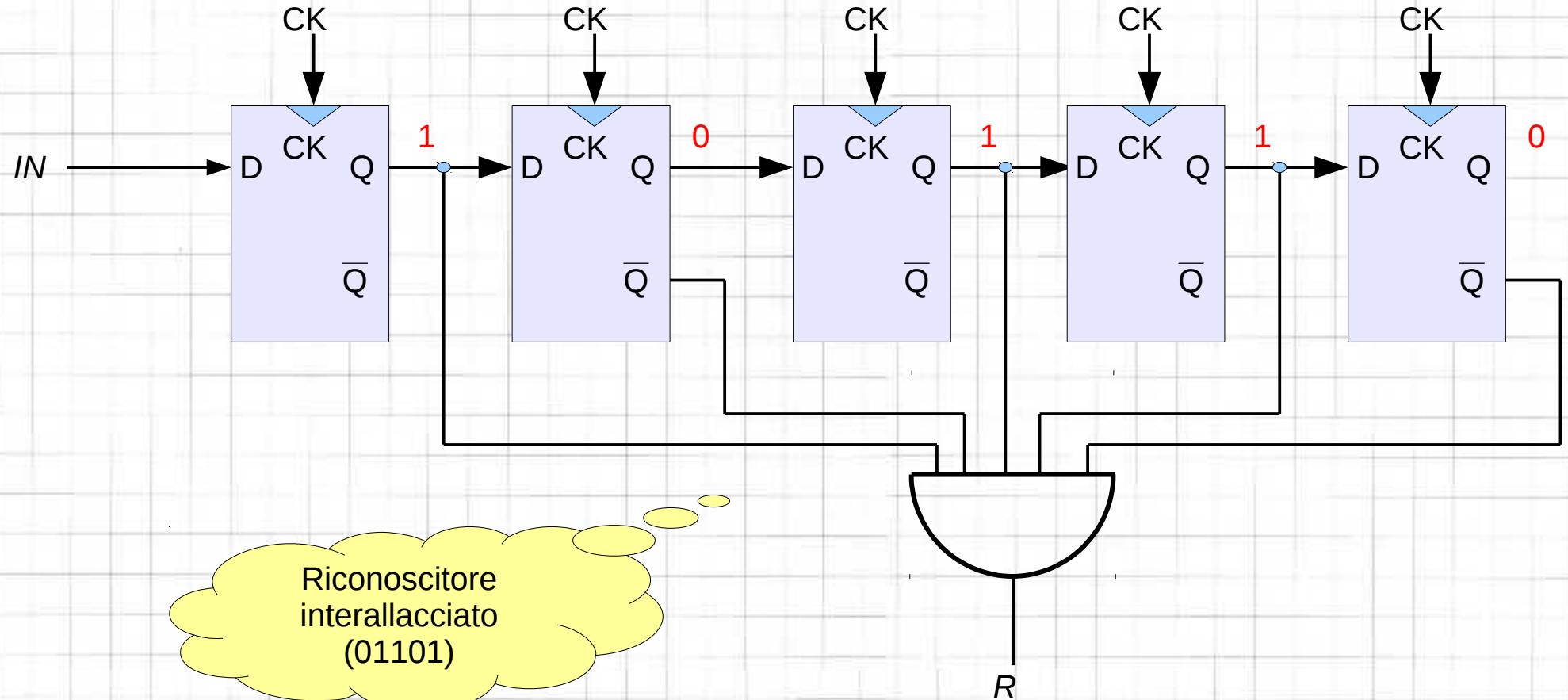


Contatori (1)

- Macchine sequenziali
 - Sincrone o asincrone
- Interfaccia
 - Hanno in ingresso un'onda quadra
 - Generano una sequenza di valori predefiniti
 - Ogni valore è ricavato dal precedente
 - Sommando o sottraendo un valore costante

Contatori (2)

- Alla **fine del conteggio** possono comportarsi diversamente
 - Ripartire da 0
 - Modulo n
 - Restare al valore massimo raggiunto (saturazione)
- Possono avere diversi ingressi per **funzioni opzionali**
 - Azzeramento (Reset)
 - Abilitazione (Enable)
 - Caricamento parallelo (Count/ $\overline{\text{Load}}$)
 - Direzione del conteggio (Up/ $\overline{\text{Down}}$)

Divisori di frequenza

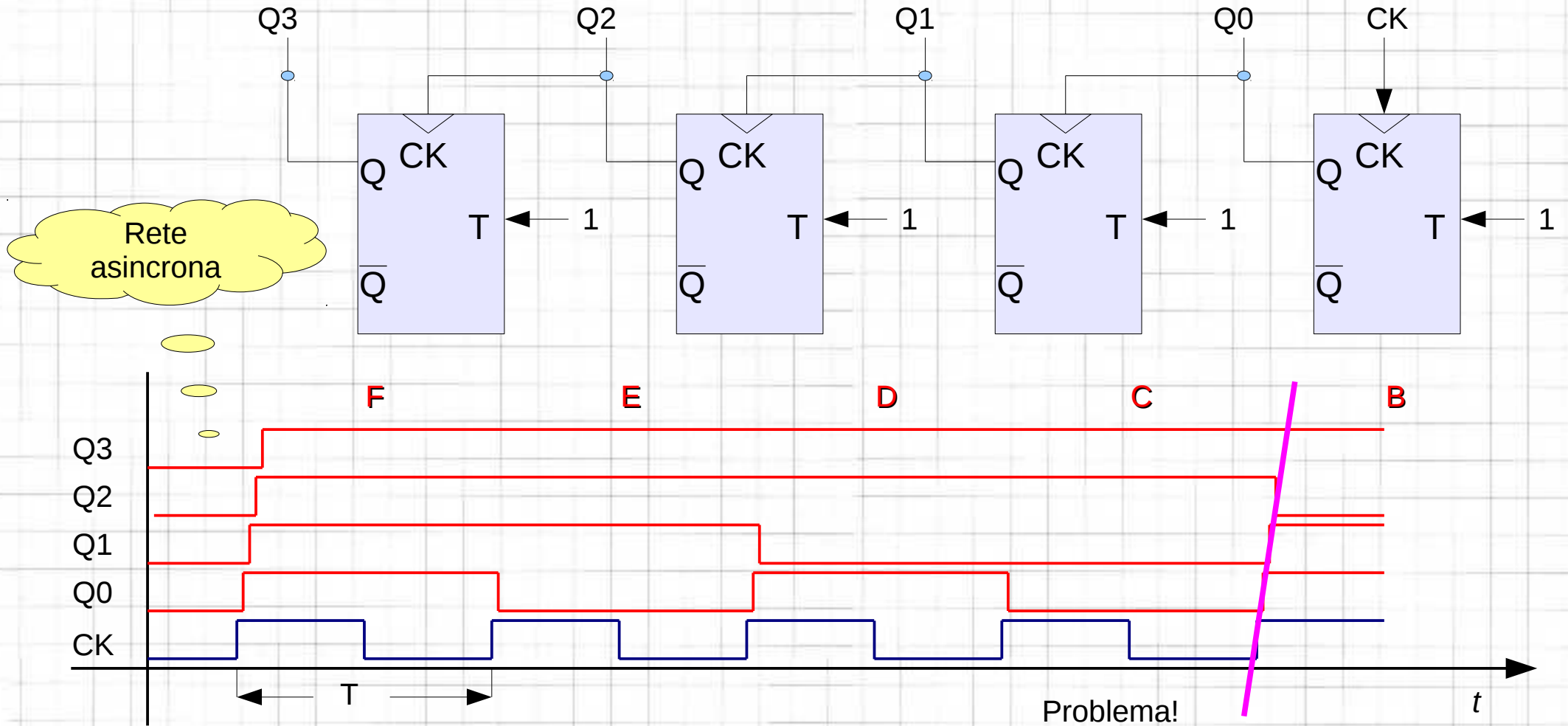

Contatori modulo n


- Macchine sequenziali che generano, ciclicamente e in ordine, valori tra 0 e $n - 1$
 - Al termine del conteggio ripartono da capo
 - Categoria particolare: contatori modulo 2^m
 - Richiedono m variabili di stato
- Possibili variabili di controllo
 - Enable: 1 (abilita il conteggio); 0 (conserva)
 - Reset: 1 (azzerà); 0 (conta normalmente)
 - Preset: 1 (tutti i bit accesi); 0 (conta normalmente)
 - Up/Down: 1 (conteggio crescente); 0 (decrescente)
 - Load: 1 (carica il valore); 0 (conta normalmente)

Contatore sincrono modulo 2^n


$$T_i = E Q_{i-1} Q_{i-2} \dots Q_0$$

$$T_{i+1} = E Q_i Q_{i-1} Q_{i-2} \dots Q_0 = T_i Q_i$$

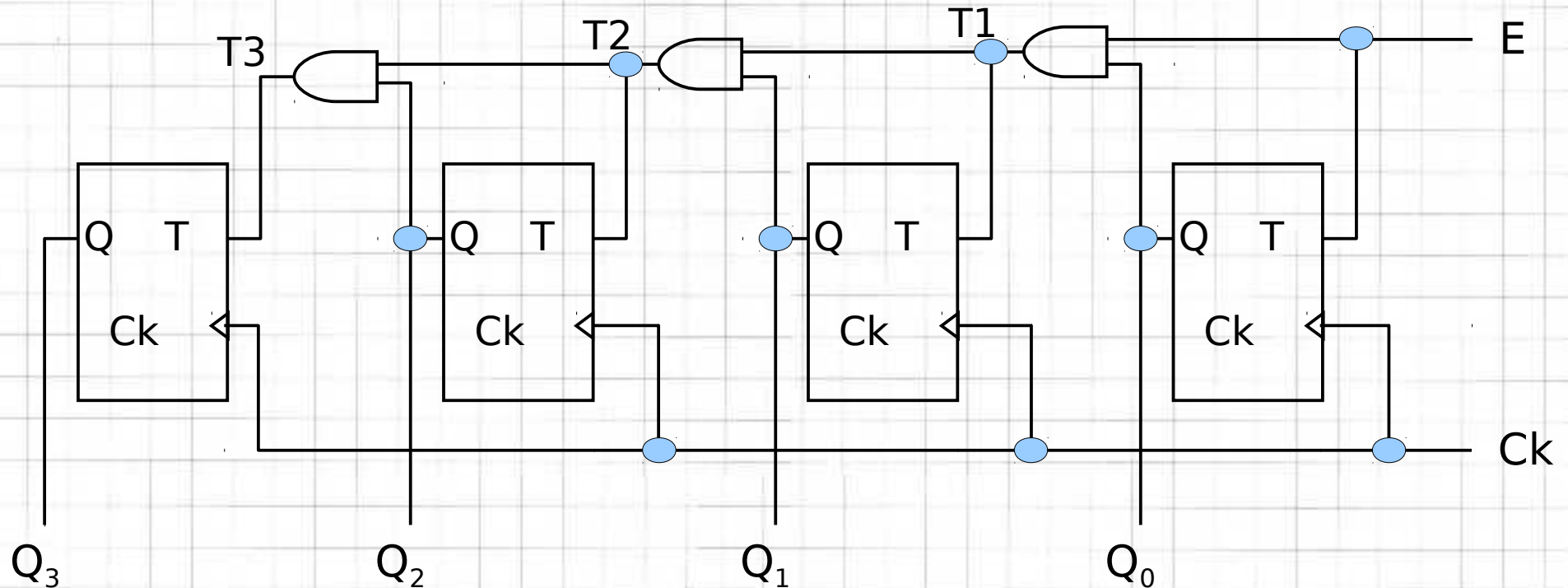Un bit commuta se:
1) il contatore è abilitato
2) i bit di peso inferiore al clock precedente sono tutti a 1




Contatore sincrono modulo 10

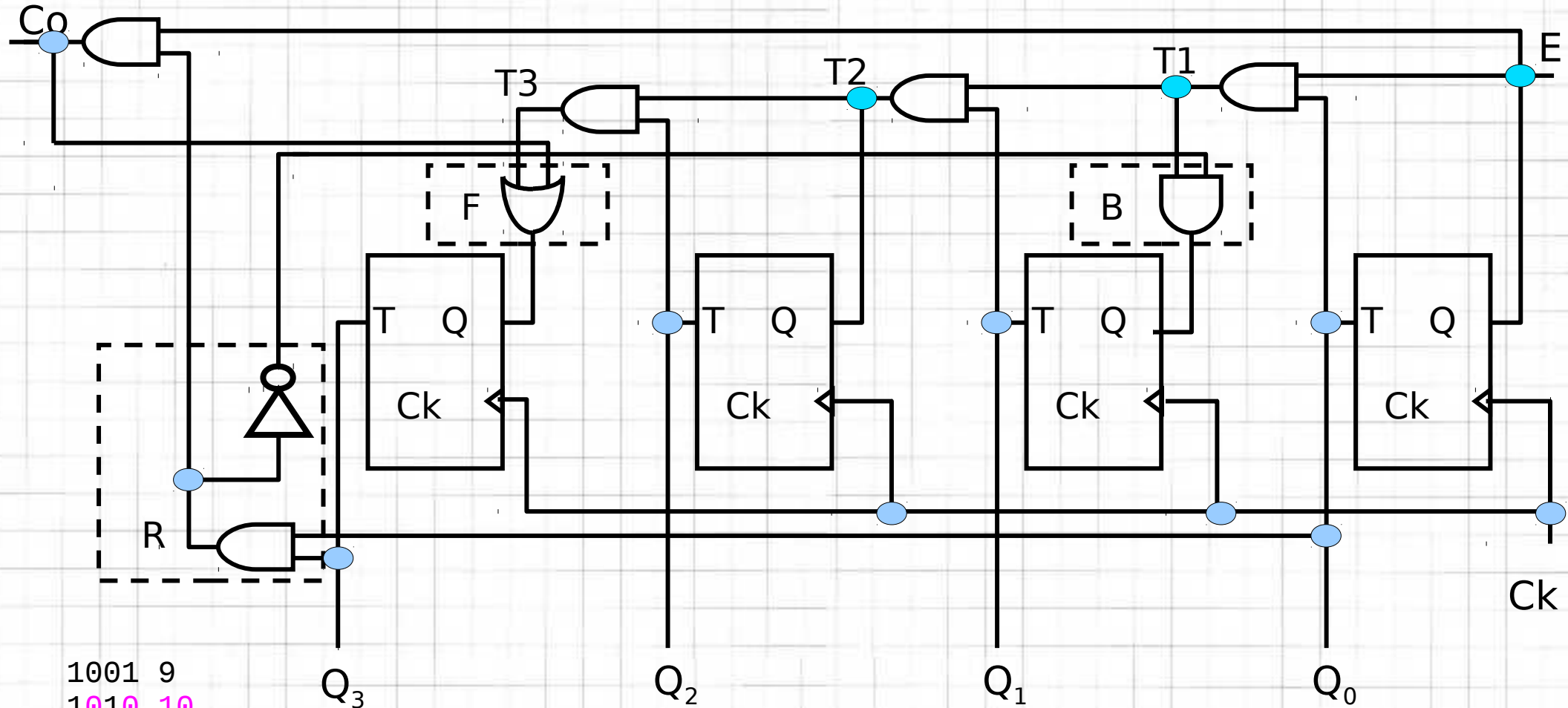


1001 9
 1010 10
 0000 0
 F-B-

Contatori decadici in cascata

 


Contatori ad anello e Johnson

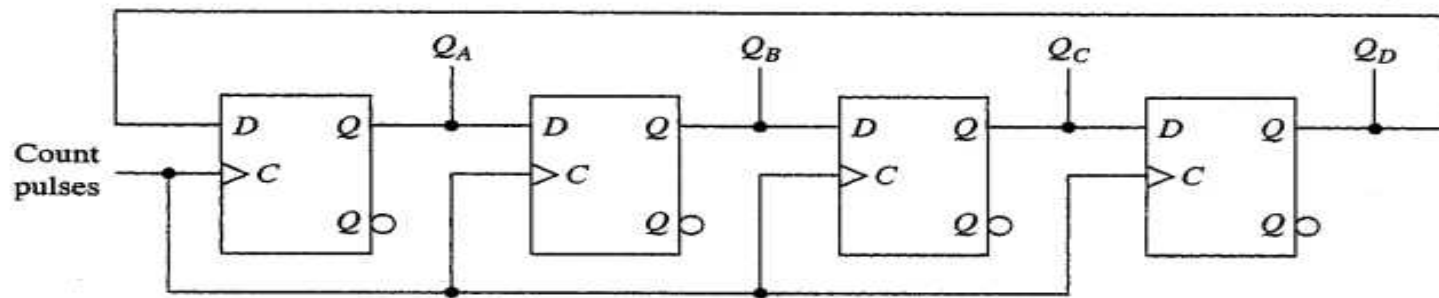

Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
<hr/>			
1	0	0	0

etc.

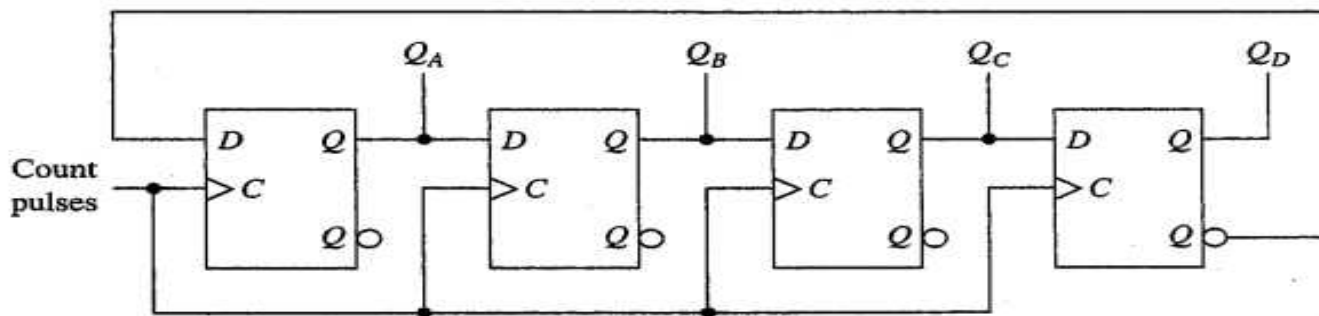


Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	1	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1
<hr/>			
0	0	0	0

etc.

And-gate inputs

$\bar{Q}_A \bar{Q}_D$
$Q_A \bar{Q}_B$
$Q_B \bar{Q}_C$
$Q_C \bar{Q}_D$
$Q_A Q_D$
$\bar{Q}_A Q_B$
$\bar{Q}_B Q_C$
$\bar{Q}_C Q_D$

Contatore Johnson mod 7

 

Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	And-gate inputs
0	0	0	0	$\overline{Q_A}\overline{Q_D}$
1	0	0	0	$Q_A\overline{Q_B}$
1	1	0	0	$Q_B\overline{Q_C}$
1	1	1	0	$Q_C\overline{Q_D}$
0	1	1	1	$\overline{Q_A}Q_B$
0	0	1	1	$\overline{Q_B}Q_C$
0	0	0	1	Q_CQ_D
0	0	0	0	etc.

Il problema dell'inizializzazione

- Una macchina sequenziale con n flip-flop ha 2^n stati
- Se la sequenza del contatore ha $m < 2^n$ valori, esistono valori non compresi nel conteggio
 - Occorre porsi la domanda: come procede la sequenza se accidentalmente il contatore viene a trovarsi in uno di questi $2^n - m$ valori?
 - Possibili risposte
 - In modo arbitrario, ma tornando dopo un numero finito di cicli a un valore appartenente alla sequenza
 - In modo arbitrario, e senza mai tornare a un valore valido della sequenza
 - Questa condizione è da evitare
 - All'accensione lo stato dei flip-flop è (in genere) casuale