

SCHEDA N°A_04_04

Data:

Cognome _____

Posizione

Valutazione

Nome _____

Tempo disponibile:..... 1 ora

Durante la prova:..... NON è consentito uscire dall'aula, né consultare testi esclusi i data sheet


NON usare il colore rosso

Riconsegnare tutti i fogli ricevuti. I risultati devono essere motivati chiaramente.

ESERCIZIO N°1


7 punti

Si consideri il circuito seguente, dove il segnale di ingresso v_I è un'onda triangolare simmetrica di frequenza 1 kHz e ampiezza picco-picco di 20 V. Determinare il valore medio della tensione di uscita v_U e la potenza media dissipata sul diodo zener ($V_Z = 5.3$ V, $V_{D(on)} = 0.7$ V, $r_d = r_z = 0$).

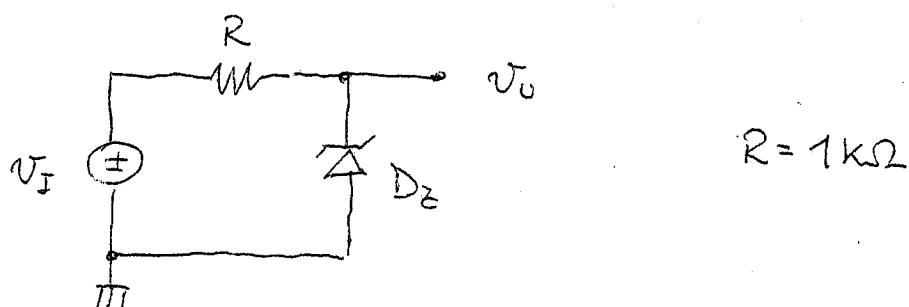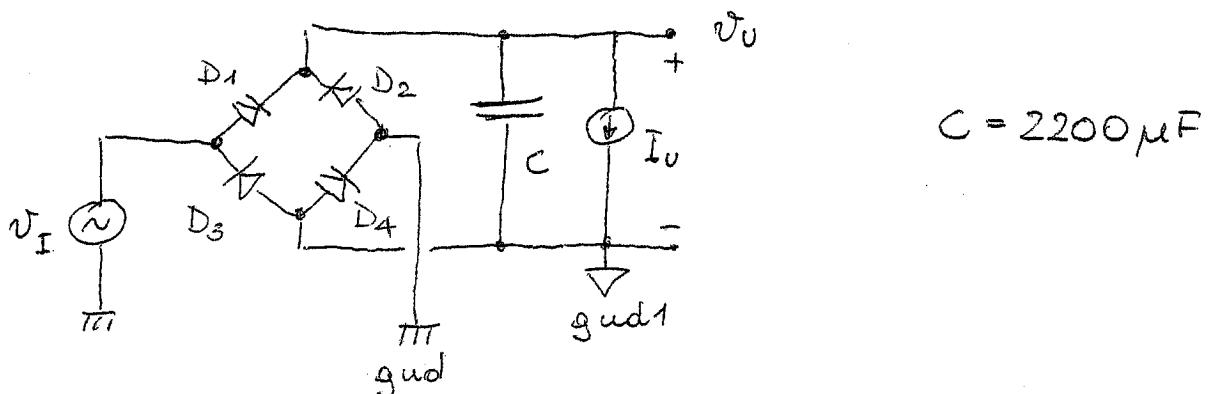
ESERCIZIO N°2

7 punti


Nel circuito seguente, con $v_I = V_M \sin(2\pi f t)$, $V_M = 12$ V e $f = 50$ Hz, determinare la minima tensione di uscita per $I_U = 100$ mA. Tracciare inoltre il grafico della differenza di potenziale tra i due riferimenti per $I_U = 0$. Si considerino i diodi ideali.



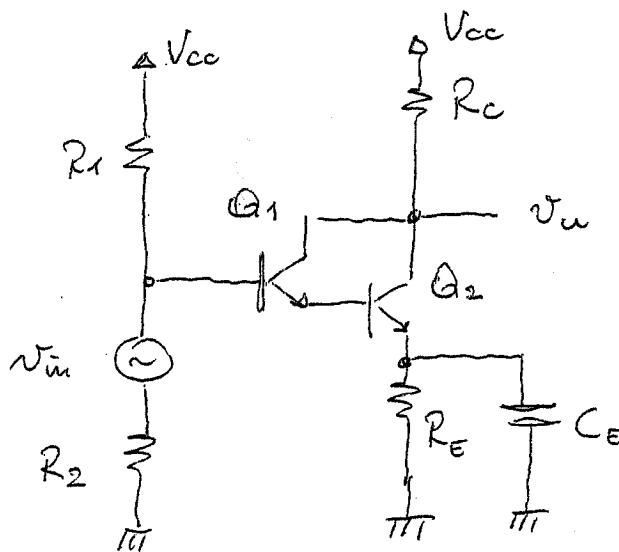ESERCIZIO N°3

7 punti

Nel circuito seguente determinare il punto di riposo e il valore del parametro h_{ie1} e h_{ie2} nei due transistori Q_1 e Q_2 ($h_{FE1} = 200$; $h_{fe1} = 150$; $r_{bb'}1 = 100 \Omega$; $h_{oe1} = h_{re1} = 0$; $h_{FE2} = 120$; $h_{fe2} = 100$; $r_{bb'}2 = 200 \Omega$; $h_{oe2} = h_{re2} = 0$).



$$\begin{aligned}
 V_{CC} &= 12 \text{ V} \\
 R_1 &= 5.6 \text{ k}\Omega \\
 R_2 &= 6.4 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 5 \text{ k}\Omega \\
 R_C &= 2 \text{ k}\Omega \\
 C_E &= 20 \mu\text{F} \\
 V_T &= 26 \mu\text{V}
 \end{aligned}$$

ESERCIZIO N°4


7 punti

Nel circuito dell'esercizio 3 si consideri ora $h_{ie1} = h_{ie2} = 1 \text{ k}\Omega$. Determinare amplificazione a centro banda e singolarità della risposta in frequenza.

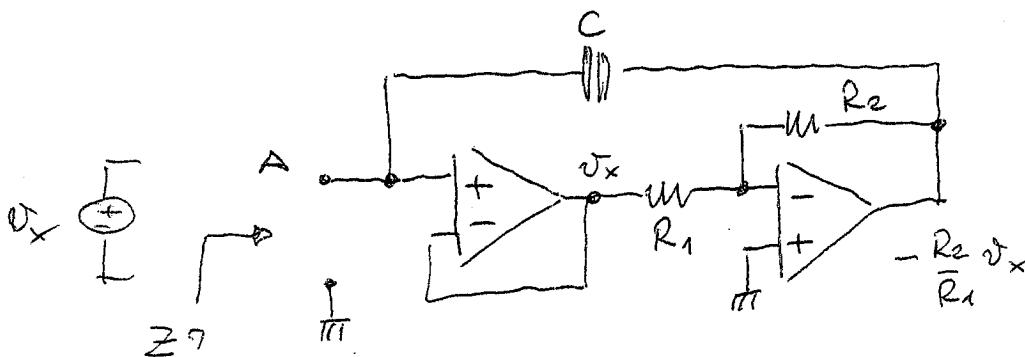ESERCIZIO N°5

5 punti

Nel circuito seguente, determinare l'impedenza vista tra il punto A e riferimento.



$$\begin{aligned}
 C &= 10 \mu\text{F} \\
 R_1 &= 100 \Omega \\
 R_2 &= 100 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

1) Circuito Tepliatore (asimmetrico)

Un alto a $+5.3V$ e in basso a $-0.7V$. $V_M = 10V$.

Tensione media di uscita (area dei due "trapezi")

$$V_{VM} = \frac{1}{T} \cdot \frac{V_z}{2} \left(\frac{T}{2} + \frac{T}{2} \frac{V_M - V_z}{V_M} \right) - \frac{1}{T} \frac{V_{D0u}}{2} \left(\frac{T}{2} + \frac{T}{2} \frac{V_M - V_{D0u}}{V_M} \right) =$$

$$= \frac{V_z}{2} \left(\frac{2V_M - V_z}{2V_M} \right) - \frac{V_{D0u}}{2} \left(\frac{2V_M - V_{D0u}}{2V_M} \right) = 1.61V$$


La potenza media si trova determinando le medie nel periodo delle potenze istantanee.

$$v_o \cdot i_2 = v_o \cdot \frac{(v_I - v_o)}{R} \quad (\text{triangoli})$$

Si ha


$$P_z = \frac{1}{T} V_z \frac{(V_M - V_z)}{2R} \cdot \frac{T}{2} \frac{(V_M - V_z)}{V_M} + \frac{1}{T} V_{D0u} \frac{(V_M - V_{D0u})}{2R} \frac{T}{2} \frac{(V_M - V_{D0u})}{V_M}$$
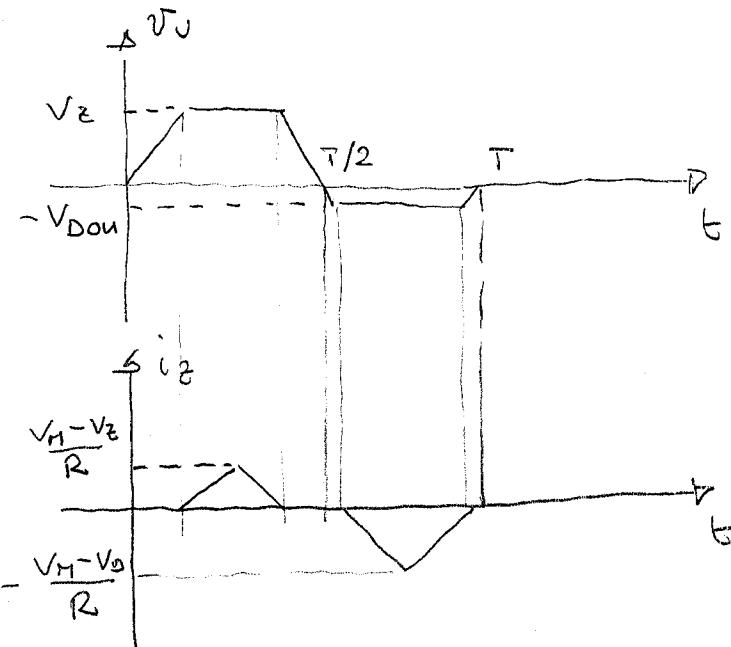
$$= \frac{V_z (V_M - V_z)^2}{4V_M R} + \frac{V_{D0u} (V_M - V_{D0u})^2}{4V_M R} = 4.441 \text{ mW}$$



2 In uscite si può estrarre la tensione approssimata di scarica per i tutti una semionda.

Si ha

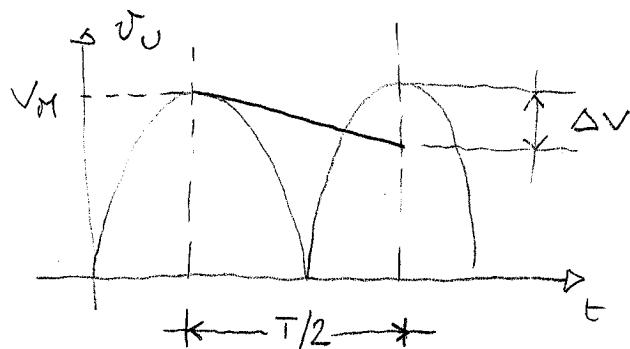


$$T = 1/f = 20 \text{ ms}$$

$$\Delta V = \frac{1}{C} I_U \cdot \frac{T}{2}$$

$$\text{Quindi } V_{\min} = V_M - \Delta V = 12 - \frac{100 \text{ m} \cdot 10 \text{ m}}{2200 \mu} = 11.545 \text{ V}$$

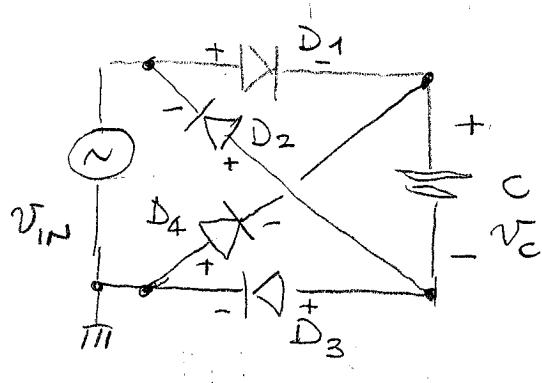Per il calcolo delle forme d'onda di guida, si può osservare che, per $I_U=0$ il condensatore resta carico alla tensione V_M e i diodi restano privi di corrente (SEMIPASSIVI), tranne che in corrispondenza dei max e min della v_{IN} , per cui, a coppie, possono considerarsi al limite di conduzione.




Nella situazione proposta, per l'negligenza dei diodi, è ragionevole pensare (SIMMETRIA) e uguali cadute su D_1 e D_3 e su D_2 e D_4 . Quindi

$$v_{\text{guid1}} = v_{D_3} \quad \text{con} \quad v_{IN} = v_{D_1} + v_C + v_{D_3} = v_C + 2v_{D_3}$$


da cui $v_{\text{guid1}} = \frac{v_{IN} - v_C}{2}$

Concendendo

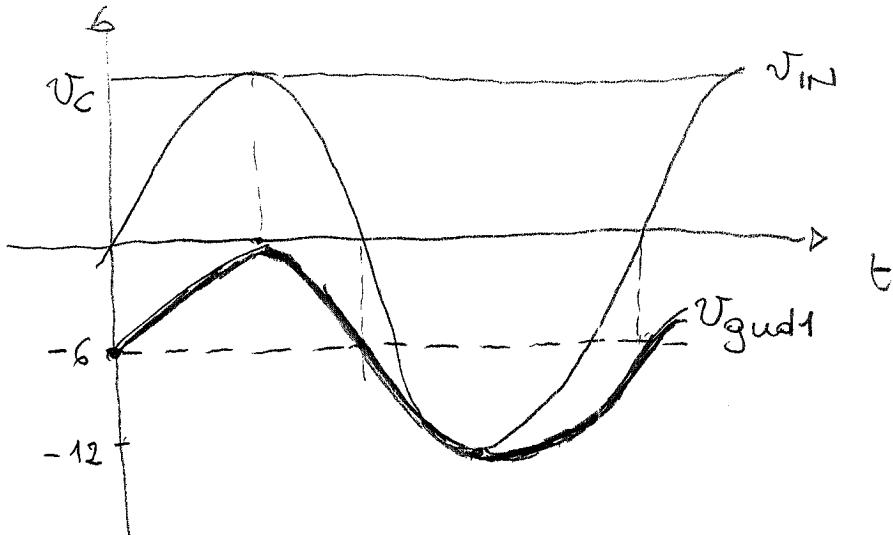

(3)

Determiniamo il punto di riposo

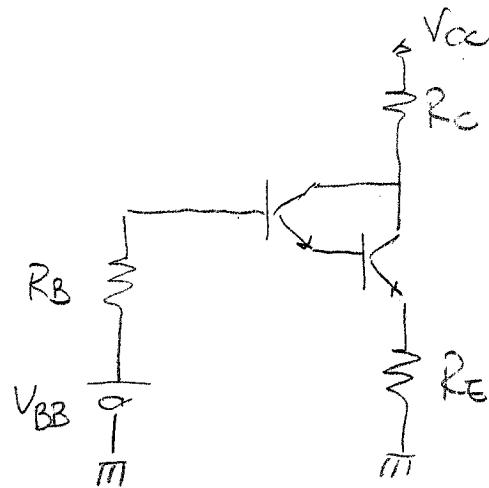

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 2.987 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = V_{cc} \frac{R_E}{R_1 + R_2} = 6.4 \text{ V}$$

Osservazione: i due BJT si comportano come un unico transistor con

$$h_{FE} = \frac{I_{C1} + I_{C2}}{I_{B1}} = h_{FE1} + (h_{FE1} + 1) h_{FE2}$$

Nel nostro caso $h_{FE} = 24320$.

$$V_{BB} = 2 V_{BE0U} + [R_B + R_E (h_{FE} + 1)] I_{B1}$$

$$I_{B1} = \frac{V_{BB} - 2 V_{BE0U}}{R_B + R_E (h_{FE} + 1)} = 41.1 \text{ mA} ; \quad I_{C1} = 8.22 \mu\text{A}$$

$$I_{B2} = (h_{FE1} + 1) I_{B1} = 8.26 \mu\text{A} ; \quad I_{C2} = 0.992 \mu\text{A}$$

$$I_C = 1 \text{ mA}$$



$$I_E \approx 1 \text{ mA}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{CE2} &\approx V_{cc} - (R_C + R_E) I_C = 5 \text{ V} \\ V_{CE1} &= V_{CE2} - V_{BE0U} = 4.3 \text{ V} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{zone} \\ \text{attiva ok} \end{array}$$

$$h_{ie1} = r_{bb1} + \frac{h_{fe1}}{I_{c1}} \frac{V_T}{I_{c1}} = 475 \text{ k}\Omega$$

$$h_{ie2} = r_{bb2} + \frac{h_{fe2}}{I_{c2}} \frac{V_T}{I_{c2}} = 2.82 \text{ k}\Omega$$

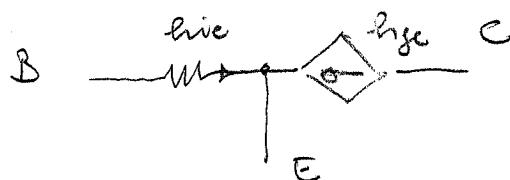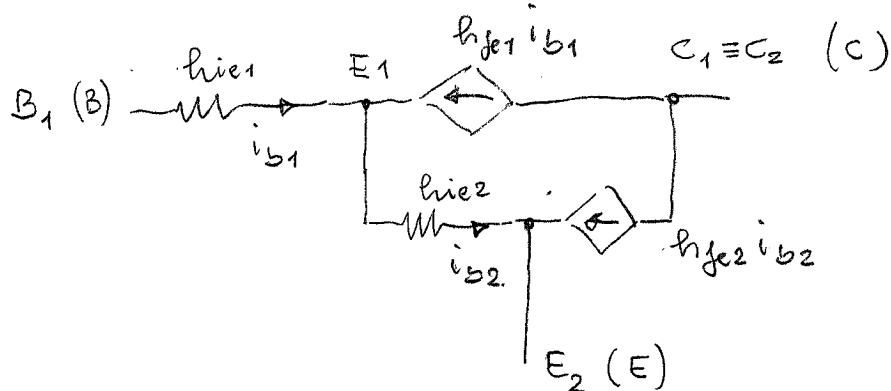④ Per risolvere questo esercizio osserviamo il circuito costituito dai due BJT e lo modellizziamo con un unico amplificatore di corrente.




Per l'equivalenza dei due circuiti ($h_{oe} = 0$; $h_{ee} = 0$) deve pure essere

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce}=0} = h_{fe1} + h_{fe2} (h_{fe1} + 1) = 15250$$

$$h_{ie} = \left. \frac{v_{be}}{i_b} \right|_{v_{ce}=0} = h_{ie1} + h_{ie2} (h_{ie1} + 1) = 152 \text{ k}\Omega$$

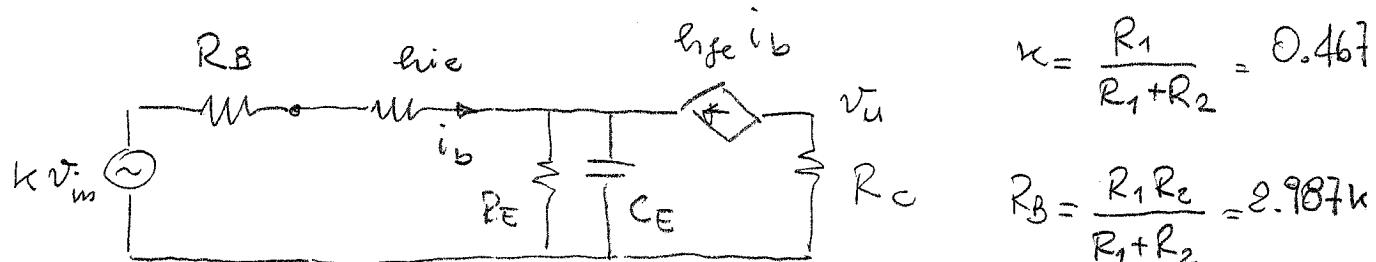Ora il circuito è, applicando il t. di Thevenin,



A centro beside

$$A_{CB} = - \frac{k R_C h_{fe}}{R_B + h_{ie}} = - 91.84$$

Poles

$$\rho = \frac{1}{R_{VC} \cdot C} = 4.93 \text{ rad/s} \quad (785 \text{ Hz})$$


resonance

$$R_{VC} = R_E \parallel \left(\frac{h_{ie} + R_B}{h_{fe} + 1} \right) = 10.14 \Omega$$

zeros

$$z = \frac{1}{R_E C_E} = 10 \text{ rad/s} \quad (1.59 \text{ Hz})$$

(5)

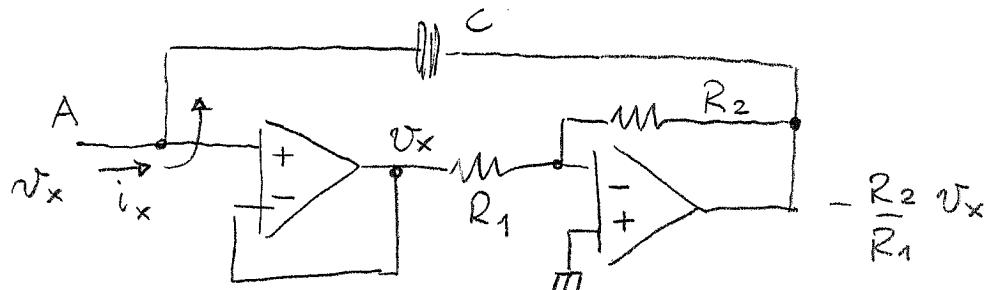

buffer

invertente

Si ha, ricordando le funzione del buffer e dell'amp-invertente

$$i_x = v_x \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) C_S \quad \text{quindi}$$

$$Z = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{C_S} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

Cioè da A si vuole un'impedenza pari a quella di un condensatore il cui valore è

$$C' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) C = 10.01 \text{ mF}$$