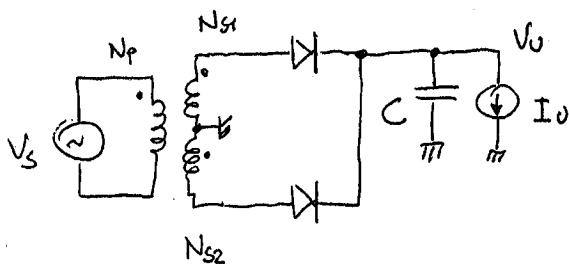


ESERCIZIO N°1

7 punti

Nel seguente circuito raddrizzatore con filtro capacitivo determinare valore minimo, medio e massimo della tensione di uscita.



Bodi ideali

$$V_S = V_M \sin \omega_0 t$$

$$V_M = 200 \text{ V}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot 50 \text{ rad/s}$$

$$N_p = 1000$$

$$N_{s1} = 50$$

$$N_{s2} = 49$$


$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$I_0 = 40 \text{ mA}$$

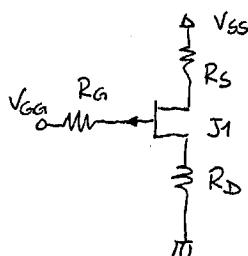ESERCIZIO N°2

7 punti

Determinare il punto di riposo del circuito seguente, valutare i parametri del modello del transistore e disegnare il circuito per piccoli segnali.



$$V_{SS} = 12 \text{ V}$$

$$R_S = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 1 \text{ k}\Omega$$

J1 : JFET a canale P

$$K_P = -2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_P = 6 \text{ V}$$


$$R_G = 100 \text{ k}\Omega$$

$$V_{GG} = 6 \text{ V}$$

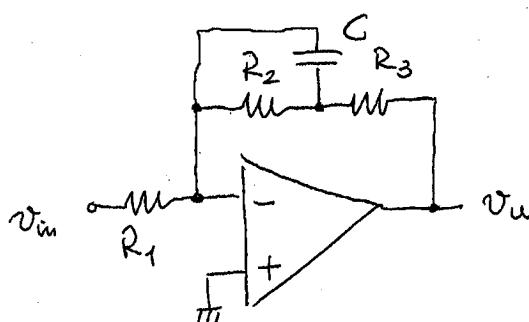ESERCIZIO N°3

6 punti

Determinare la risposta in frequenza, disegnando i relativi diagrammi asintotici di Bode, del circuito seguente.



$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$


$$C = 100 \text{ nF}$$

OP-AMP ideale

ESERCIZIO N°4

7 punti


Valutare il massimo sbilanciamento del circuito seguente. Gli operazionali, tutti simili, presentano una tensione di offset $|V_{io}| < 1 \text{ mV}$, e correnti di polarizzazione $I_B = 3 \text{ nA}$ e $|I_o| < 1 \text{ nA}$.

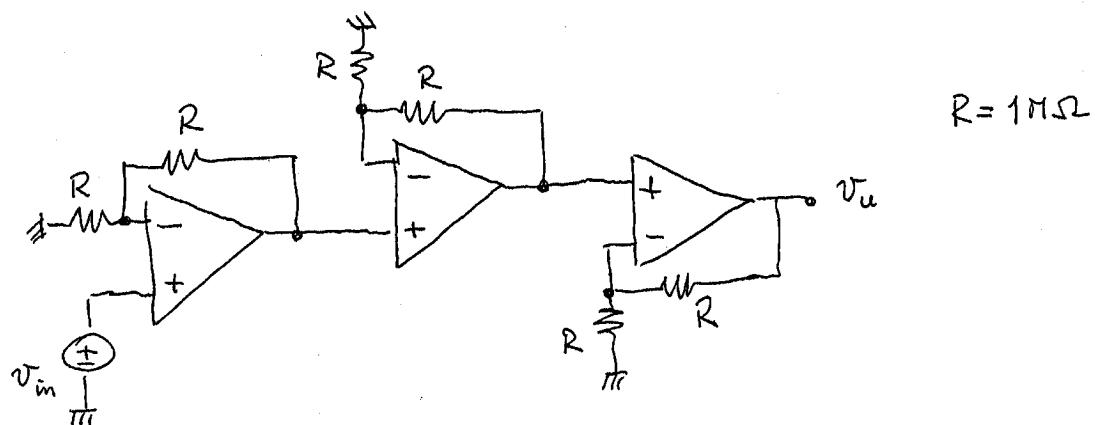

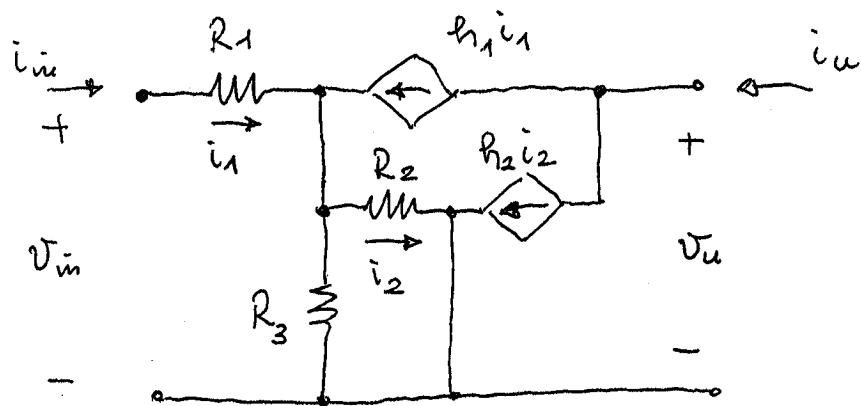
ESERCIZIO N°5

6 punti

Determinare i parametri che caratterizzano come amplificatore di corrente il seguente circuito.



① la situazione in uscita è la seguente

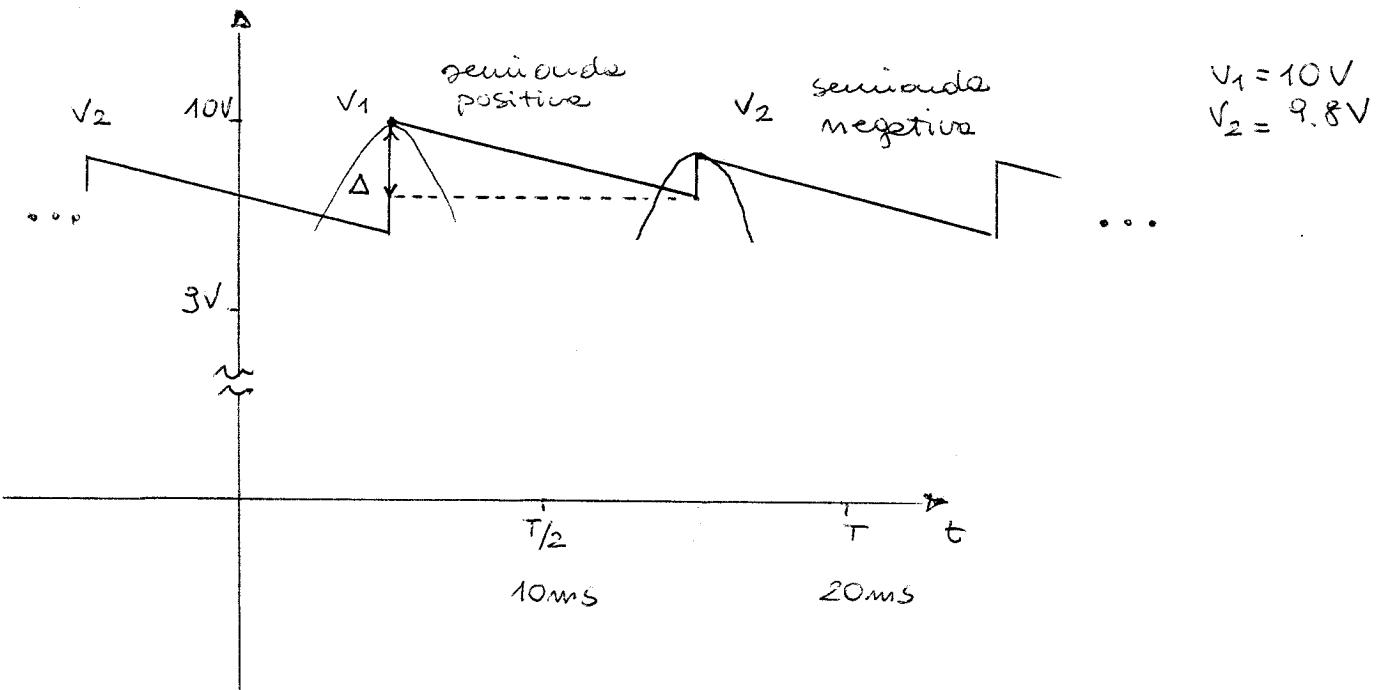

$$\Delta V = \frac{1}{C} I_0 \cdot \frac{T}{2} = 400 mV$$

$$V_{\max} = V_1 = 10V$$

$$V_{\min} = V_2 - \Delta V = 9.4V$$

$$V_{\text{med1}} = V_1 - \frac{\Delta V}{2} = 9.8V \quad V_{\text{med2}} = V_2 - \frac{\Delta V}{2} = 9.6V$$

$$V_{\text{med}} = \frac{V_{\text{med1}} + V_{\text{med2}}}{2} = 9.7V$$

② le JFET non può che essere in zone triodo, in quanto deve essere

$$V_{GD} < V_p = 6 \text{ V} \quad (V_D > 0; V_G = 6 \text{ V})$$

Quindi

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} V_{DS} (V_{GS} + V_{GD} - 2V_p) = \frac{k_p}{2} V_{DS} (2V_{GS} - V_{DS} - 2V_p)$$

mentre

$$V_D = -R_D I_{DS}$$

$$V_S = V_{SS} + R_S I_{DS} \quad \text{da cui}$$

$$I_{DS} = -\frac{k_p}{2} [V_{SS} + (R_D + R_S) I_{DS}] \left[\underbrace{2V_G - V_{SS}}_{\sim} + \underbrace{(R_D - R_S) I_{DS}}_{\sim} - 2V_p \right]$$

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} [V_{SS} + (R_D + R_S) I_{DS}] (2V_p)$$

$$I_{DS} = -5,76 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = -0.48 \text{ V}$$


$$V_D = 5.76 \text{ V}$$

$$V_{GD} = 0.24 \text{ V}$$

$$V_S = 6.24 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -0.24 \text{ V}$$

in zone triodo

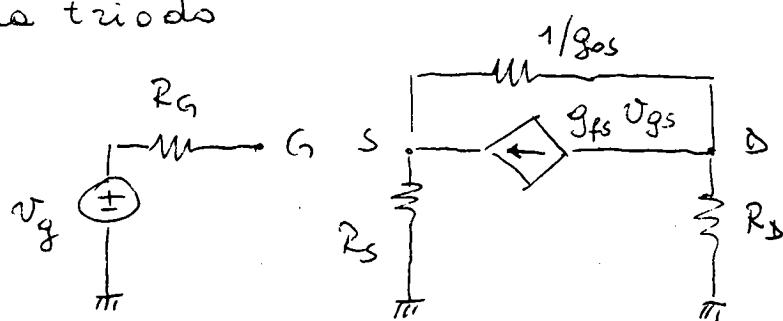

Cou

$$g_{fs} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} = \frac{k_p}{2} V_{DS} = 0.48 \text{ mA/V}$$

$$g_{os} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{GSQ}} = \frac{k_p}{2} [(2V_{GS} - V_{DS} - 2V_p) - V_{DS}] = 11.52 \text{ mS}$$

③ Si vero


$$\frac{V_u}{V_m} = -A_{\infty} \frac{s+z}{s+p}$$

$$-A_0 = -A_{\infty} \frac{z}{p} \quad \text{con} \quad A_{\infty} = \frac{R_3}{R_1} = 10 \quad (20 \text{dB})$$

$$A_0 = \frac{R_2 + R_3}{R_1} = 20 \quad (26 \text{ dB})$$

$$p = \frac{1}{R_{VC}C} = 1 \text{ Krad/s} \quad (159 \text{ Hz})$$
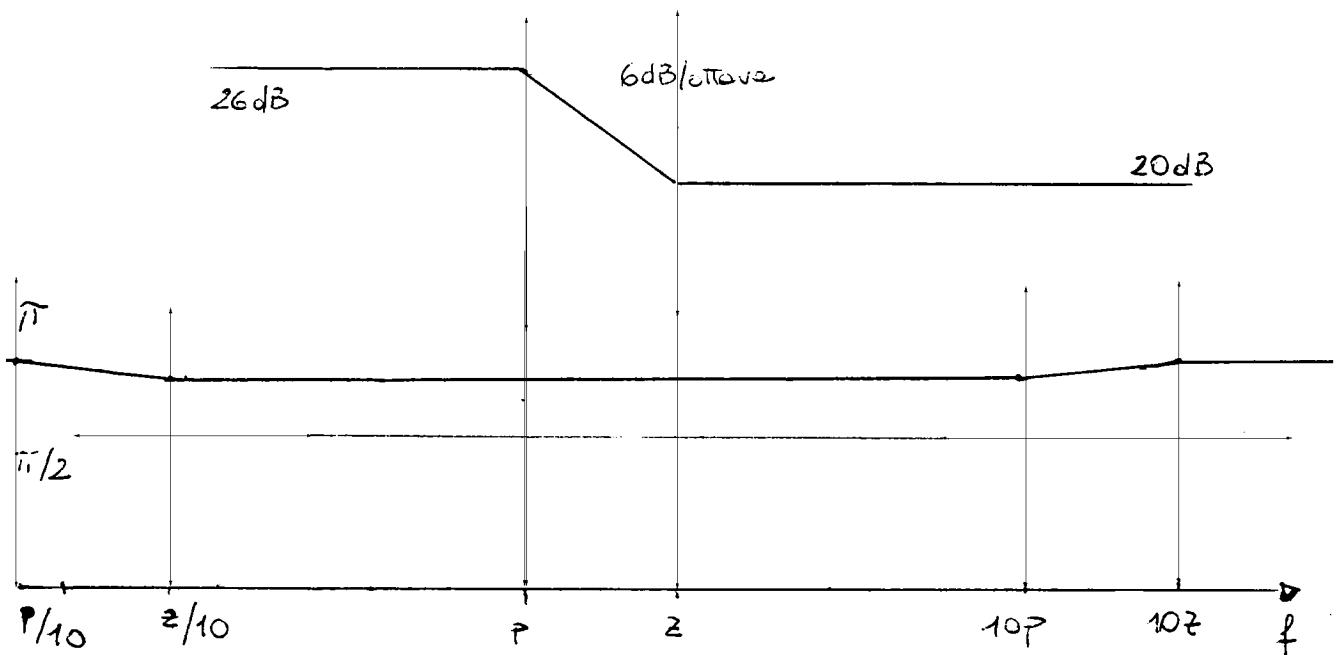
$$z = p \cdot \frac{A_0}{A_{\infty}} = 2 \text{ Krad/s} \quad (318 \text{ Hz})$$



1 decade \approx 3.3 octave

④ Il contributo allo spiacimento di un singolo siode è

$$-2V_{i_0} + R(I_B - I_0/2) = V_{u1} \quad \text{e vale al massimo } 5.5 \mu\text{V}$$

In totale si ha

$$V_{u_{MAX}} = 4V_{u1} + 2V_{u2} + V_{u3}$$

Nel caso peggiore si ha $7V_{u1} = 38.5 \mu\text{V}$

⑤ Si vede subito che

$$h_{20} = \frac{V_{iu}}{V_u} \Big|_{i_{iu}=0} = \emptyset$$

$$h_{30} = \frac{i_u}{V_u} \Big|_{i_{iu}=0} = \emptyset$$

$$\begin{cases} i_u = h_f i_{iu} + h_o V_u \\ i_{iu} = h_i i_{iu} + h_{20} V_u \end{cases}$$

Moltre, tenendo conto della partizione di corrente tra R_2 e R_3 , che sono in parallelo:

$$h_{if} = \frac{i_u}{i_{iu}} \Big|_{V_u=0} = h_1 + h_2 \cdot \frac{R_3}{R_2+R_3} (h_1+1)$$

$$h_i = \frac{V_{iu}}{i_{iu}} \Big|_{V_u=0} = R_1 + (R_2 // R_3) (h_1+1)$$