

Cognome



Nome

Matricola

**ESERCIZIO N°1**


6 punti

Determinare l'andamento della tensione di uscita nel seguente rivelatore di inviluppo nel caso in cui la tensione di ingresso sia costituita da un singolo impulso simmetrico di forma triangolare di ampiezza 10 V e durata 100  $\mu$ s. Si consideri il diodo ideale.

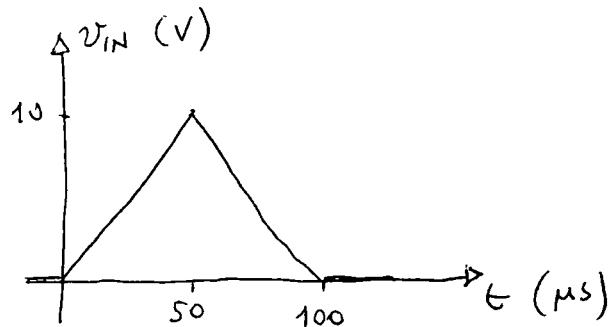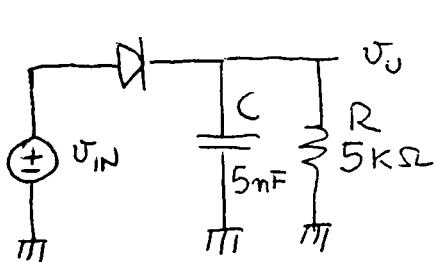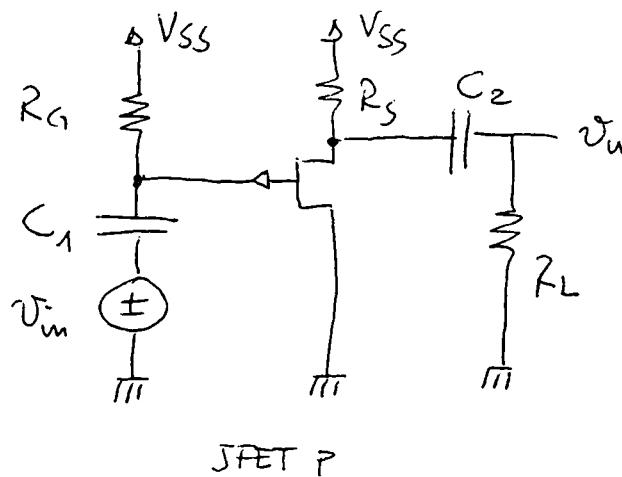**ESERCIZIO N°2**

6 punti

Determinare il punto di riposo del circuito seguente e i parametri del modello per piccoli segnali del JFET.



$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C_1 = 100 \text{ nF}$$

$$C_2 = 1 \mu\text{F}$$

$$R_S = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_{SS} = 12 \text{ V}$$

$$V_P = 6 \text{ V}$$

$$K_P = -10 \text{ mA/V}^2$$

**ESERCIZIO N°3**


7 punti

Determinare la risposta in frequenza e tracciare i relativi diagrammi asintotici di Bode del circuito dell'esercizio 2.
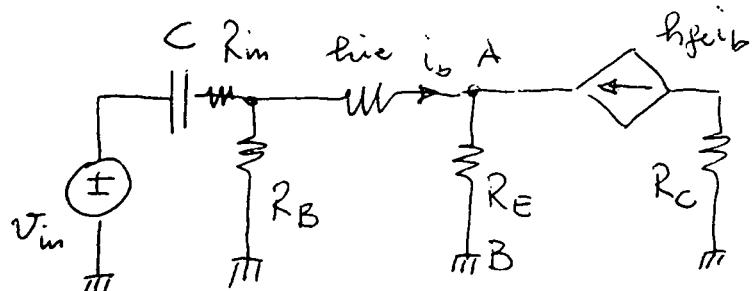
## ESERCIZIO N°4

7 punti

Determinare l'espressione dell'impedenza vista tra i morsetti A e B del circuito seguente.




$$\begin{aligned}
 C &= 1\mu F \\
 R_{in} &= 10k\Omega \\
 R_B &= 100k\Omega \\
 h_{ie} &= 1k\Omega \\
 R_E &= 1k\Omega \\
 h_{fe} &= 100 \\
 R_C &= 1k\Omega
 \end{aligned}$$
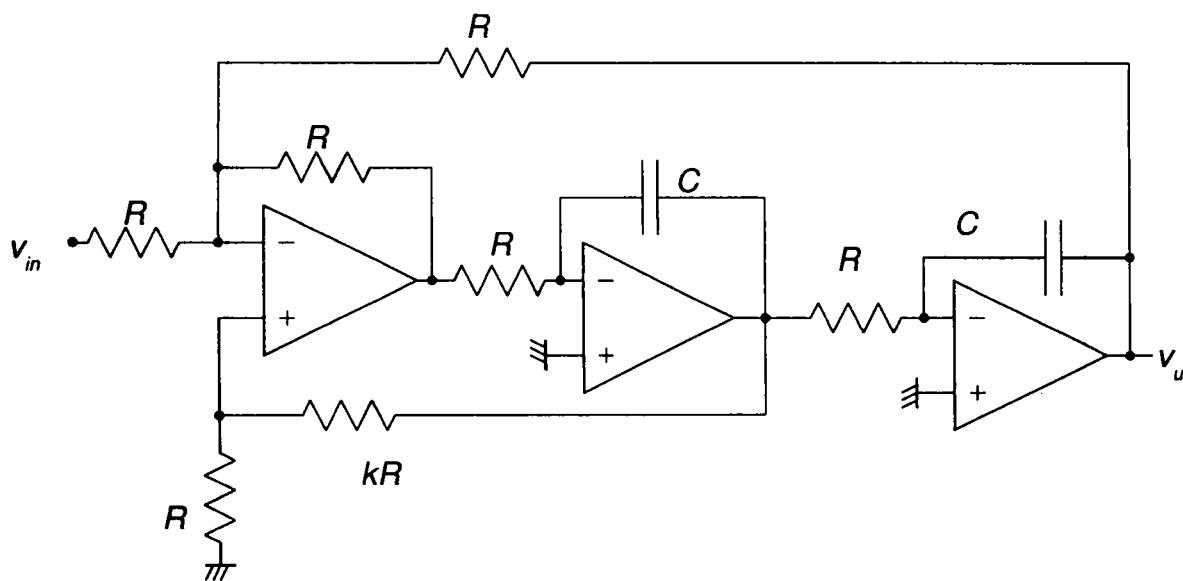
## ESERCIZIO N°5

7 punti

Determinare la tipologia e la risposta in frequenza del seguente filtro.




$$\begin{aligned}
 R &= 1k\Omega \\
 C &= 1\mu F \\
 \text{OpAmp ideali}
 \end{aligned}$$

①

durante le fasi di carica il diodo conduce -  $V_u = V_{IN}$   
la corrente nel diodo vale

$$i_D = \frac{V_{IN}}{R} + C \frac{dV_{IN}}{dt}$$

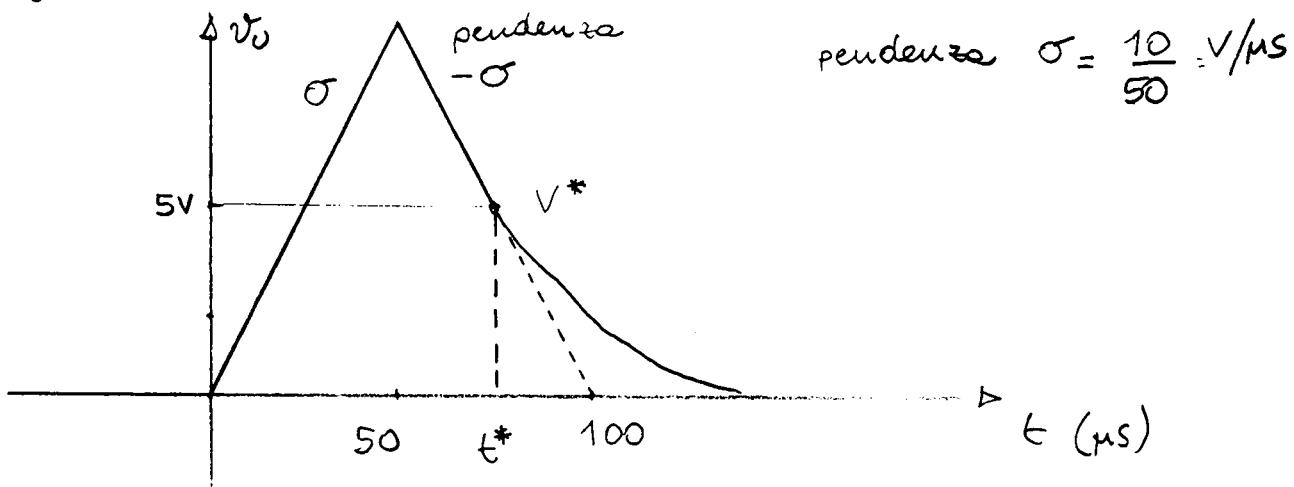le diodi restano in conduzione fino a quando  $i_D > 0$



Nel tratto in discesa


$$i_D > 0 \text{ per } V_{IN} > RC\sigma = 5V \text{ quindi } t^* = 75\mu\text{s} \quad V^* = 5V$$

Quando il diodo si interdice si ha la scarica di un condensatore

$$V_o = V^* e^{-(t-t^*)/RC}$$

(2)

## Circuiti statici

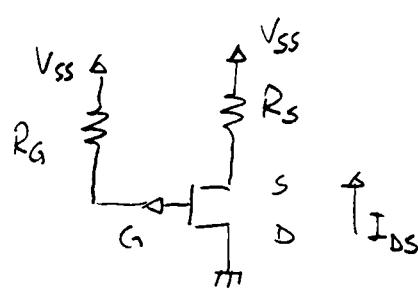

$$V_{GS} = V_{ss} - (V_{ss} + R_s I_{DS}) = -R_s I_{DS}$$

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} (V_{GS} - V_p)^2$$

Notare che il JFET è sotto saturazione perché  $V_{GD} = V_{ss} > V_p$

Risolvendo l'equazione in  $I_{DS}$

$$2 I_{DS} = k_p (R_s I_{DS} + V_p)^2$$

$$k_p R_s^2 I_{DS}^2 + (2 k_p R_s V_p - 2) I_{DS} + k_p V_p^2 = 0$$

$$a x^2 + b x + c = 0$$

$$a = k_p R_s^2 = -10 \text{ [mA]}^{-1}$$

$$b = 2 k_p R_s V_p - 2 = -122$$

$$c = k_p V_p^2 = -360 \text{ [mA]}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -(6,1 \pm 1,1) \text{ mA}$$


$I_{DS} = -5 \text{ mA} ; V_{DS} = -7 \text{ V} ;$   
 $(-7,2 \text{ mA non accettabile; il JFET avrebbe } V_{GS} > V_p)$

$$V_{GS} = 5 \text{ V}$$

Parametri del JFET in saturazione. Si assumono tutti nulli tranne

$$g_{fs} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS} \text{ cost.}} = k_p (V_{GS} - V_p) = 10 \text{ mA/V}$$

③ circuito per piccoli segnali

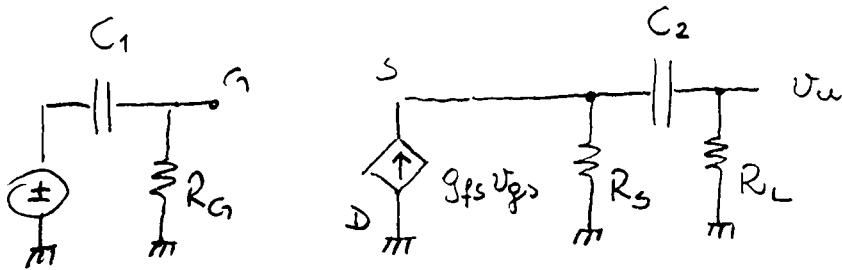

le sistemi ha due poli reali e due zeri nell'origine.  
Quindi la risposta in frequenza è del tipo:


$$A(s) = A_\infty \cdot \frac{s^2}{(s+p_1)(s+p_2)} \quad \text{con}$$

$$A_\infty = g_{fs} \cdot [R_s \parallel R_L \parallel (1/g_{fs})] = 0,901 \quad (-0,9 \text{ dB})$$


$$p_1 = \frac{1}{R_G C_1} = 10 \text{ rad/s} \quad (1,59 \text{ Hz})$$

$$p_2 = \frac{1}{\{[R_s \parallel (1/g_{fs})] + R_L\} C_2} = 99,1 \text{ rad/s} \quad (15,77 \text{ Hz})$$

Diagrammi di Bode

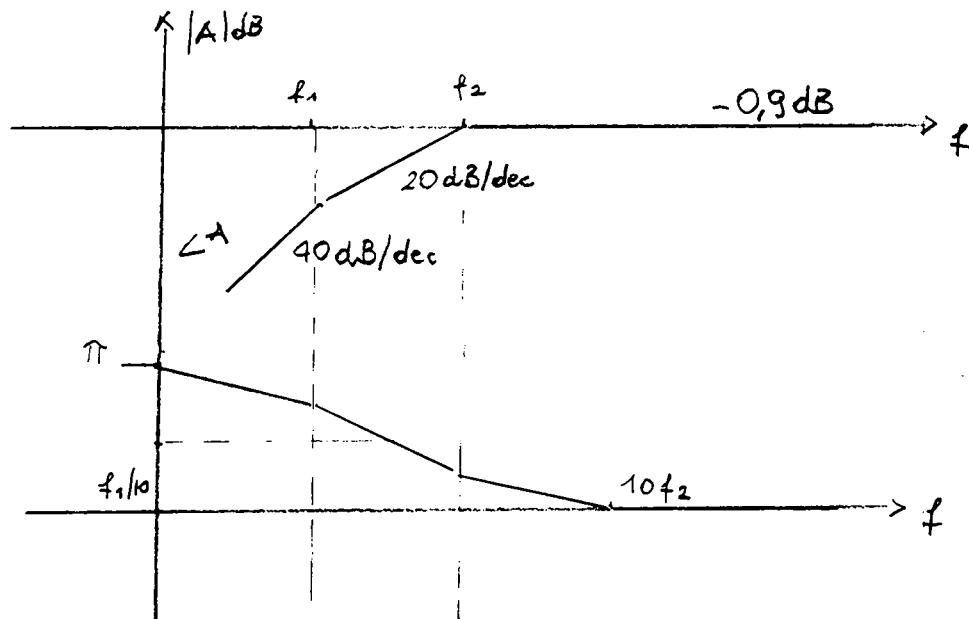

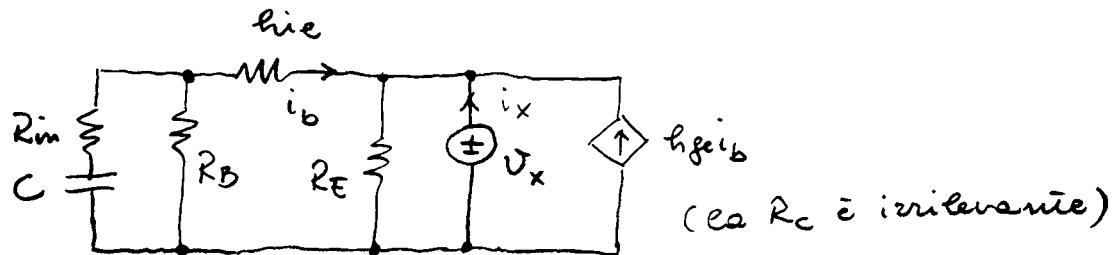④ Circuito per il calcolo dell'impedenza vista




$$Z_{AB} = \frac{V_x}{i_x} \quad i_x = \frac{V_x}{R_E} + \frac{V_x (1+h_{fe})}{h_{ie} + R_B // (R_{in} + \frac{1}{C_S})}$$

L'espressione richiesta è quindi

$$Z_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{1+h_{fe}}{h_{ie} + R_B // (R_{in} + \frac{1}{C_S})}}$$

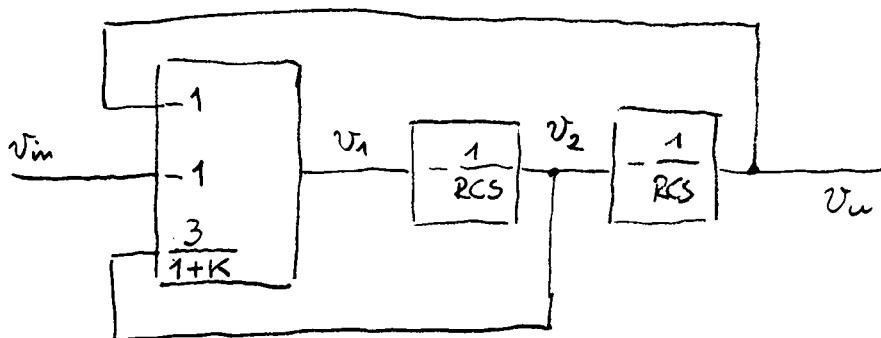⑤ Per determinare le risposte in frequenza ci si può ricaducere a una descrizione a blocchi



si ha

$$v_2 = -v_u \text{ RCS}$$

$$v_1 = v_u (\text{RCS})^2 = -v_{in} - v_u - \frac{3}{1+K} v_u (\text{RCS}) \quad \text{da cui}$$

$$\frac{v_u}{v_{in}} = -\frac{1}{(\text{RCS})^2 + \frac{3}{1+K} (\text{RCS}) + 1}$$

PASSA BASSO invertente