

Cognome

Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1


6 punti

Nell'istante $t = 0$, all'ingresso di un rilevatore di inviluppo (diodo ideale, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$) viene posto un impulso rettangolare di ampiezza 1 V e durata 1 μs . Determinare l'andamento dell'uscita e l'istante in cui essa diviene minore di 100 mV.

ESERCIZIO N°2

7 punti

Determinare il punto di riposo del circuito seguente e i parametri del modello per piccoli segnali semplificato del transistore. Per il JFET a canale p si sa che $V_p = +3 \text{ V}$ e $k_p = -1 \text{ mA/V}^2$.

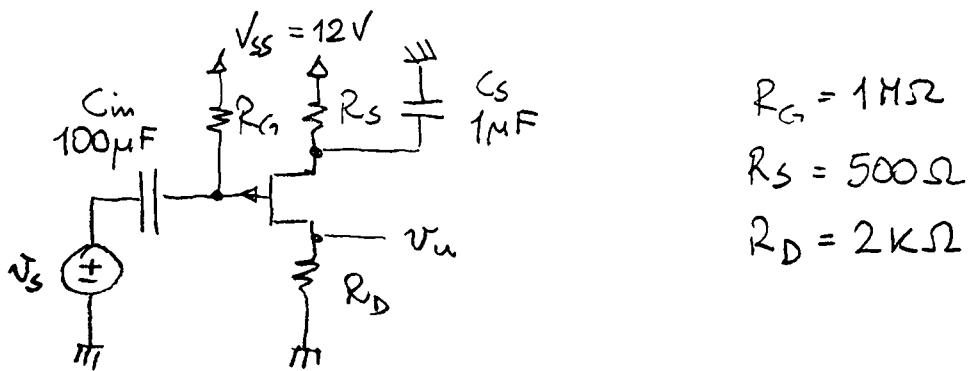**ESERCIZIO N°3**

7 punti

Determinare la risposta in frequenza del circuito dell'esercizio 2 e tracciarne i diagrammi asintotici di Bode.

ESERCIZIO N°4

6 punti

Determinare quale reazione migliora le caratteristiche di un amplificatore transresistivo. Disegnare uno schema a blocchi del sistema così reazionato usando amplificatori unidirezionali e determinare il parametro r'_f del circuito ottenuto.


ESERCIZIO N°5

7 punti


Disegnare una cella di Sallen Key passa basso con poli complessi coniugati pari a $\omega_0(1 \pm 3j)$ con $\omega_0 = 1 \text{ krad/s}$. Determinare quindi il guadagno della cella.

①

Il circuito è il seguente

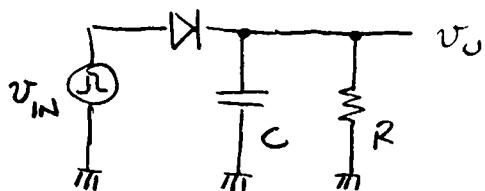

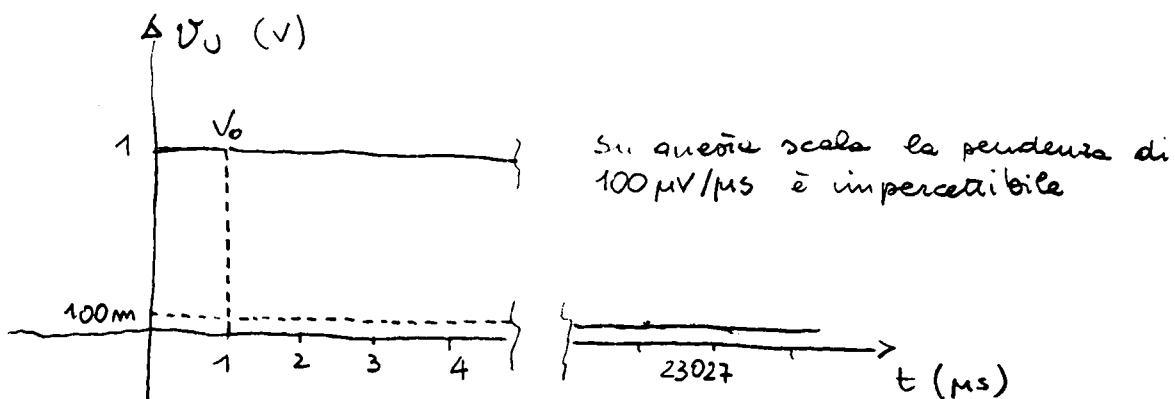A partire da $t = 1 \mu s$ il diodo si interdice e il condensatore si scarica con costante $RC = 10 \text{ ms}$




$$V_o = V_0 e^{-(t-t^*)/RC}$$

$$V_o(t_1) = V_1 = 100 \text{ mV}$$

$$t_1 = t^* + RC \ln \frac{V_0}{V_1} = 23,027 \text{ ms}$$

② Circuito statico

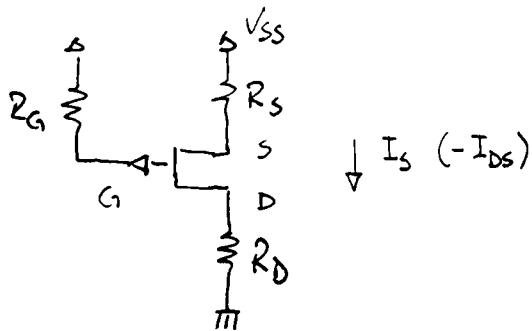

$$V_G = V_{SS}$$

$$V_{GS} = R_S I_S$$

$$V_{GD} = V_{SS} - R_D I_S$$

$$V_{SD} = V_{SS} - (R_S + R_D) I_S$$

Hp: zona saturazione

$$I_S = -\frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_p)^2 = -\frac{k_p}{2} (R_S I_S - V_p)^2 \quad \text{pongo } I_S = x$$

$$2x = \left(\frac{x}{2} - 3\right)^2 \quad ; \quad 8x = x^2 - 12x + 36 \quad ; \quad x^2 - 20x + 36 = 0$$

$$x = 2 \text{ mA}$$

$$18 \text{ mA} \text{ (non acc.)}$$


Ora studi

$$I_S = 2 \text{ mA} \quad V_{GS} = 1 \text{ V} \quad (< V_p)$$

$$V_{GD} = 8 \text{ V} \quad (> V_p) \quad \text{OK sat.}$$


$$V_{SD} = 7 \text{ V}$$

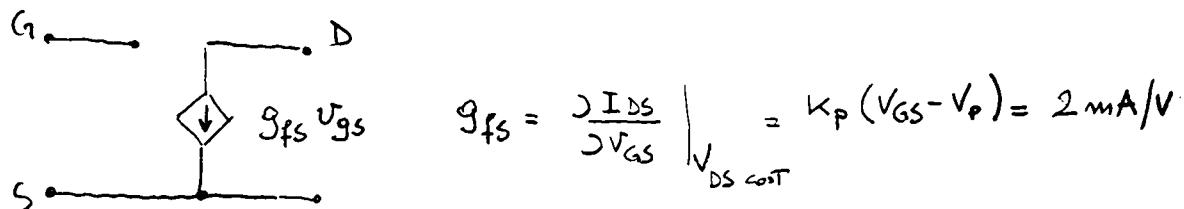In saturazione si può usare il modello sequenziale



(3)

Circuiti per piccoli segnali

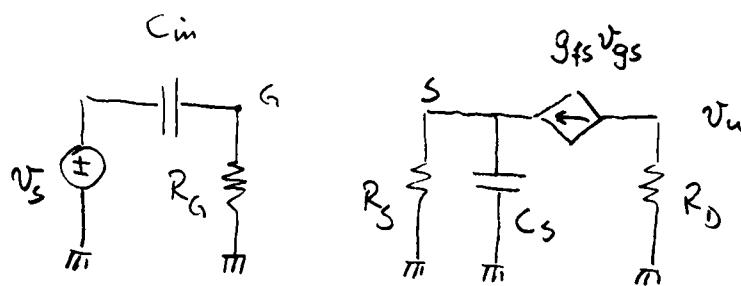Il sistema ha due poli e due zeri ($A_\infty \neq 0$)

$$A_\infty = -g_{fs}R_D; \quad A = A_\infty \cdot \frac{s(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)}$$

Poli

$$p_1 = \frac{1}{R_G C_{in}}; \quad p_2 = \frac{1}{(R_S \parallel 1/g_{fs}) \cdot C_S}$$

Zeri


$$\text{uno nell'origine}; \quad z = \frac{1}{R_S C_S}$$

Quindi

$$A_\infty = -4 \text{ (12 dB)} \quad p_1 = 10 \text{ rad/s} \quad (1,59 \text{ rad/s})$$


$$p_2 = 4 \text{ Krad/s} \quad (636 \text{ Hz})$$
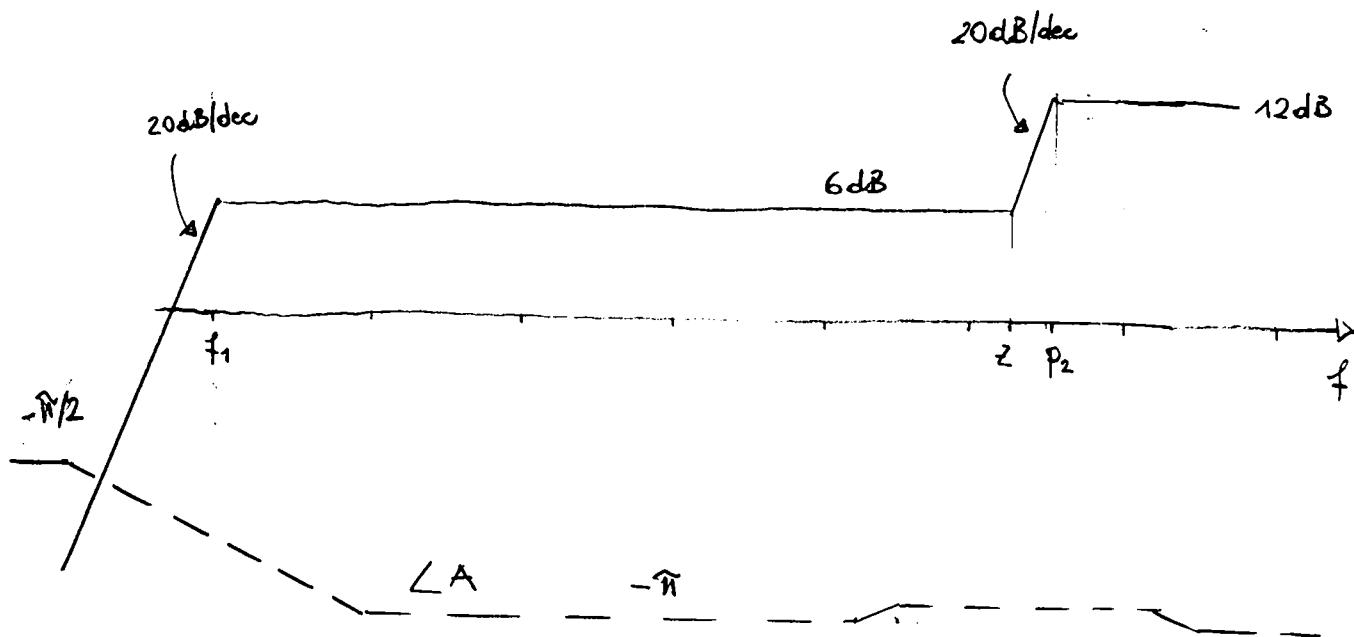
$$z = 2 \text{ Krad/s} \quad (318 \text{ Hz})$$




④

Transresistenza (unidirezionale)

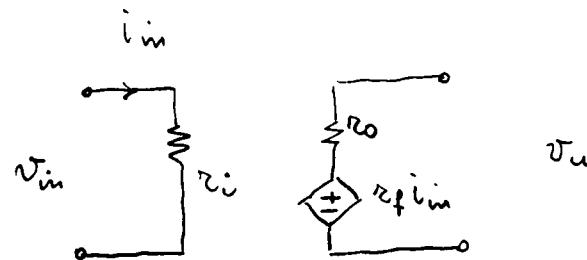

Per migliorare le caratteristiche occorre ridurre r_o (prelievo tensione) e r_i (confronto parallelo).

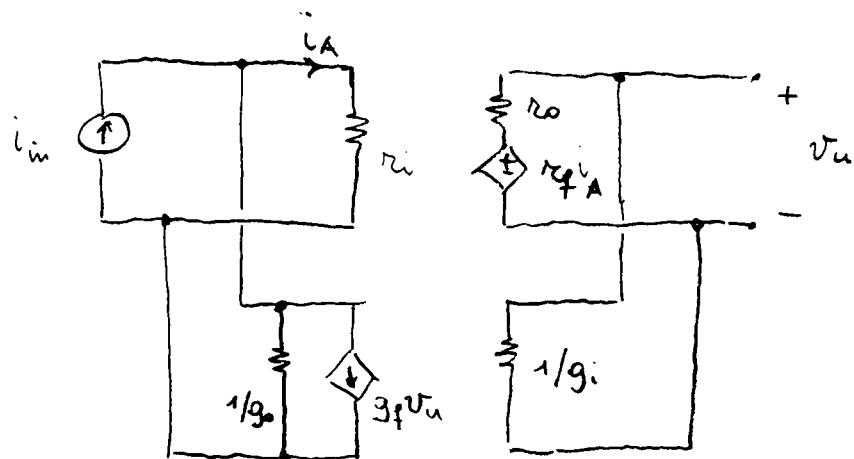Reazione negativa di tensione-parallela, con un transconductore



$$\text{Nel nuovo circuito } r_f' = \frac{v_u}{i_{in}} \Big|_{i_{in}=0}$$


Si ha

$$i_A = (i_{in} - g_f v_u) \cdot \frac{1}{1 + g_o r_i} \quad \text{e anche}$$

$$v_u = r_f' i_A \cdot \frac{1}{1 + g_o r_o} = (i_{in} - g_f v_u) r_f \cdot \frac{1}{(1 + g_o r_i)(1 + g_o r_o)}$$

$$r_f' = r_f \cdot \frac{1}{(1 + g_o r_i)(1 + g_o r_o) + g_f r_f}$$

⑤ celle di Sallen key posse avere

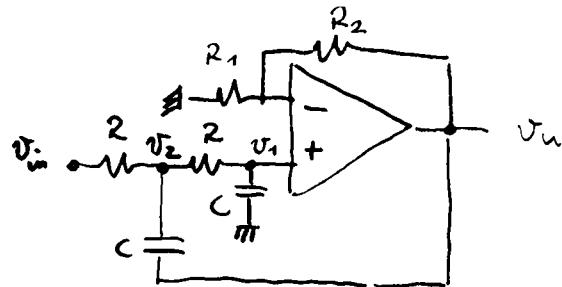

$$K = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \omega_A = \frac{1}{RC}$$

$$v_1 = \frac{v_u}{K}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1 (s/\omega_A + 1) = \\ &= \frac{v_u}{K} (s/\omega_A + 1) \end{aligned}$$

$$v_{in} = v_2 + R [v_1 CS + (v_2 - v_u) CS] = v_2 + s/\omega_A (v_1 + v_2 - v_u)$$

$$= v_u \left\{ \frac{s + \omega_A}{K \omega_A} + \frac{s}{K \omega_A} \cdot \frac{s + 2\omega_A}{\omega_A} - \frac{s}{\omega_A} \right\} \quad \text{da cui}$$

$$\frac{v_u}{v_{in}} = K \frac{\omega_A^2}{s^2 + (3-K)\omega_A s + \omega_A^2}$$

Dove essere

$$\omega_A^2 = \omega_0^2 (1+3j)(1-3j) = 10 \omega_0^2$$

$$\omega_A = \sqrt{10} \omega_0 = 3,162 \text{ rad/s}$$

$$(3-K)\omega_A = 2\omega_0 \quad \text{da cui} \quad K = 3 - \frac{2}{\sqrt{10}} = 2,368$$

(guadagno delle celle)

Si può porre

$$C = 100 \text{ nF} \quad R = 3,162 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 23,68 \text{ k}\Omega$$