

Cognome


Nome

Matricola

**ESERCIZIO N°1**


7/3 punti

Determinare tensione media di uscita, corrente efficace nel carico e fattore di ondulazione del seguente raddrizzatore realizzato con diodi ideali. I generatori valgono  $V_1 = V_M \sin(\omega t)$  e  $V_2 = 0.75 V_M \cos(\omega t)$  con  $V_M = 10 \text{ V}$ ,  $\omega = 2\pi f$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ .

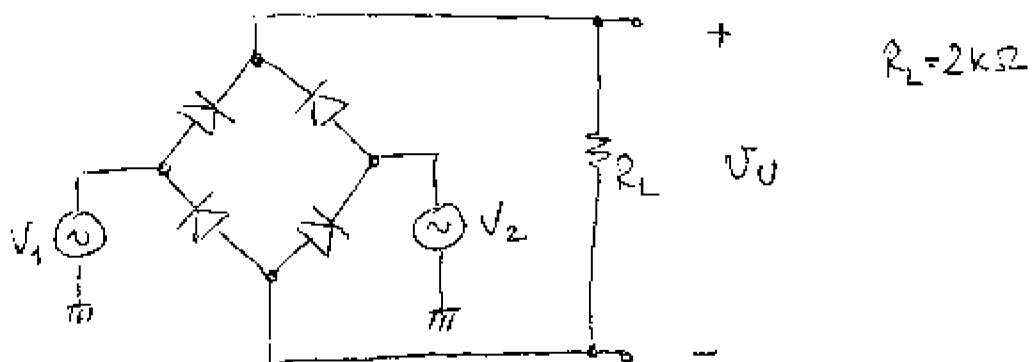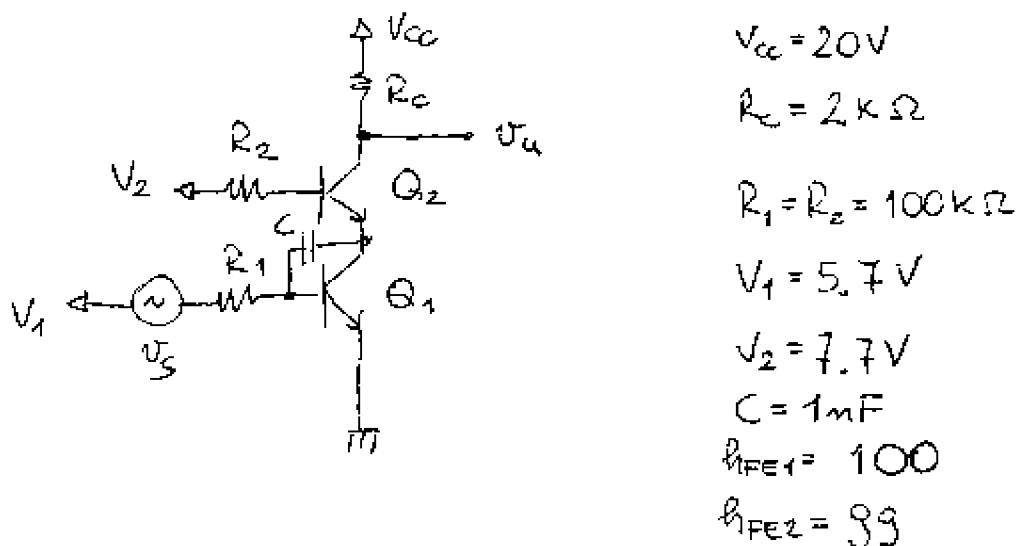**ESERCIZIO N°2**

7/4 punti


Determinare il punto di riposo del circuito seguente e disegnare il circuito per piccoli segnali.


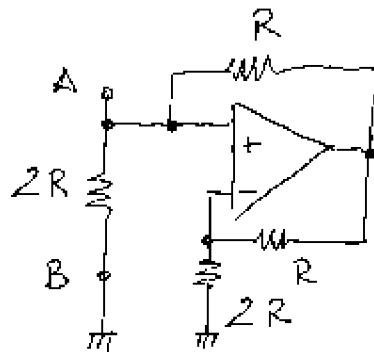
### ESERCIZIO N°3

6/3 punti

Determinare l'impedenza vista tra i punti A e B del circuito in figura.



### ESERCIZIO N°4


6/4 punti

Disegnare lo schema a blocchi di un amplificatore transresistivo unidirezionale, reazionato con un blocco  $\beta$  ideale in modo da migliorarne le caratteristiche, rendendole più vicine a quelle ideali.  
Determinare l'espressione della transresistenza e della resistenza di ingresso del circuito individuato.
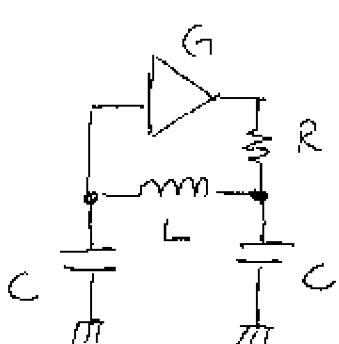
### ESERCIZIO N°5

7/4 punti

Determinare la frequenza di oscillazione e l'ampiezza a regime del seguente oscillatore.



$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$L = 10 \mu\text{H}$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$G$  ampe. Tensione  
ideale

$$G = -10 \left( 1 - \frac{V_{u\max}}{V_o} \right)$$

$$V_o = 1 \text{ V}$$

①

Si tratta di un generatore doppia seconda con una tensione complessiva di ingresso pari a

$$V_{IN} = V_1 - V_2 = V_H \left( \sin \omega t - \frac{3}{4} \cos \omega t \right) = V_H 1,25 \sin (\omega t - \theta)$$


Quindi il valore medio è  $V_o = \frac{2}{\pi} 1,25 V_H = 7,96 V$

La corrente efficace nel carico è


$$I_{eff} = \sqrt{2} \cdot 1,25 \frac{V_H}{R} = 8,84 A$$

e il ripple è quello tipico del doppie seconde
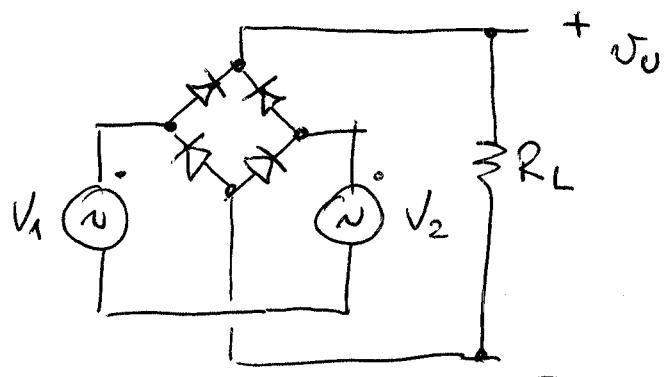
$$RF = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}}{\frac{2}{\pi}} = 48\%$$



(2)

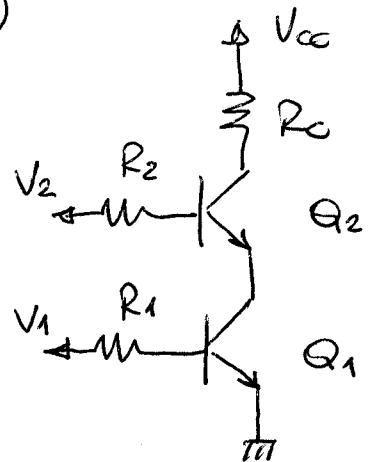Hyp:  $Q_1 \text{ e } Q_2 \text{ in z.Q.-richtung}$ 

$$V_1 = V_{BE1} + R_1 I_{B1}$$

$$I_{B1} = \frac{V_1 - V_{BE1}}{R_1} = 50 \mu A$$

$$I_{C1} = h_{FE1} I_{B1} = 5 \text{ mA} \quad (= I_{E2})$$

$$I_{B2} = \frac{I_{E2}}{h_{F2} + 1} = 50 \mu A$$


$$I_{C2} = I_{B2} \cdot h_{FE2} = 4.95 \text{ mA}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - R_C I_{C2} = 10.1 \text{ V}$$


$$V_{C1} = V_2 - R_B I_{B2} - V_{BE2} = 2 \text{ V}$$

$$V_{CE1} = V_{C1} = 2 \text{ V} \quad \text{OK ZAD}$$
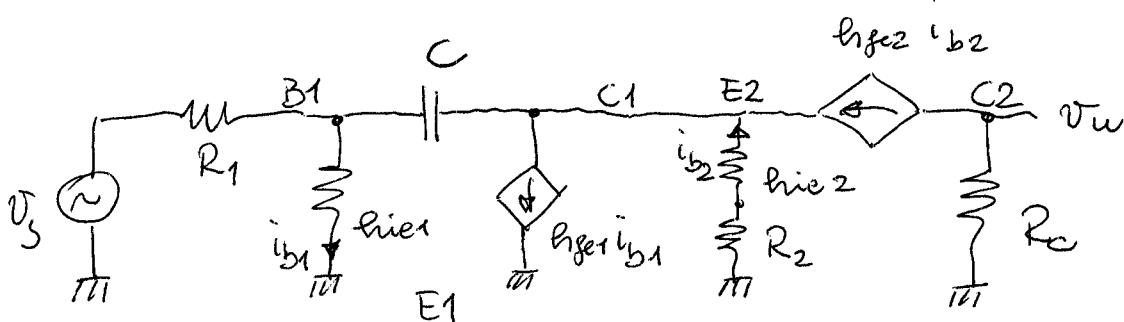
$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{C1} = 8.1 \text{ V} \quad \text{OK ZAD}$$



(3)

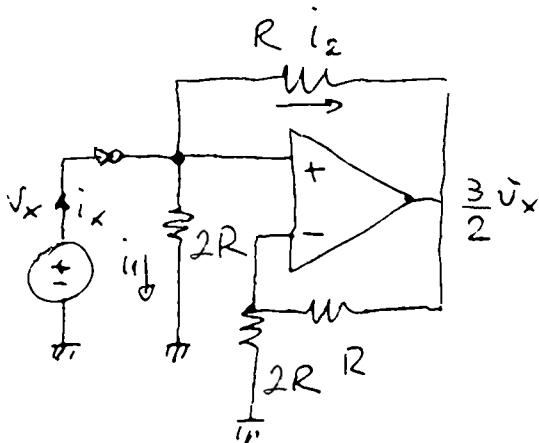


$$i_x = i_1 + i_2 = \frac{V_x}{2R} + \frac{2V_x - 3V_x}{2R} = 0$$

$$R_{AB} = \infty$$

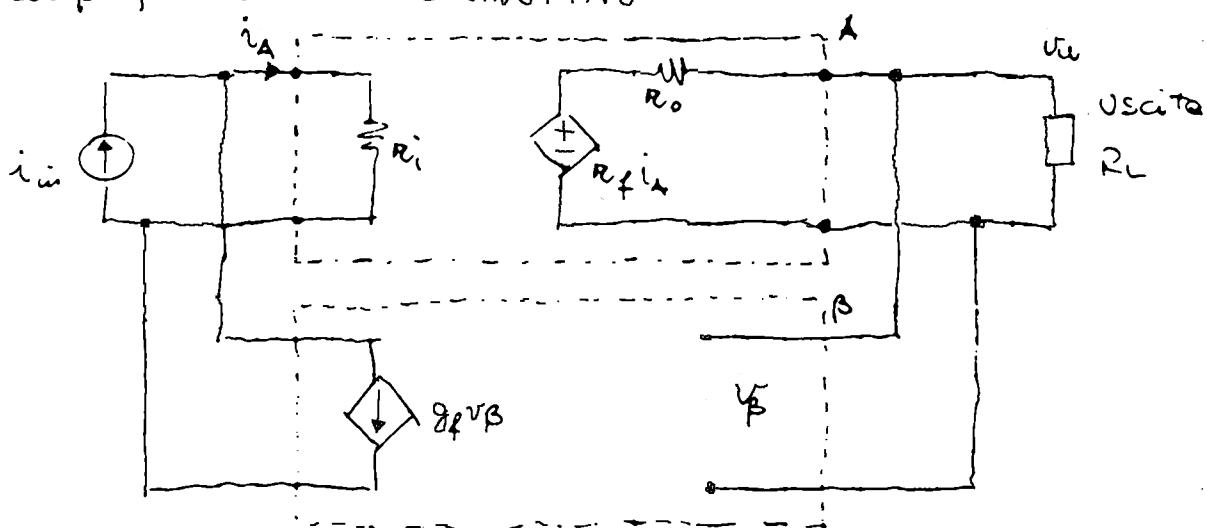(4)

Serve una reazione di tensione parallela NEGATIVA o circuito con un amplificatore TRANSCONDUTTIVO



Transresistenza totale ( $R_L = \infty$ )



$$r_{f\text{tot}} = \frac{V_o}{i_{in}} = r_f \frac{i_{in} - g_f v_o}{i_{in}} = r_f \left(1 - g_f \frac{v_o}{i_{in}}\right)$$

$$\text{da cui } r_{f\text{tot}} = r_f \frac{1}{1 + r_f g_f}$$

Resistenza di ingresso ( $R_L = \infty$ )

$$r_{i\text{tot}} = \frac{V_{in}}{i_{in}} = \frac{(i_{in} - g_f r_{f\text{tot}} i_{in}) r_i}{i_{in}} = \frac{r_i}{1 + r_f g_f}$$

5

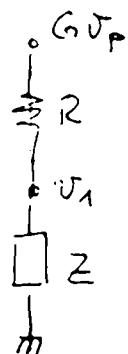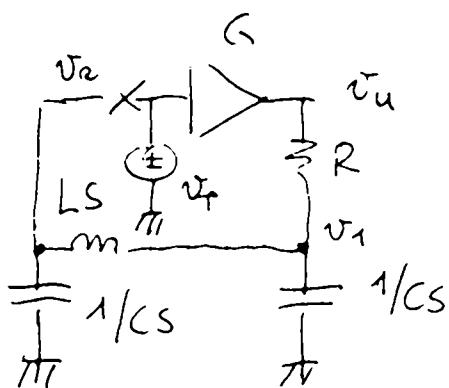

$$V_u = V_1 \cdot \frac{1/CS}{1/CS + L_S} = \frac{1}{LCS^2 + 1}$$

$$Z = 1/CS // (L_S + 1/CS) = \frac{LCS^2 + 1}{(LCS^2 + 2)CS}$$

$$bA = G \cdot \frac{Z}{R+Z} \cdot \frac{1}{LCS^2 + 1} = G \cdot \frac{1}{RCS(LCS^2 + 2) + LCS^2 + 1}$$

Condizioni all'incirco. Trovo dove si annulla la parte immaginaria del denominatore

$$j\omega RC (2 - \omega^2 LC) = 0 \quad \text{per} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}} ; \quad f_0 = 225 \text{ kHz}$$

$$bA(\omega_0) = 10 \text{ all'incirco} \quad \text{OK}$$

A regime  $G$  deve ridursi in modulo fino al valore unitario quindi

$$-10 \left( 1 - \frac{v_{u\max}}{V_0} \right) = -1$$

$$v_{u\max} = 0.9 V_0 = 0.9 V$$