

Cognome

Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1

7 punti (4)

Avendo a disposizione diodi e generatori di tensione ideali, realizzare una rete elettrica la cui caratteristica di trasferimento per V_{IN} compresa nell'intervallo $\pm V_M$ con $V_M = 30 \text{ V}$ approssima la funzione


$$V_{out} = V_{AI} \sin(V_{IN}/V_M)$$

Si faccia in modo che la massima corrente erogata dal generatore di ingresso sia pari a 10 mA e che la curva approssimata coincida con quella originale per le tensioni di ingresso corrispondenti ai valori di 0, $\pm 10 \text{ V}$, $\pm 20 \text{ V}$ e $\pm 30 \text{ V}$. Si usi il minor numero di componenti possibile.

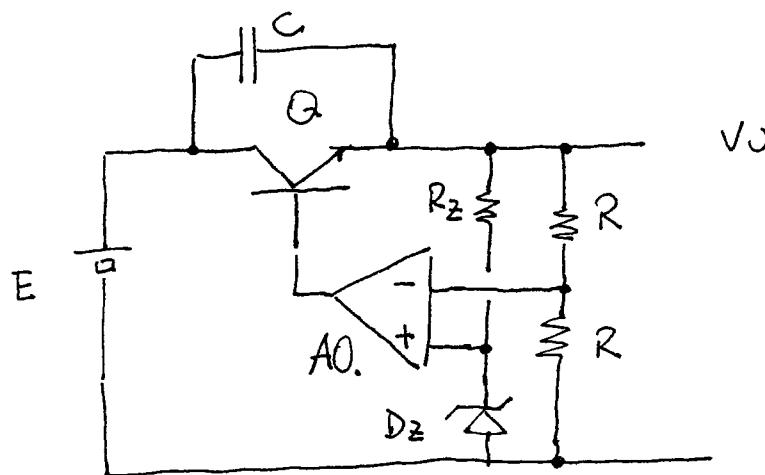ESERCIZIO N°2

7 punti (3)

Determinare il punto di riposo del seguente regolatore di tensione, in cui per lo zener si ha $V_Z = 4,7 \text{ V}$, $r_Z = 100 \Omega$ @ $I_Z = 10 \text{ mA}$; $r_{ZK} = 10 \text{ k}\Omega$ @ $I_{ZK} = 0,1 \text{ mA}$ e per il transistore bipolare $h_{FE} = 100$. L'operazionale è ideale.



$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_Z = 385 \Omega$$

$$C = 1 \text{ mF}$$

$$E = 15 \text{ V}$$

ESERCIZIO N°3

7 punti (4)


Determinare, in continua, i parametri S_V e r_{out} del regolatore dell'esercizio precedente. Per il parametro S_V determinare quindi anche la risposta in frequenza e tracciarne i diagrammi asintotici di Bode. Per il transistore bipolare si assuma $h_{fe} = 100$ e $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$.

In questo esercizio si assumono per l'A.O. una amplificazione finita pari a 1000.

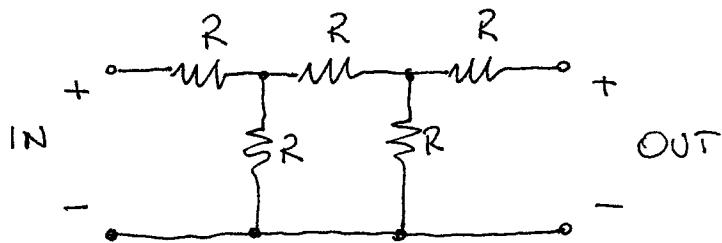ESERCIZIO N°4

6 punti


Determinare i 4 parametri g del seguente circuito.



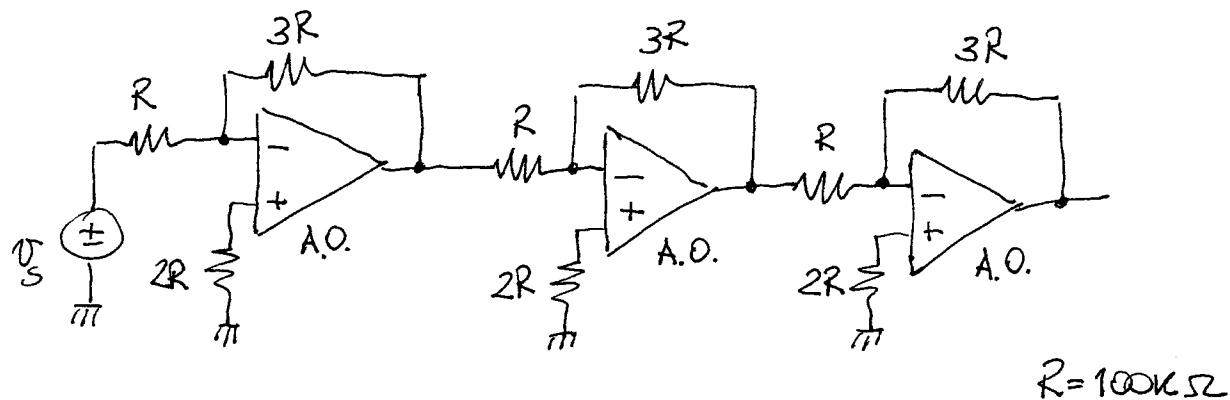ESERCIZIO N°5

6 punti

Determinare il massimo sbilanciamento del seguente circuito.




$$|V_{io}| < 1 \text{ mV}$$

$$I_B = 10 \text{ mA}$$


$$|I_o| < 2 \text{ mA}$$

(Operazioni uguali)
e ideali a parte
lo sbilanciamento

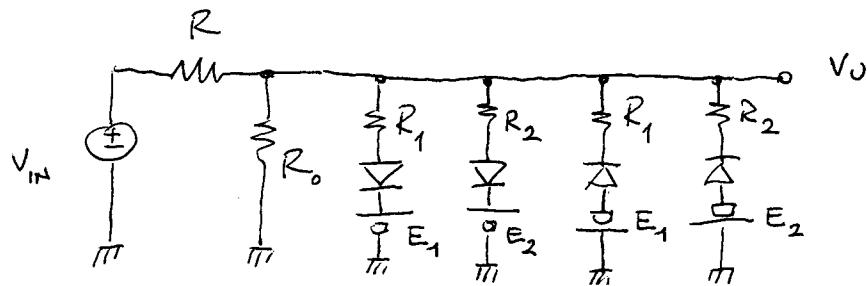① Funzione disperi
si può approssimare con $1+2+2$ resni (di cui 2+2 simmetrici)



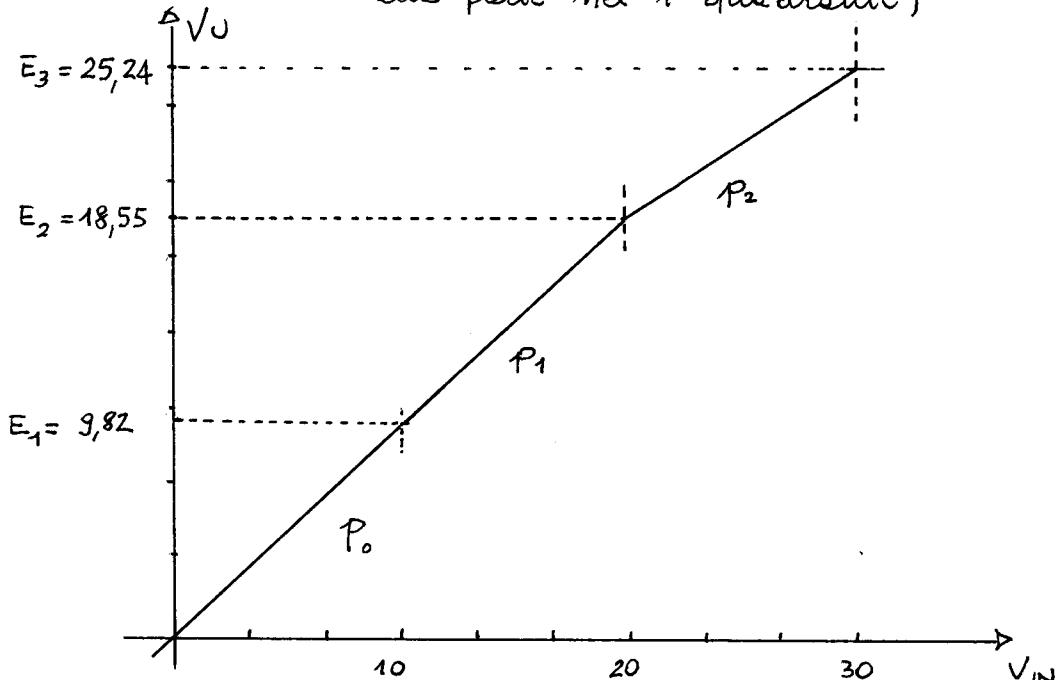Volumi es spezzate che approssime la funzione (mi limito alle perte nel 1° quadrante)



Quindi

$$E_1 = 9,82 \text{ V} ; E_2 = 18,55 \text{ V}$$

$$R = \frac{V_H - V_H \sin(1)}{I_H} = 476 \Omega ;$$

$$P_0 = 3E_1/V_H = 0,982$$

$$P_1 = 3(E_2 - E_1)/V_H = 0,874$$

$$P_2 = 3(E_3 - E_2)/V_H = 0,669$$


$$\frac{1}{P_0} = 1 + R G_0 ; \quad R_0 = R \left(\frac{1}{P_0} - 1 \right)^{-1} = 25,35 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{P_1} = 1 + R(G_0 + G_1) ; \quad R_1 = R \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_0} \right)^{-1} = 3,77 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{P_2} = 1 + R(G_0 + G_1 + G_2) ; \quad R_2 = R \left(\frac{1}{P_2} - \frac{1}{P_1} \right)^{-1} = 1,36 \text{ k}\Omega$$

(2)

Circuito statico - sostituisce il modello dello Zener nelle sue zone di regolazione

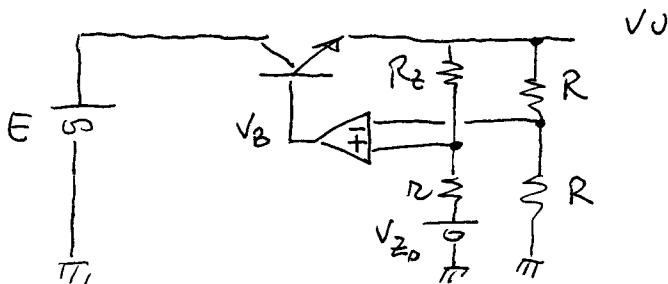 V_O

$$V_{Z_0} = V_Z - r I_Z = 3,7 \text{ V}$$

$$r = 100 \Omega$$

Applico il metodo del corto-circuito virtuale

$$\frac{V_O}{2} = V_O \cdot \frac{r}{r+R_Z} + V_{Z_0} \cdot \frac{R_Z}{r+R_Z} \quad \text{da cui}$$

$$V_O = V_{Z_0} R_Z \cdot \frac{\frac{1}{r+R_Z} - r}{\frac{1}{r+R_Z} - r} = 10,00 \text{ V}$$


$$V_B = V_O + V_{BE \text{ ou}} = 10,7 \text{ V}$$

$$V_{CE} = E - V_O = 5 \text{ V} \quad (\text{crescente con } ZAD)$$

$$I_C = \frac{\beta_{FE}}{\beta_{FE} + 1} \cdot \left\{ V_O \frac{1}{2r} + \frac{V_O - V_{Z_0}}{r+R_Z} \right\} = 14,8 \text{ mA}$$

(3)

Circuiti per piccoli segnali

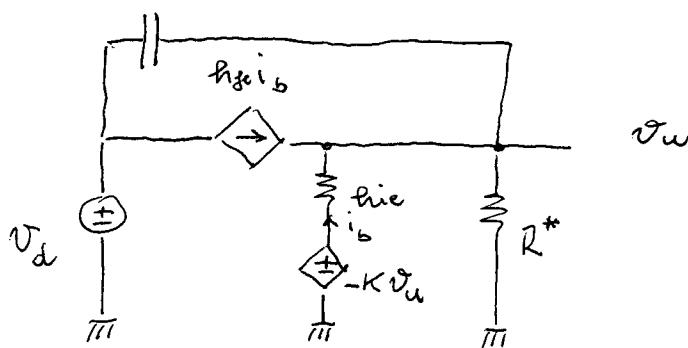


$$R^* = 2R \parallel (R_z + r) = 326,6 \Omega$$

$$K = A \left(\frac{1}{2} - \frac{100}{485} \right) = 293,8$$

In continuo C è un'impedenza infinita e quindi

$$S_V = \frac{V_u}{V_d} = \emptyset$$


Circuito per R_{out}

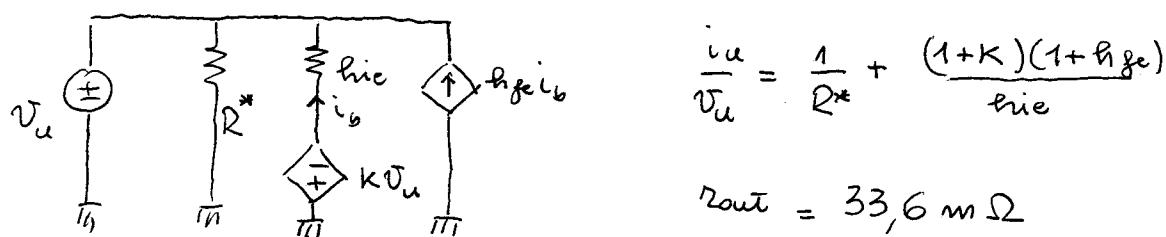

$$\frac{i_u}{V_u} = \frac{1}{R^*} + \frac{(1+K)(1+\rho_{feib})}{\rho_{feib}}$$


$$R_{out} = 33,6 \text{ m}\Omega$$

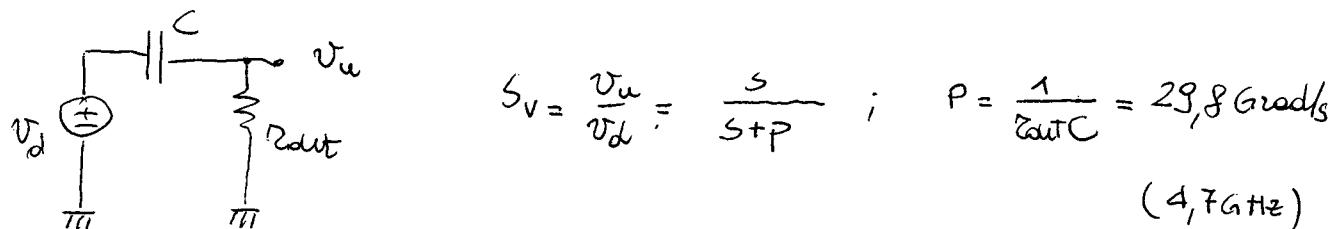Circuito per S_V in frequenze (sottraendo V_d)




$$S_V = \frac{V_u}{V_d} = \frac{s}{s+p} ; \quad P = \frac{1}{Z_{out}C} = 29,8 \text{ Gradi/s}$$

$$(4,7 \text{ GHz})$$

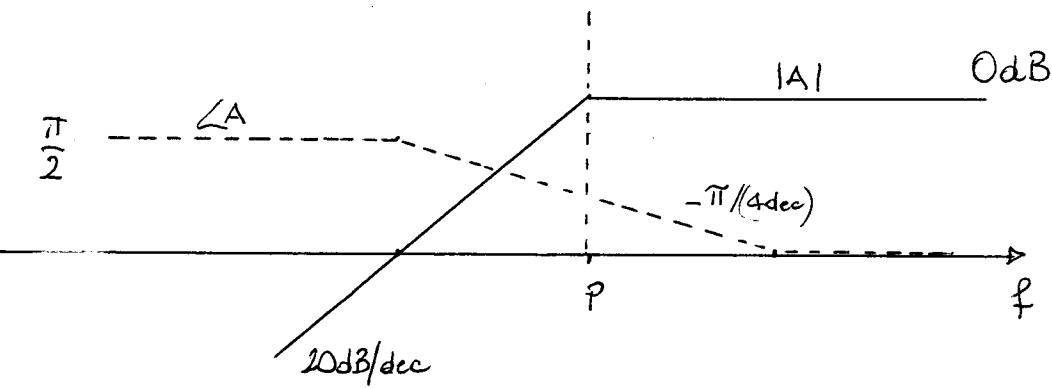

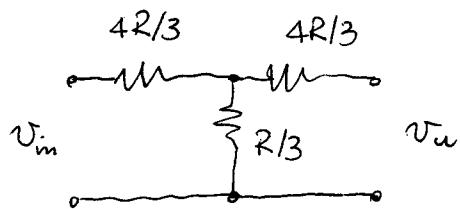④ Applico le trasformazioni $\Delta \rightarrow \lambda$ al triangolo centrale



Per le simmetrie

$$g_i = g_o \quad e \quad g_f = g_r$$

$$g_i = g_o = \frac{1}{4R/3 + (R/3)\parallel(4R/3)} = \frac{1}{R} \cdot \frac{5}{8}$$

$$g_f = g_r = -g_i \cdot \frac{V_{in}}{V_{in}} \cdot \frac{1/3}{5/3} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{1}{8}$$

(partizione della corrente
che va in uscita)

(5) Singolo studio

$$V_o = -4V_{io} - 2RI_1 \cdot 4 + 3RI_2$$

$$\text{Sostituisco } I_1 = I_B + I_o/2 \quad \text{e} \quad I_2 = I_B - I_o/2$$

$$V_o = -4V_{io} - 5RI_B - 5,5R I_o \quad \text{da cui}$$

$$V_{o\text{MAX}} = 4m - 5m + 1,1m = 0,1mV$$

$$V_{o\text{min}} = -4m - 5m - 1,1m = -10,1mV$$

Combinazione

$$V_{o\text{U}} = +3V_{o1} - 3V_{o2} + V_{o3}$$

$$V_{o\text{U}\text{MAX}} = 10V_{o\text{MAX}} - 3V_{o\text{min}} = 39,3mV$$

$$V_{o\text{Umin}} = 10V_{o\text{min}} - 3V_{o\text{MAX}} = \underline{-109,3mV}$$