

Cognome


Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1


5 punti (4)

Risolvere il circuito, ricavando le correnti in tutti i rami e discutere il regime di funzionamento dei diodi. Si considerino per tutti i diodi $V_g = 0.0 \text{ V}$.

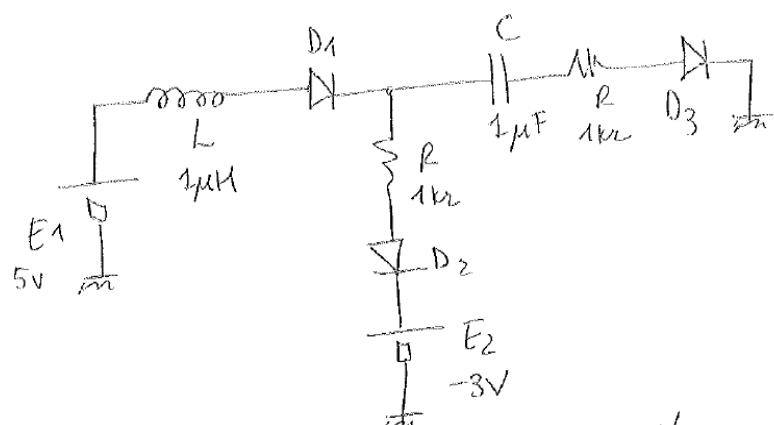**ESERCIZIO N°2**

8 punti (4)

Con riferimento al circuito in figura, determinare il punto di riposo del transistor M₁. **Si utilizzi una precisione numerica fino alla quarta cifra significativa.**

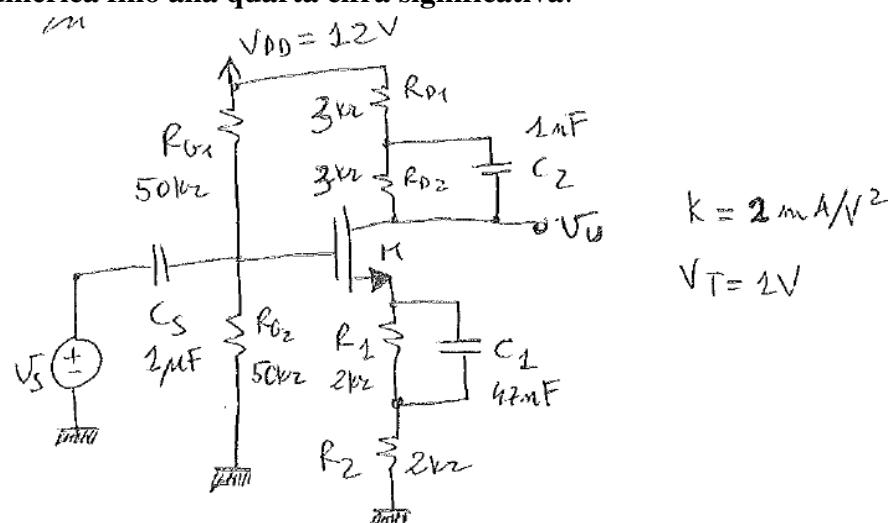**ESERCIZIO N°3**

8 punti (4)

Nel circuito mostrato nell'esercizio precedente, si ricavi la funzione di trasferimento $A_v(s) = V_U/V_S$ e si disegni il diagramma di Bode del modulo. Per M₁ si consideri $g_m = 2 \text{ mS}$.

ESERCIZIO N°4


6 punti (4)



Si progetti un filtro passa banda con limite inferiore di banda pari a 10 rad/s, limite superiore di banda pari a 10 krad/s e guadagno in banda passante pari a 10.

ESERCIZIO N°5

6 punti (4)


Ricavare il massimo sbilanciamento del circuito mostrato in figura. Si consideri $|V_{io}|=5$ mV, $I_B=80$ nA, $|I_{offset}|= 20$ nA.

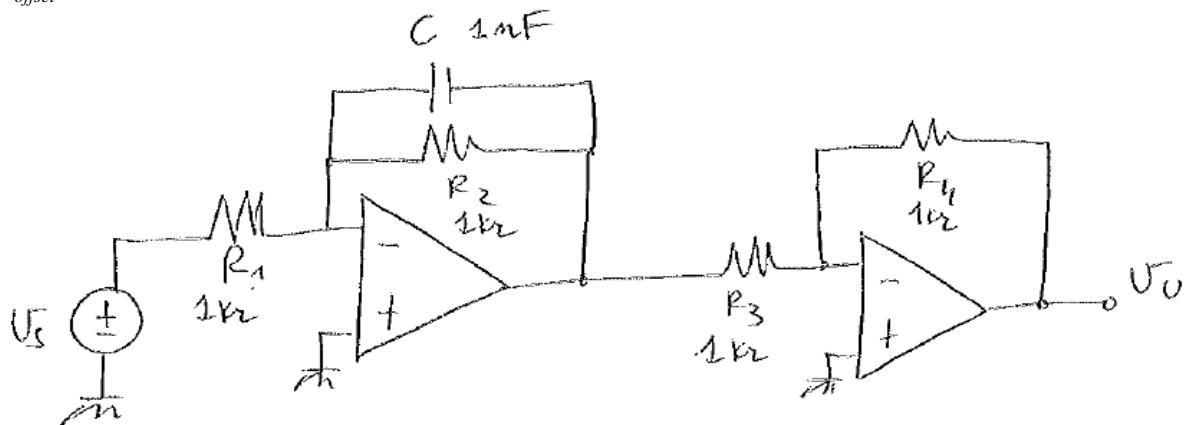

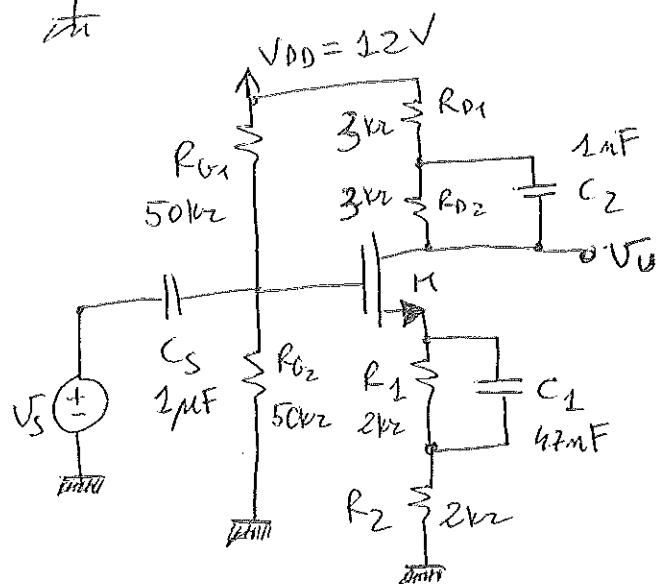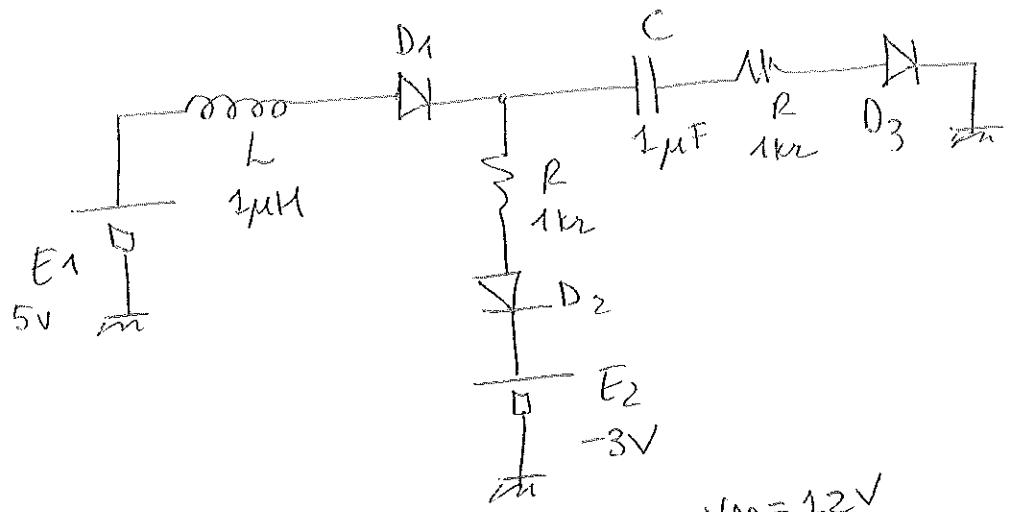


$$k = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$\sqrt{T} = 1V$$

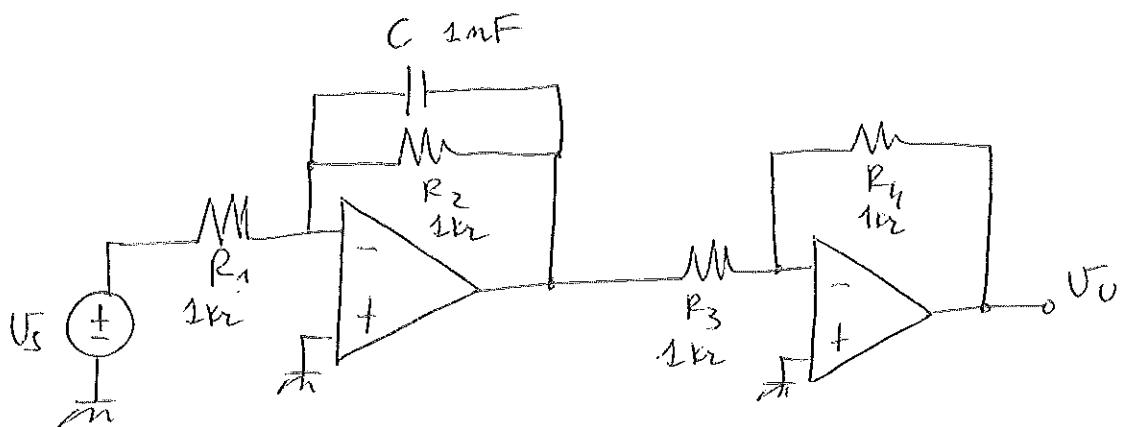

(1)


2) Il circuito in continua è il seguente

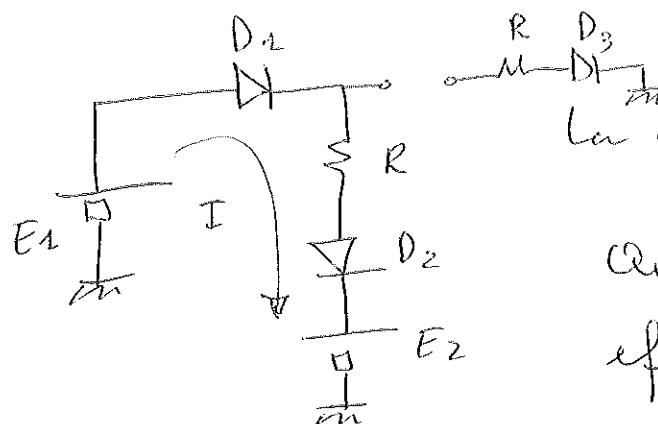

Suppongo D_1 e D_2 ON
mentre D_3 sarà sicuramente OFF
La corrente $I = \frac{E_1 - E_2}{R} = 8 \text{ mA} > 0$

Quindi D_1 e D_2 sono
effettivamente in conduzione

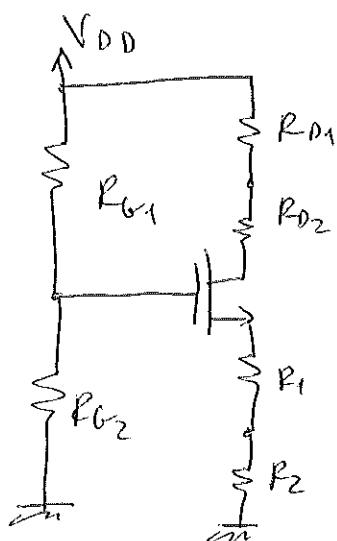2) Il circuito di polarizzazione è il seguente:



$$V_G = \frac{V_{DD} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 6 \text{ V}$$

$$V_S = (R_1 + R_2) I_{DS}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow$$

$$V_{GS} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - (R_1 + R_2) I_{DS}$$

dove $I_{DS} = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

Quindi: $V_{GS} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - \frac{(R_1 + R_2) k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

$$\frac{(R_1 + R_2) k}{2} V_{GS}^2 + \left[1 - \frac{(R_1 + R_2) k V_T}{2} \right] V_{GS} + \frac{(R_1 + R_2) k V_T^2 - R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} = 0$$

$4 V_{GS}^2 + 7 V_{GS} - 2 = 0 \Rightarrow V_{GS} = \begin{cases} 2 \text{ V} & \text{OK (Verifica } V_{GS} > V_T) \\ -0,25 \text{ V} & \end{cases}$

(2)


$$\text{Quindi } ID_S = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = 2 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = V_{GS} - V_{DS} = 4V$$

$$V_D = V_{DD} - (R_{D1} + R_{D2})ID_S = 6V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 2V \geq V_{GS} - V_T = 2V \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Saturatione} \\ \text{Vlificata} \end{array}$$

3) $g_m = 2 \text{ mA}^{-1}$

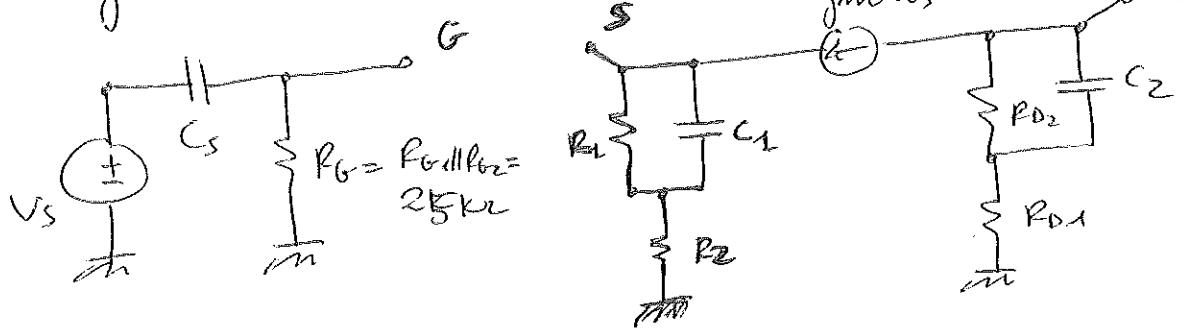

$$A_V(s) = \frac{V_U}{V_S} \quad \text{sarà della forma:}$$

$$A_V(s) = \frac{A_\infty s (s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2})(s + \omega_{p3})}$$

$$A_\infty = \frac{-R_{D1} g_m}{1 + g_m R_2} = -1,2$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_2 C_S} = 40 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{R_{D1} C_1} \Rightarrow R_{D1} = R_1 \| \left[R_2 + \frac{1}{g_m} \right] = 1111,2 \Omega$$

$$\text{Quindi } R_{D1} \omega_{p2} = 19148 \text{ rad/sec}$$

(3)


$$\omega_{P3} = \frac{1}{R_{VC_2}C_2} \quad R_{VC_2} = R_{D2}$$

$$\omega_{P3} = 333,3 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{o1} = \frac{1}{R_1 C_1} = 10,64 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{o2} = \frac{1}{R_{D2} \parallel R_{D1} C_2} = 666,6 \text{ rad/sec}$$

4) Una soluzione possibile è la seguente

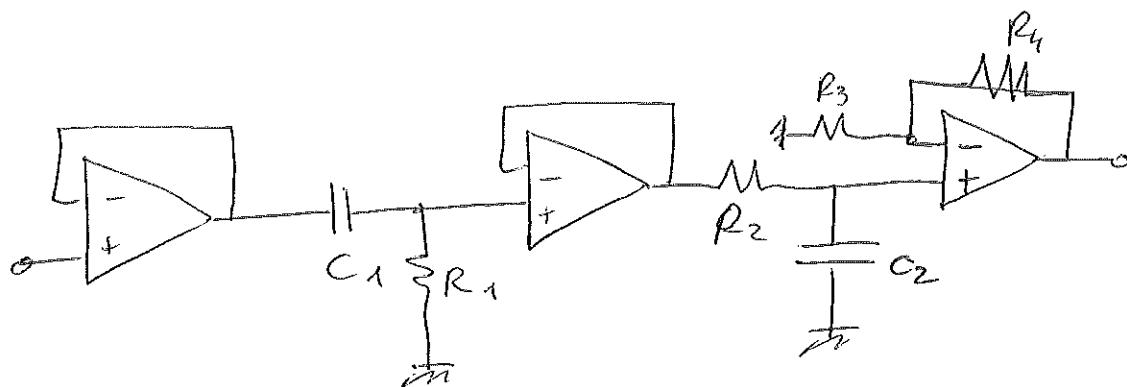


$$\frac{1}{C_1 R_1} = 10 \text{ rad/sec} \Rightarrow C_1 = 1 \mu\text{F}; R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{C_2 R_2} = 10 \text{ rad/sec} \Rightarrow C_2 = 2 \text{ nF}; R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$A_V = 10 = 1 + \frac{R_4}{R_3} \Rightarrow R_4 = 9 \text{ k}\Omega; R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

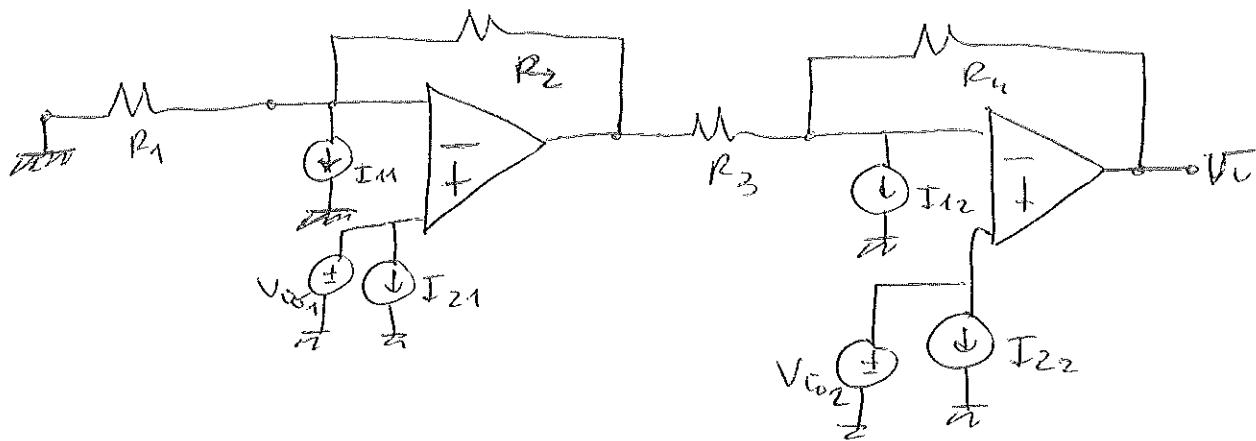5) Il punto per il massimo sbilanciamento è ④
il seguente



$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3} \left(\frac{R_2 + 1}{R_1} \right) V_{e1} - \frac{R_4}{R_3} \cdot R_2 I_{11} + R_4 I_{12} + V_{e2} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

Il massimo sbilanciamento lo abbiamo per

$$\left. \begin{array}{l} V_{e1} = V_{e2} = 5 \text{ mV} \\ I_{11} = 70 \text{ mA} \\ I_{12} = 90 \text{ mA} \end{array} \right\} V_{out, \max} = 0,02002 \text{ V}$$