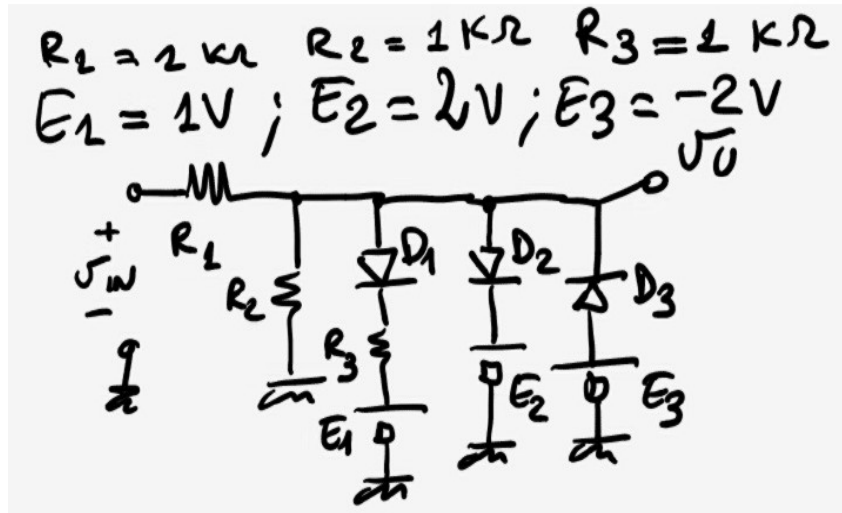


SCHEMA A15_07		Data: 23 luglio 2015
Cognome	Nome	Matricola

ESERCIZIO N°1

5 punti (4)


Ricavare l'espressione analitica della caratteristica ingresso-uscita del circuito mostrato in figura per un intervallo di tensioni di ingresso pari a $[-10V, 10V]$, discutendo il funzionamento dei diodi. Si considerino i diodi ideali.



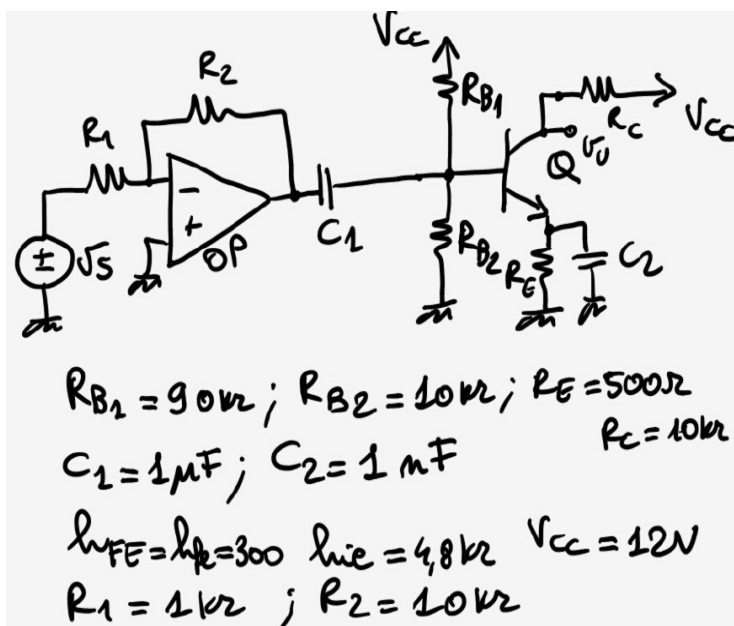ESERCIZIO N°2

8 punti (4)

Con riferimento al circuito in figura, determinare il punto di riposo del transistore Q. Si consideri l'amplificatore operazionale ideale.



ESERCIZIO N°3


9 punti (4)

Nel circuito mostrato nell'esercizio precedente, si ricavi la funzione di trasferimento $A_f(s) = V_U/V_{IN}$ e si disegni il diagramma di Bode del modulo.

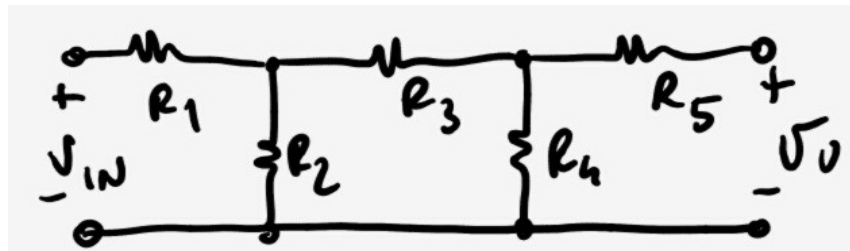ESERCIZIO N°4

5 punti (4)


Si ricavino i parametri f del circuito mostrato in figura.



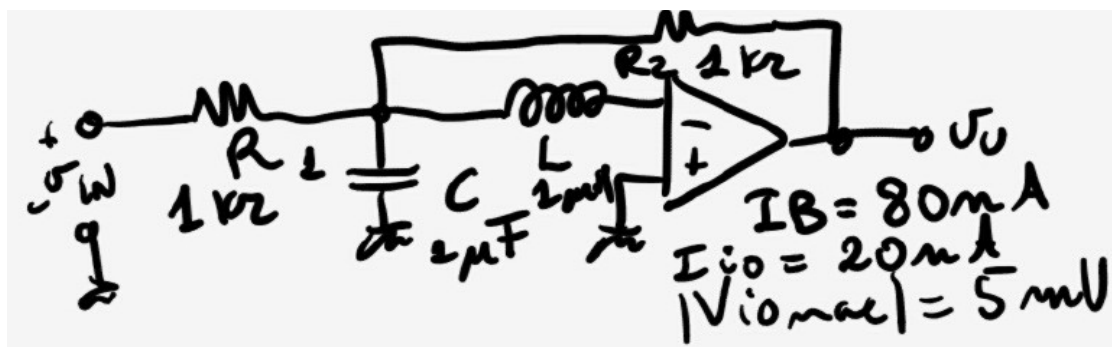ESERCIZIO N°5

6 punti (4)


Nel circuito mostrato in figura, si ricavi la tensione di massimo sbilanciamento in uscita.



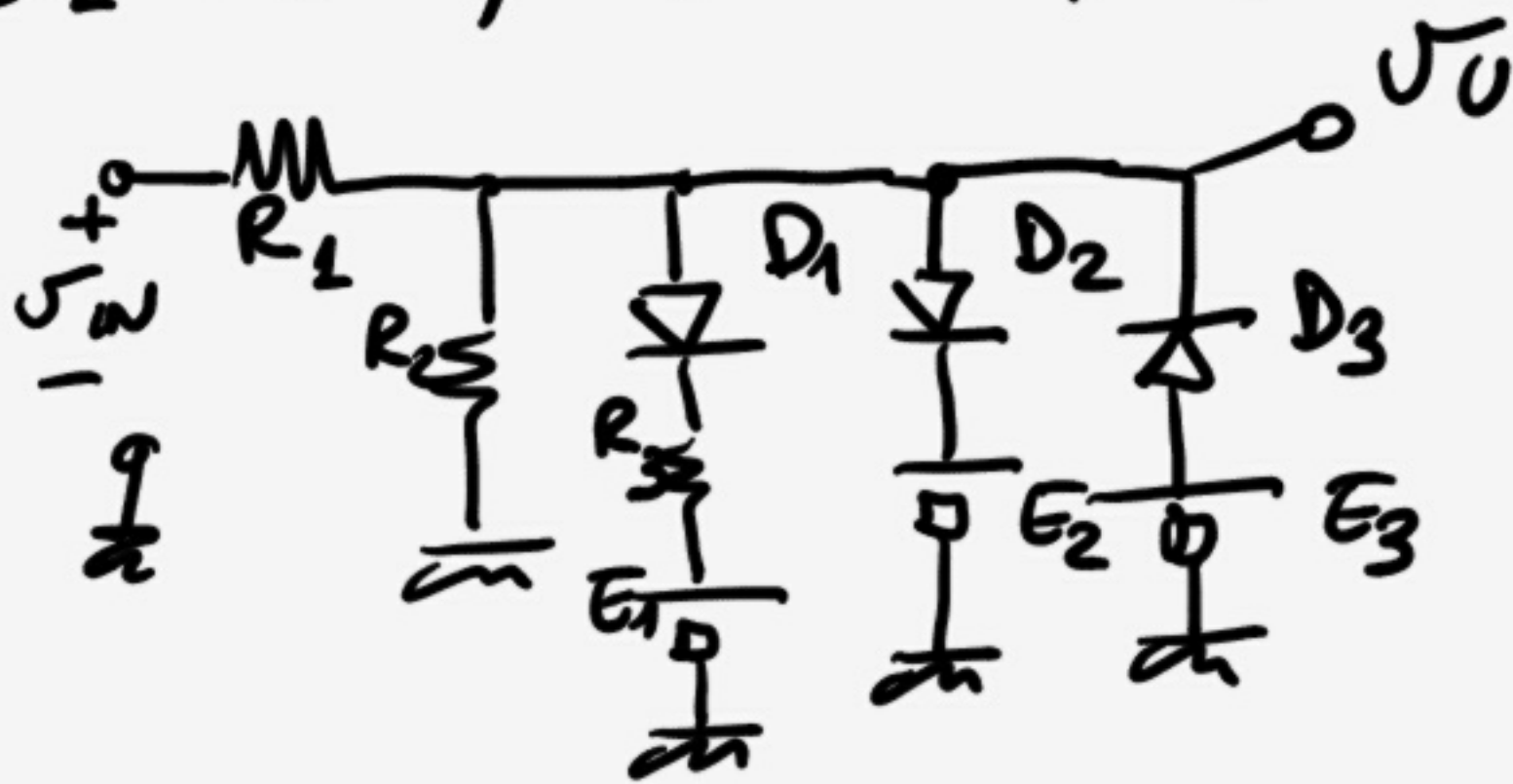
4)

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 1 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$E_1 = 1 \text{ V} ; E_2 = 2 \text{ V} ; E_3 = -2 \text{ V}$$



Disegniamo la caratteristica di uscita

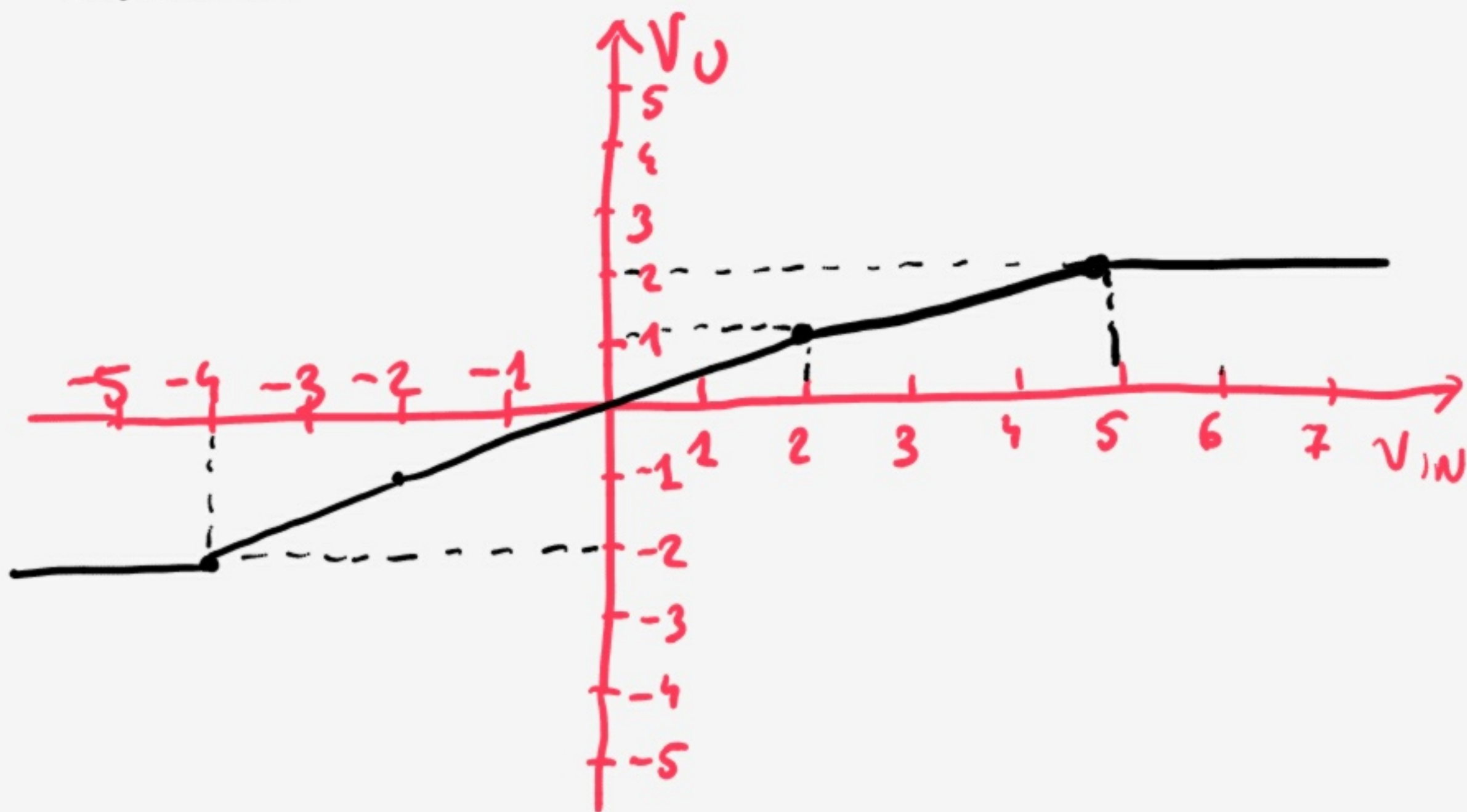

Visto che



$$V_O = -4 ; V_{IN} < -4 \text{ V}$$

$$V_O = \frac{V_{IN} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{IN}}{2} ; -4 \text{ V} \leq V_{IN} < 2 \text{ V}$$

$$V_O = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_2 \parallel R_3 + R_1} (V_{IN} - V_{IN}') + E_1 ; 2 \text{ V} < V_{IN} \leq 5 \text{ V}$$

$$V_O = 2 \text{ V} ; V_{IN} > 5 \text{ V}$$

2)

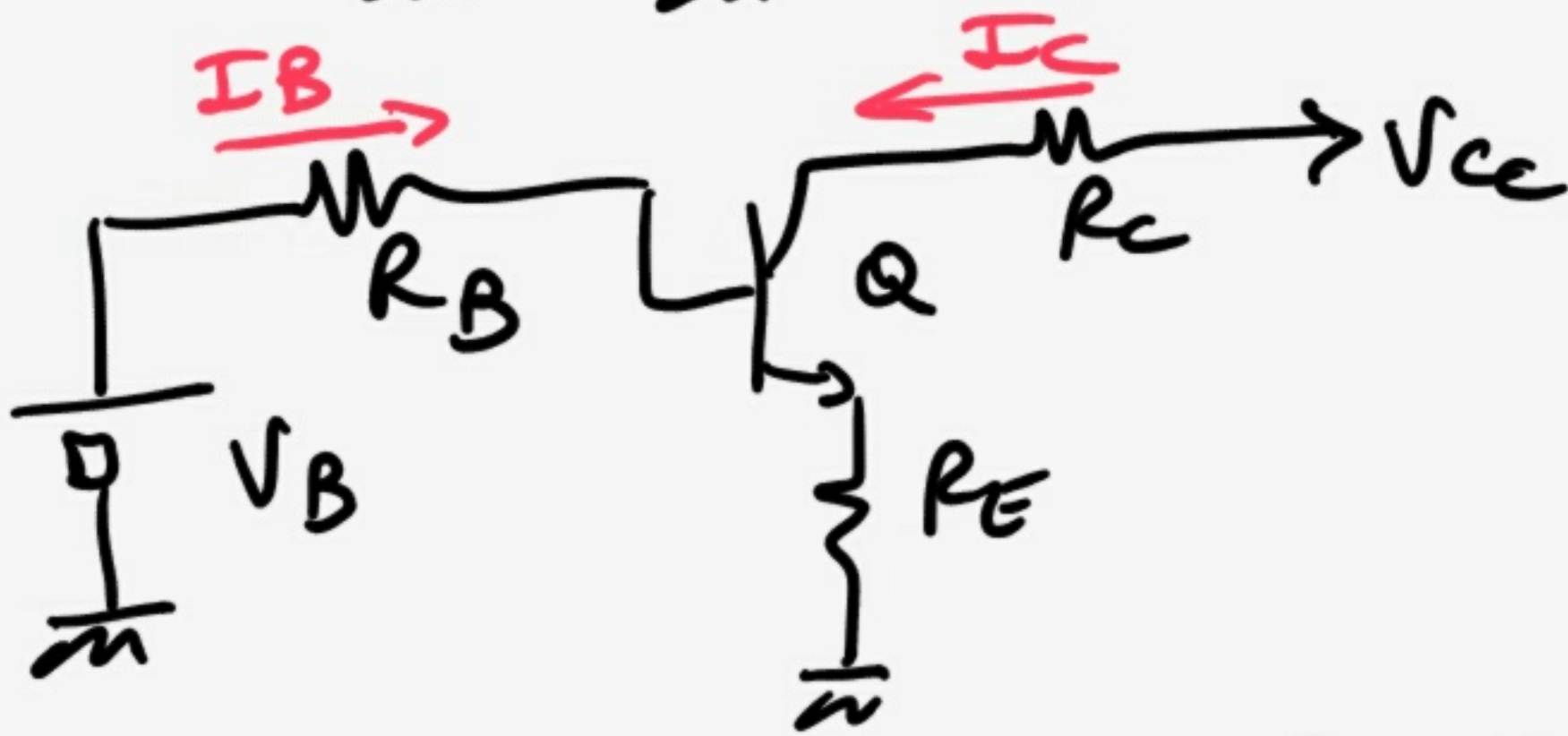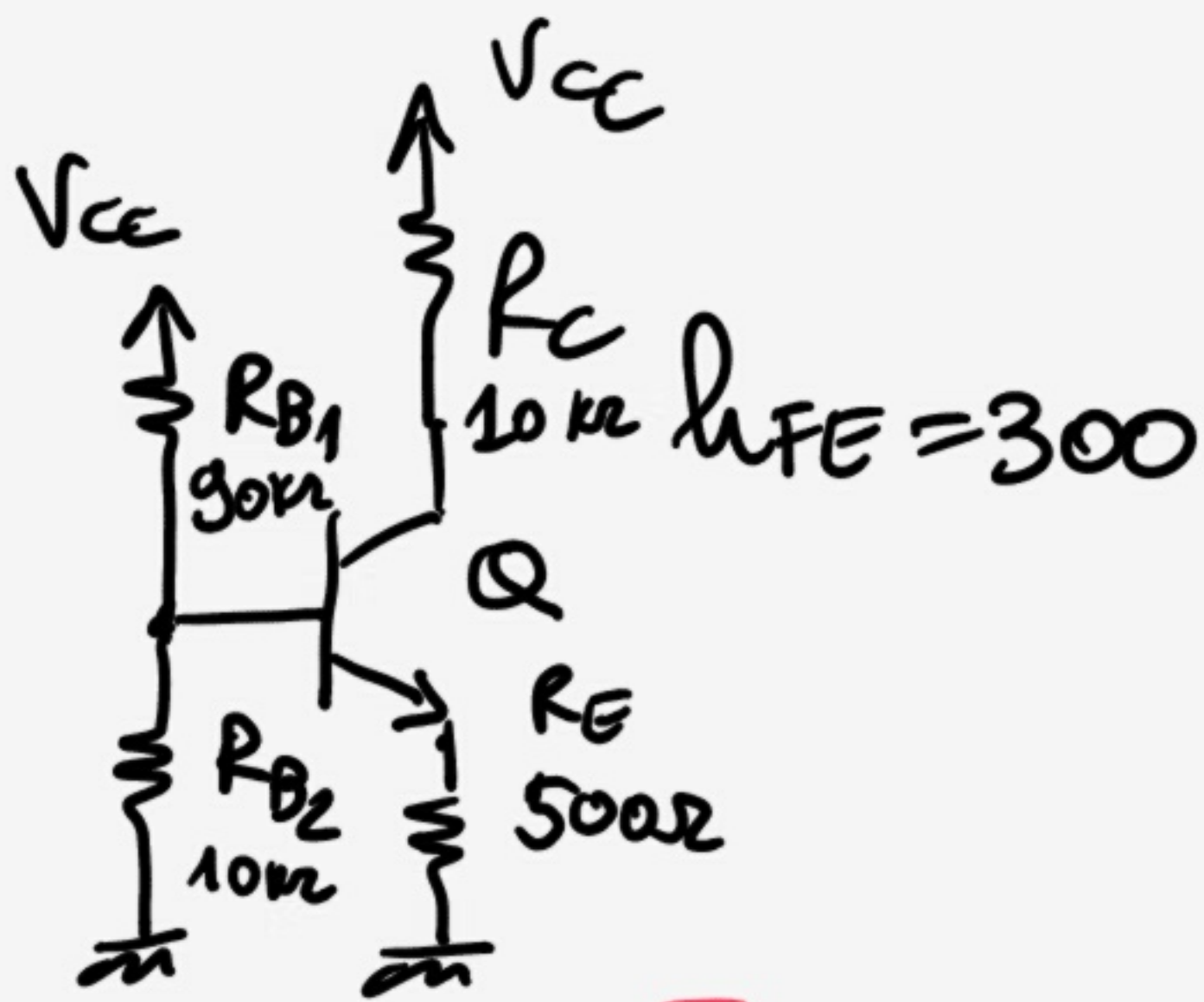

$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 1,2V \quad R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} = 9k\Omega$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BEON}}{R_B + R_E(h_{FE} + 1)} = 3,135 \mu A$$


$$I_C = h_{FE} I_B = 0,94 mA$$

$$V_E = R_E(h_{FE} + 1) I_B = 0,472 V$$

$$V_C = V_{CC} - R_C h_{FE} I_B = 2,595 V$$

$$V_{CE} = 2,123 V > V_{CEsat}$$

Quindi Q è in zona attiva diretta.

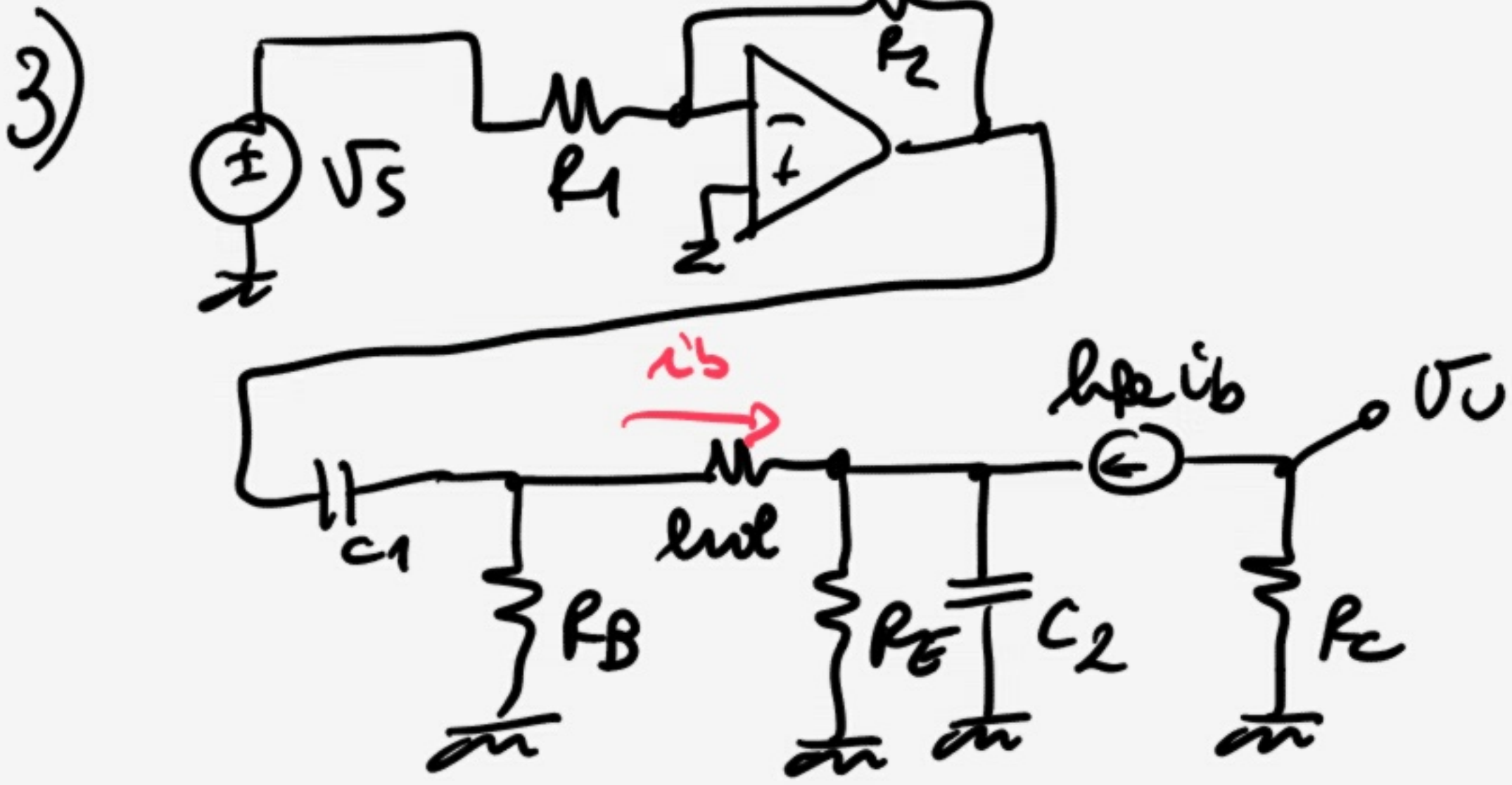

$$A_v(s) = \frac{A_{vo} s (s + \omega_{o2})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2})}$$

$$A_{vo} = \frac{R_C h_{fe}}{h_{ie}} \frac{R_2}{R_1} = 6,25 \cdot 10^3$$



$$\omega_{o2} = \frac{1}{R_C C_2} = 2 \text{ Mrad/s}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{(R_E \parallel h_{ie}) \cdot C_2} = 2,2 \text{ Mrad/s}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_1 (R_B \parallel [h_{ie} + R_E (h_{fe} + 1)])} =$$

$$= 117,55 \text{ rad/s}$$

4)

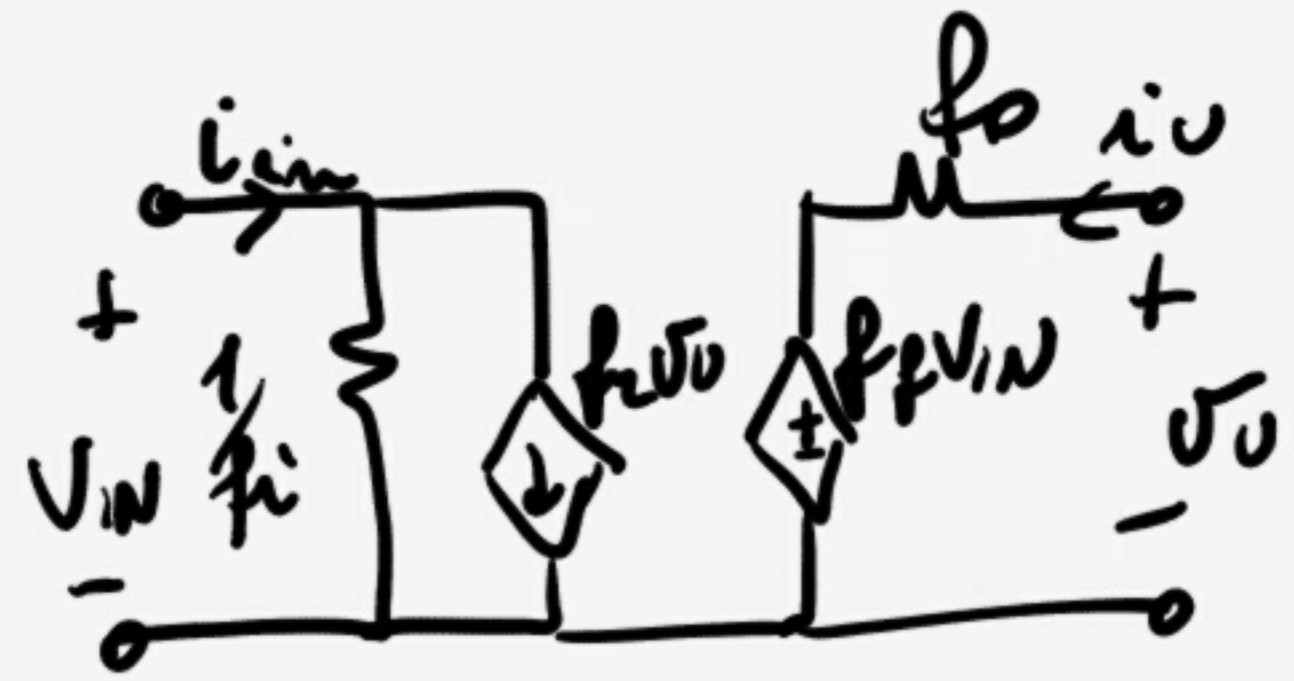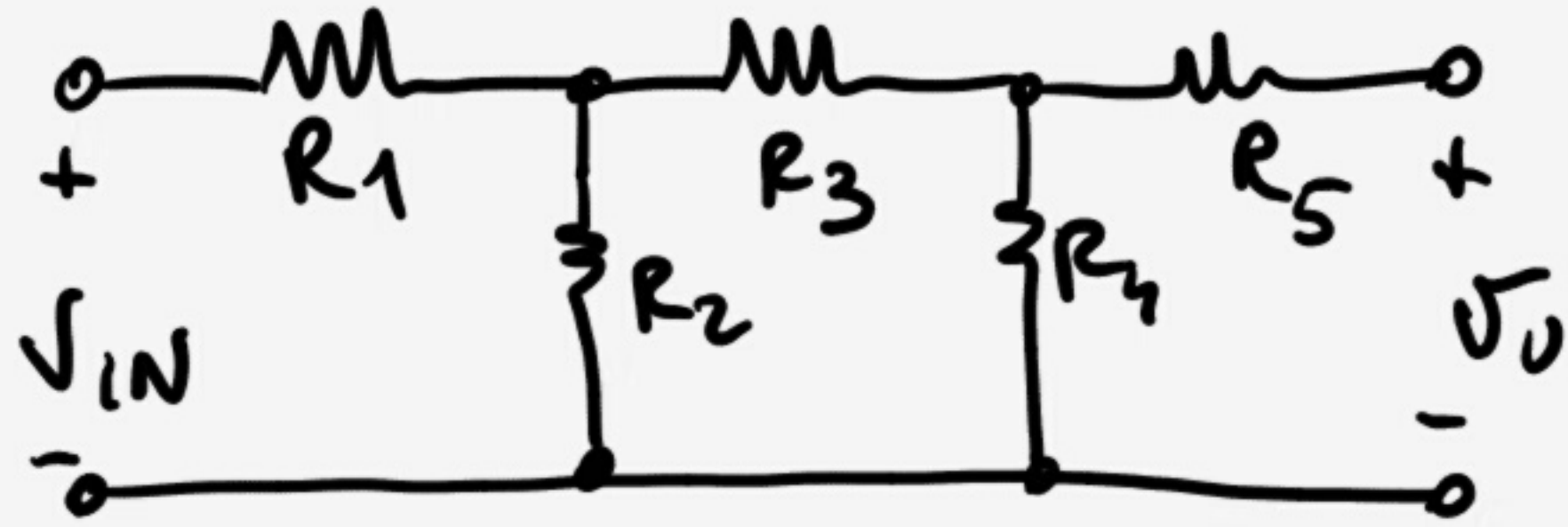


$$f_2 = \frac{V_0}{V_{in}} \Big|_{i_U=0} \Rightarrow \frac{R_4}{R_4 + R_3 + R_1 \parallel R_2} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$f_1 = \frac{i_{in}}{V_{in}} \Big|_{i_U=0} \Rightarrow \frac{1}{R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4)}$$

$$\begin{cases} V_0 = f_1 V_{IN} + f_0 i_U \\ i_{in} = f_1 V_{in} + f_2 i_U \end{cases}$$

$$f_0 = \frac{V_0}{i_U} \Big|_{V_{in}=0} = R_5 + R_4 \parallel (R_3 + R_2 \parallel R_1)$$

$$f_2 = \frac{i_{in}}{i_U} \Big|_{V_{in}=0} = \frac{R_4}{R_3 + R_1 \parallel R_2 + R_4} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

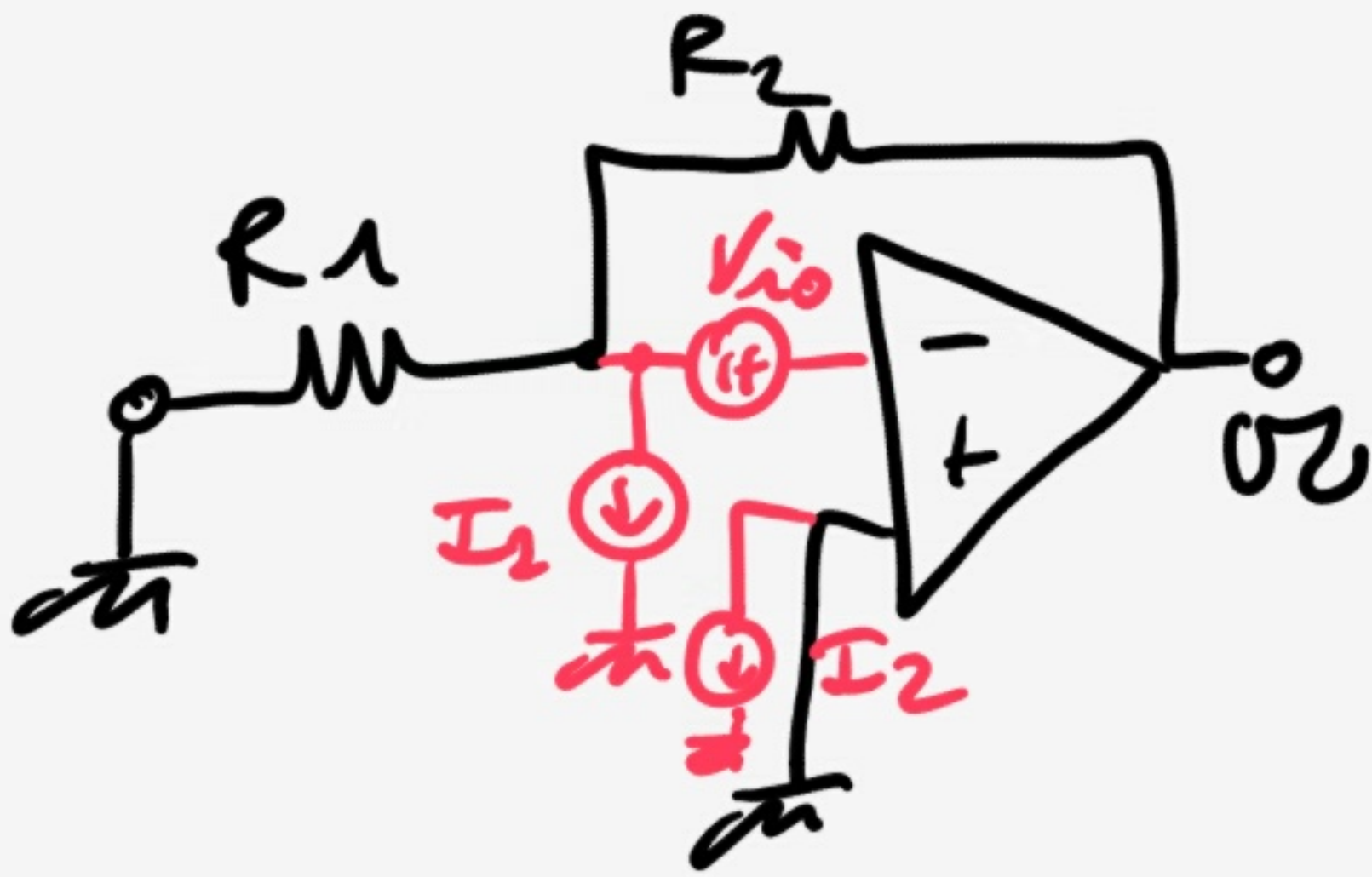

$$V_o = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_{io} + R_2 I_1$$

$$|V_{o_{max}}| = 10,09 \text{ mV}$$

Prendendo $V_{io} = -5 \text{ mV}$

$$I_1 = 90 \mu\text{A}$$