

Cognome


Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1


7 punti (4)

Determinare, nelle condizioni di regime, le correnti in tutti i rami ed il regime di funzionamento dei diodi presenti nel circuito riportato in figura. Per i diodi D1, D2, D3 e D4 sia $V_g = 0,7$ V, $R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 15 \text{ k}\Omega$, $L = 1 \mu\text{H}$, $C = 3 \mu\text{F}$, $E_1 = 5,7 \text{ V}$, $E_2 = 3,7 \text{ V}$.

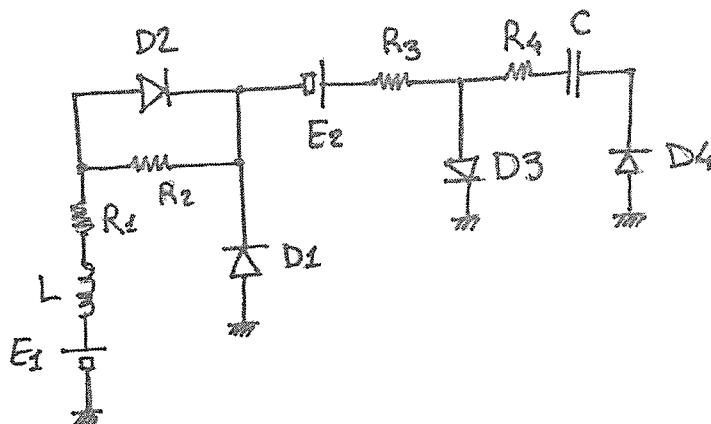**ESERCIZIO N°2**

7 punti (4)

Con riferimento al circuito in figura, determinare il punto di riposo dei transistor Q1 e Q2. Per i transistor si consideri $h_{FE1} = 120$ e $h_{FE2} = 100$, $R_{B1} = R_{B2} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $R_L = 6 \text{ k}\Omega$, $C = 5 \mu\text{F}$, $E_1 = 4,7 \text{ V}$, $E_2 = 6,7 \text{ V}$, $V_{CC} = 20 \text{ V}$.

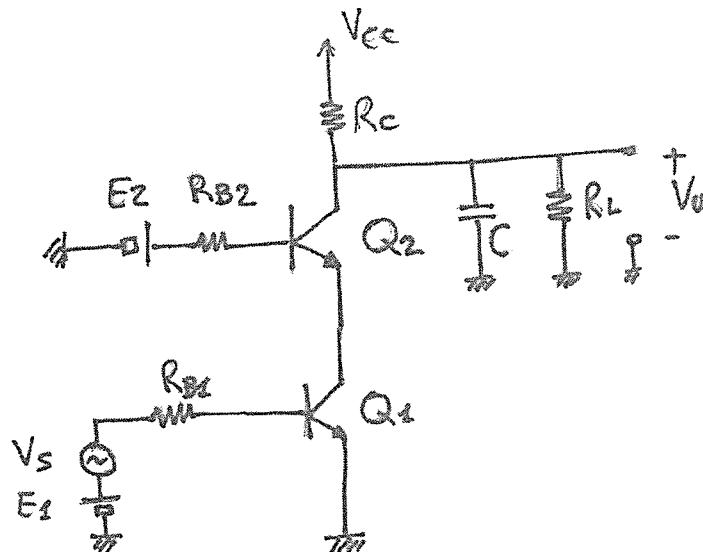**ESERCIZIO N°3**

7 punti (4)

Con riferimento al circuito mostrato nell'esercizio precedente si ricavi la funzione di trasferimento $A_v(s) = V_U/V_S$ e se ne rappresentino i diagrammi asintotici di Bode del modulo e della fase. Per i transistor Q1 e Q2 si considerino $h_{fe1} = 300$ e $h_{fe2} = 260$, $h_{ie1} = h_{ie2} = 4,8 \text{ k}\Omega$ e gli altri parametri dei modelli nulli.

ESERCIZIO N°4


5 punti (4)

Progettare e dimensionare un filtro passa basso con pulsazione di taglio $\omega_p = 5 \text{ krad/s}$ e guadagno in banda passante pari a 40 dB. Il comportamento del filtro non deve risentire della circuiteria collegata in ingresso ed in uscita al filtro stesso.

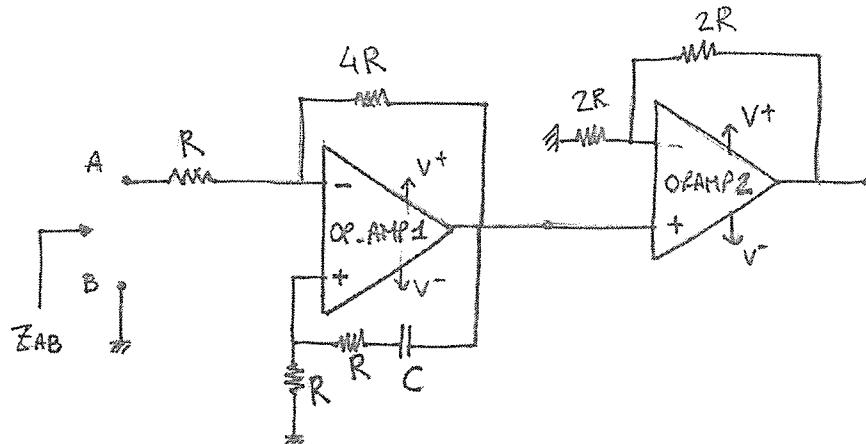ESERCIZIO N°5

7 punti (4)

Ricavare l'espressione analitica dell'impedenza vista Z_{AB} tra i nodi A e B del circuito riportato in figura. $R = 25 \text{ k}\Omega$, $C = 40 \text{ nF}$. Si consideri l'amplificatore operazionale OP-AMP_1 ideale, mentre per l'amplificatore operazionale OP-AMP_2 siano $R_{IN} = 50 \text{ M}\Omega$, $R_{OUT} = 20 \Omega$, $\omega_p = 30 \text{ rad/s}$ e $A_0 = 100 \text{ dB}$.




(1)

Se diodo D_4 è "separato" dal circuito, (∞ aperto) quindi OFF, con corrente nulla. $I_{D4} = \emptyset$

Ipotesi : D_2, D_3 : on
 D_1 : off

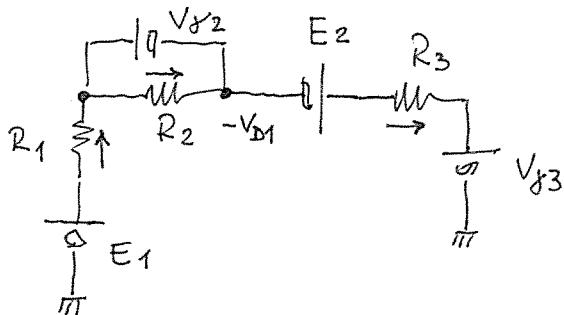Risolvo il circuito, dopo aver sostituito il modello al posto dei diodi - (L cortocircuito).



$$I_{R2} = \frac{V_{f2}}{R_2} = 0,14 \text{ mA}$$


$$I_{R1} = I_{R3} = I_{D3} = \frac{E_1 + E_2 - V_{f2} - V_{f3}}{R_1 + R_3} = 0,40 \text{ mA} \quad (\text{OK } D_3, \text{ on})$$

$$I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} = 0,26 \text{ mA} \quad (\text{OK } D_2, \text{ on})$$

$$-V_{D1} = E_1 - V_{f2} - R_1 I_{R1} = 3V \quad (\text{OK } D_1, \text{ in inverse})$$

Ovviamente $I_{D1} = \emptyset$.

(2)

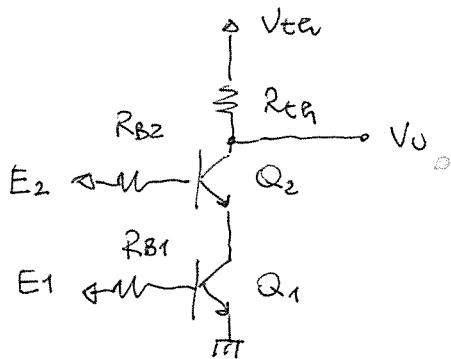

$$V_{te} = V_{cc} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_C} = 13,333 \text{ V}$$

$$R_{te} = R_L \parallel R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

hp: Q₁, Q₂ z.A.D.

$$I_{B1} = \frac{E_1 - V_T}{R_{B1}} = 40 \mu\text{A} ; \quad I_{C1} = h_{FE1} I_{B1} = 4,8 \text{ mA}$$


$$I_{E2} = I_{C1} ; \quad I_{B2} = \frac{I_{E2}}{h_{FE2} + 1} = 47,525 \mu\text{A} ; \quad I_{C2} = h_{FE2} I_{B2} = 4,753 \text{ mA}$$

Verifico le hp.

$$V_{CE1} = V_{c1} = E_2 - R_{B2} I_{B2} - V_T = 1,248 \text{ V} \quad (\text{OK})$$

$$V_{CE2} = V_{c2} - V_{c1} = V_{te} - R_{te} I_{c2} - V_{c1} = 2,581 \text{ V} \quad (\text{OK})$$

3 Circuito per piccoli segnali

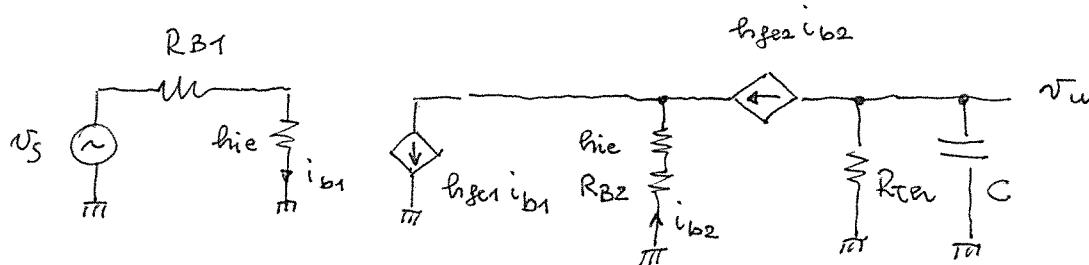

$$i_{b1} = v_s \cdot \frac{1}{R_{B1} + h_{ie}} \quad ; \quad i_{b2} = - \frac{h_{fe1}}{h_{fe2} + 1} i_{b1}$$


$$v_u = - \frac{h_{fe1} h_{fe2}}{h_{fe2} + 1} \cdot \frac{1}{R_{B1} + h_{ie}} \cdot \frac{R_{te1}}{R_{te1} C s + 1} v_s$$

$$A_v(s) = - A_o \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$$

$$\text{con } \omega_0 = \frac{1}{R_{te1} C} = 100 \text{ rad/s}$$


$$A_o = \frac{h_{fe1} h_{fe2}}{h_{fe2} + 1} \cdot \frac{R_{te1}}{(R_{B1} + h_{ie})} = 5,703 \quad (15,1 \text{ dB})$$

Diagrammi di Bode

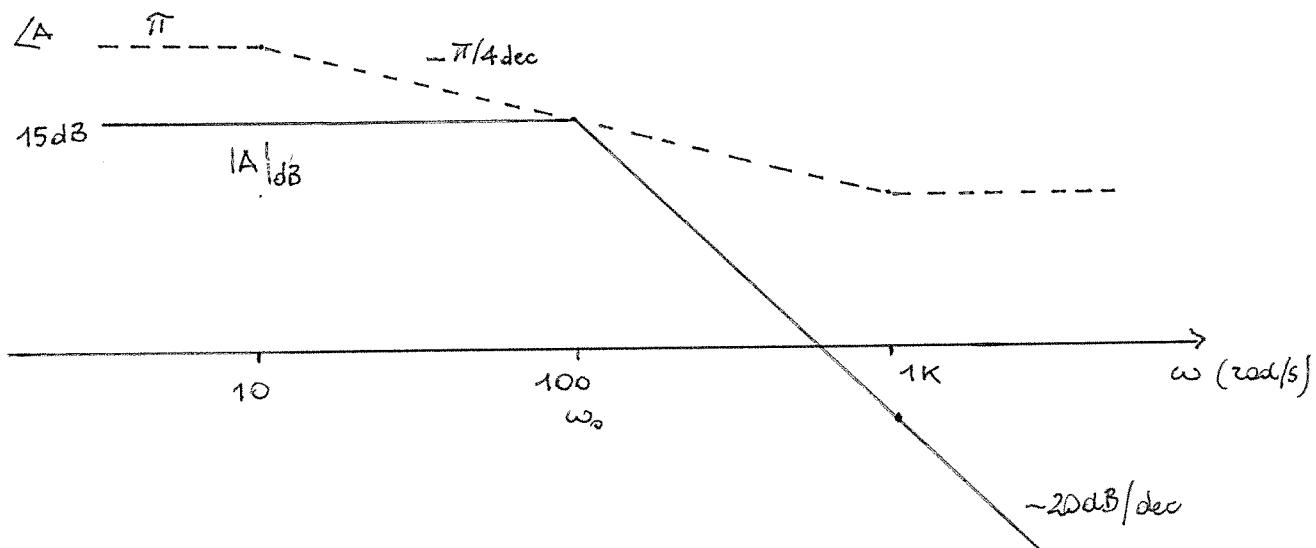

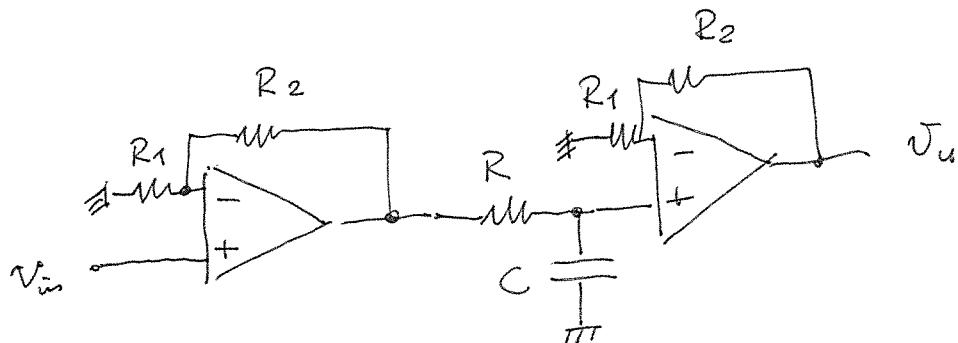(4)

$$40 \text{ dB} \rightarrow A_o = 100 \quad (\text{es spezzi in due di } 10)$$



Gainedo

$$1 + \frac{R_2}{R_1} = 10 \quad R_2 = 9 \text{ k}\Omega ; \quad R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

Pulsazione di taglio


$$\frac{1}{RC} = 5 \text{ krad/s} \quad R \cdot C = 200 \mu\text{s}$$

$$C = 100 \text{nF} ; \quad R = 2 \text{k}\Omega$$

Impedenze di ingresso e uscite videsi, garantite dalle configuration dell' OP-AOP.

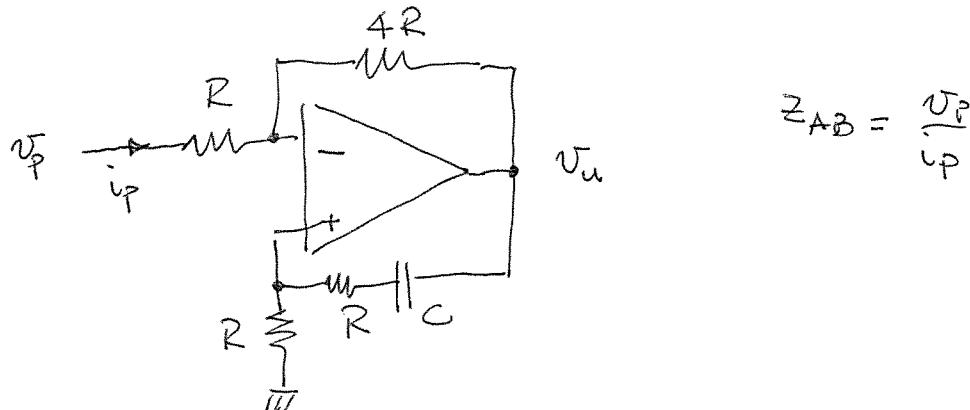(5)

le seconda studio NON ha alcun effetto sulle Z_{AB} .



$$Z_{AB} = \frac{v_p}{i_p}$$

$$i_p = \frac{v_p - v_u}{5R}$$

Per determinare v_u si usa il metodo del c.c.v.

$$v_u \cdot \frac{R}{2R + \frac{1}{CS}} = v_u + 4R \cdot \frac{v_p - v_u}{5R}$$

$$v_u \left(\frac{RCS}{2RCS+1} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4}{5} v_p$$

$$v_u \cdot \frac{5RCS - 2RCS - 1}{2RCS+1} = 4v_p ; \quad v_u = v_p \cdot 4 \cdot \frac{2RCS+1}{3RCS-1}$$

$$i_p = \frac{v_p}{5R} \cdot \frac{3RCS-1-8RCS-4}{3RCS-1} = \frac{v_p}{5R} \cdot \frac{-5RCS-5}{3RCS-1}$$

$$Z_{AB} = R \cdot \frac{\omega_0 + s}{\omega_0 - 3s}$$

con $R = 25k\Omega$

$$\omega_0 = \frac{1}{2C} = 1 \text{ krad/s}$$

(in DC, $Z_{AB} = R$, come previsto)