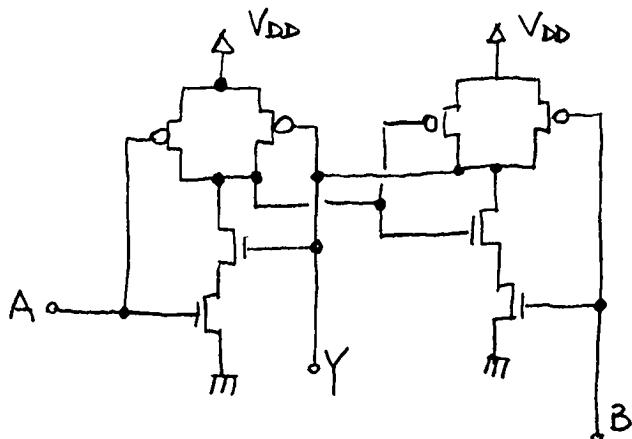


ESERCIZIO N°1


7 punti

Determinare la funzionalità della seguente rete logica CMOS. Nel caso in cui gli ingressi siano $A = 0$ e $B = 0$, valutare la corrente assorbita da un generatore di tensione ideale da 3 V collegato all'uscita Y . Si sa che $V_{Th} = -V_{Tp} = 1$ V e $k_n = -k_p = 1$ mA/V².

**ESERCIZIO N°2**

6 punti

Realizzare la funzione logica descritta dalla rete seguente in forma minima PS.

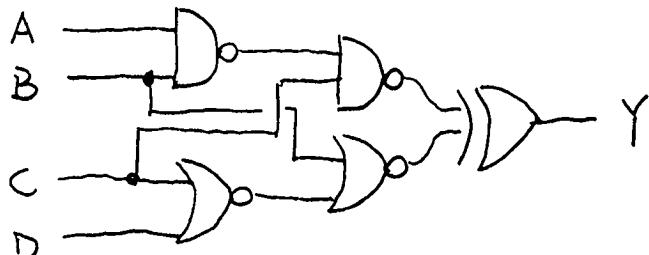**ESERCIZIO N°3**

6 punti

Progettare una rete sequenziale di Moore con un ingresso e una uscita in grado di riconoscere la sequenza (interallacciata) 1001. Ogni volta che la sequenza viene riconosciuta, l'uscita deve commutare il proprio valore.

ESERCIZIO N°4

6 punti

Disegnare lo schema logico di un sequencer a 8 stati che implementa il seguente microcodice. Si assegna un codice di tre bit agli stati e si mostri il contenuto della ROM da 8 parole di 8 bit; come registro per l'indirizzo si ha a disposizione un contatore sincrono con caricamento parallelo (se il segnale di ingresso sincrono LD è attivo carica parallelo, altrimenti incrementa modulo 8).


```
A0: OP=11; IF f A3 ELSE A5  
A1: OP=00; IF h A4 ELSE A1  
A2: OP=10; IF g A5 ELSE A2  
A3: OP=01; IF g A6 ELSE A4  
A4: OP=11; IF f A7 ELSE A2  
A5: OP=00; IF h A0 ELSE A4  
A6: OP=10; IF g A1 ELSE A6  
A7: OP=11; IF m A2 ELSE A2
```

ESERCIZIO N°5

8 punti


Un microcontrollore AT90S8515 ha 7 pulsanti collegati tra massa e i pin da 0 a 6 della porta B e un diodo led in serie a una resistenza di valore opportuno collegato tra alimentazione e pin 7 della stessa porta B (al pin è collegato il catodo del diodo). Scrivere un programma che, dopo aver configurato correttamente le porte, faccia accendere il led se e solo se è premuto almeno uno dei pulsanti.

① Il circuito è il seguente

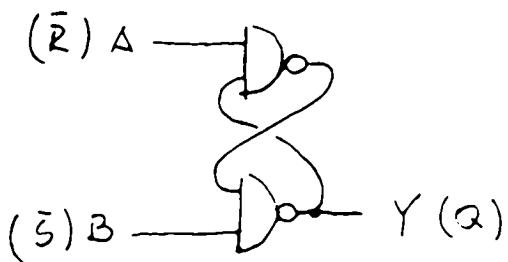

Si tratta di un flip-flop SR

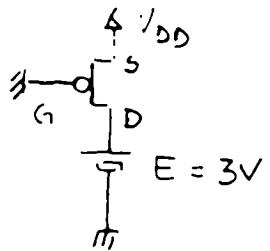Nel caso in cui $A=0$ e $B=0$, in la questa situazione



le pMOS è in zona triodo con

$$V_{GS} = -V_{DD}; \quad V_{GD} = -E$$

la corrente assorbita è

$$I_E = + \frac{k_p}{2} (E - V_{DD}) (V_{DD} + E + 2V_{TP}) = 6mA$$

② Ci serve ricavare, dallo schema, la mappa di Karnaugh

AB		00	01	11	10
CD		1	1	1	1
		1	1	1	1
00	-	1	1	1	1
01	-	1	1	1	1
11	-	1	1	1	1
10	-	1	1	1	1


Osservazioni

$$\text{se } C=0, \quad Y = \bar{B} + B$$

$$\text{se } C=1 \quad Y = AB \oplus \bar{B}$$


Quindi, in forma PS, $Y = (B + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C})$

3) grafo di fessso

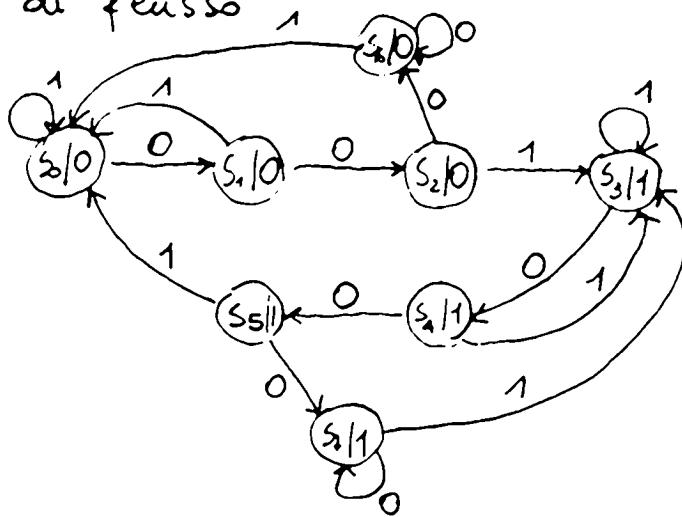

La macchina ha 8 stati. Si legge la codifica in modo che q_2 coincide con u

	q_2	q_1	q_0
s_0	0	0	0
s_1	0	0	1
s_2	0	1	0
s_3	0	1	1
s_4	1	0	1
s_5	1	1	0
s_6	1	1	1

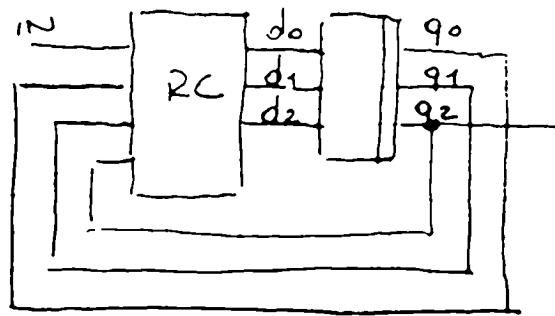

c)

q_2	q_1	q_0		
$q_1 q_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	0	1

d_2

q_2	q_1	q_0		
$q_1 q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

d_1

q_2	q_1	q_0		
$q_1 q_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

d_0

$$d_2 = \overline{IN} q_2 + \overline{q}_1 q_2 + q_0 q_2 + \overline{IN} \overline{q}_2 q_1 \overline{q}_0$$

$$d_1 = \overline{IN} q_1 + \overline{IN} q_0$$


$$d_0 = \overline{IN} q_1 + \overline{IN} \overline{q}_0$$

④ le sequenze cicliche (per flag vero) è $A_0, A_3, A_6, A_1, A_4, A_7, A_2, A_5, \dots$


Codifica stati Flag

A_0	0 0 0	F	0 0
A_3	0 0 1	H	0 1
A_6	0 1 0	G	1 0
A_1	0 1 1	M	1 1
A_4	1 0 0		
A_7	1 0 1		
A_2	1 1 0		
A_5	1 1 1		

Architettura

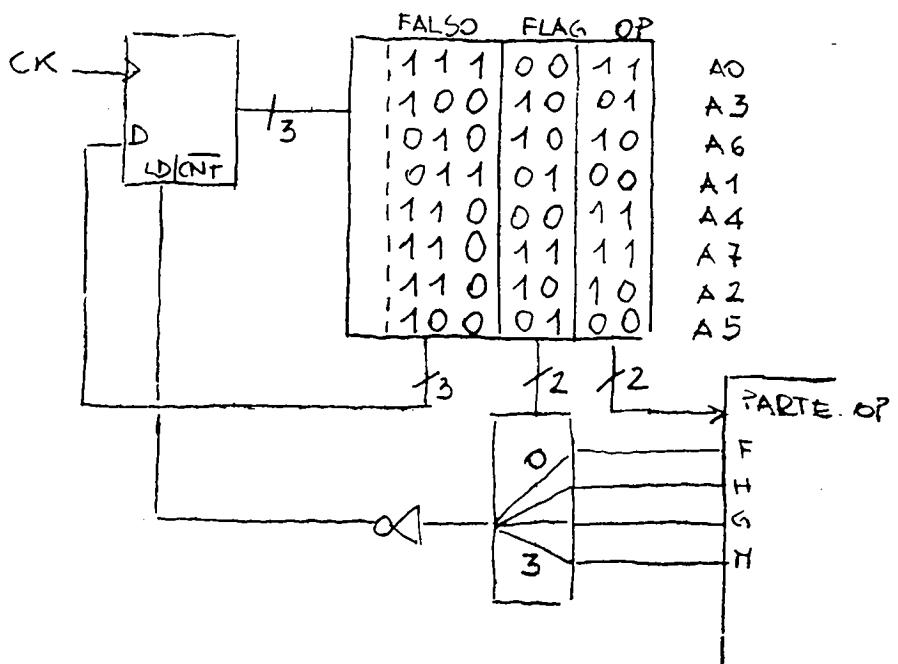

⑤

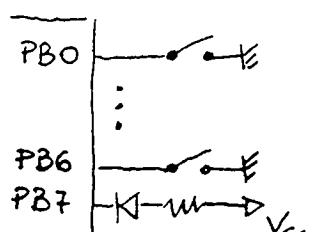

(se premuto, leggo ϕ - altrimenti 1 con pull-up)
(accesso con ϕ)

reset :

```
LDI R16, 0b10000000 ; si sistema IN e OUT
OUT DDRB, R16
```

```
SER R17 ; tutti 1
OUT PORTB, R17 ; si sistema pull-up e spegne LED
```

main :

```
IN R17, PINB ; acquisisce
OR R17, R16 ; maschera il bit 7
C7M R17 ; invierte bit a bit ( $\phi$  se nulla è pr.)
```

BRNE accendi

SBI PORTB, 7

RJMP main

accendi :

CBI PORTB, 7

RJMP main