

ESERCIZIO N°1

6 punti

Determinare il massimo numero di porte di tipo B che possono essere pilotate da una porta di tipo A senza l'aggiunta di alcun altro componente. Determinare, se possibile, una resistenza di pull-up ($V_{CC} = 5$ V) che rende massima la capacità di pilotaggio della porta di tipo A.

Parametri di uscita della logica A			
V_{OLmax}	0.5 V	V_{OHmin}	4 V
I_{OLmax}	10 mA	I_{OHmin}	-10 mA
Parametri di ingresso della logica B			
V_{IL}	1 V	V_{IH}	3.5 V
I_{IL}	-0.2 mA	I_{IH}	0.4 mA

ESERCIZIO N°2

6 punti

Codificare (facendo eventualmente ricorso al data sheet) in valore binario ed esadecimale l'insieme delle due seguenti istruzioni assembly del microcontrollore AT90S8515:

loop: ORI R20, 133
 SBRC R20, 5

ESERCIZIO N°3

8 punti

Un microcontrollore AT90S8515 ha 3 interruttori collegati tra i pin B2, B1 e B0 e la massa e un display a 7 segmenti collegato alla porta C (da C0 a C6; un valore alto accende il segmento corrispondente). Gli interruttori sono attivati dal movimento di un motore secondo una sequenza Gray, con un codice ogni 45°. Scrivere un programma che, dopo avere inizializzato correttamente le porte, indichi continuamente sul display, con un numero da 0 a 7, la posizione dell'asse del motore.

ESERCIZIO N°4

6 punti

Determinare se la seguente espressione è una identità.

$$AB + \overline{AC} + A\overline{BC}\overline{D} + \overline{DE} + A\overline{CE} + BD = (B + \overline{D})(E + \overline{A} + C)(A + D)(\overline{E} + B)(A + B + \overline{C})$$


ESERCIZIO N°5

7 punti

Progettare una macchina di Moore con due ingressi e una uscita, che viene posta a 0 quando entrambi gli ingressi sono 0 e viene posta a 1 (mantenendo poi tale valore fino alla condizione di azzeramento) se entrambi gli ingressi passano da 0 a 1 nel giro di 2 cicli di clock.

e solo se

(cioè in 1 oppure 2)

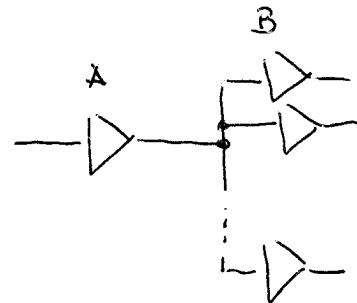

Le condizioni di interconnessione
sulle tensioni sono rispettate.

Il fan-out è deciso dalle condizioni
sulle correnti.

$$N_{MAX} = \min \left\{ \frac{|I_{OH}|}{I_{IH}}, \frac{I_{OL}}{|I_{IL}|} \right\} = 25$$

La limitazione avviene sul livello alto. Un pull-up potrebbe migliorare la situazione, aumentando $|I_{OH}|$ a spese di I_{OL} . Si avrebbe

$$|I_{OH}'| = |I_{OH}| + \frac{V_{CC} - V_{OH}}{R} \geq N_{MAX}' I_{IH} \quad (1)$$

$$I_{OL}' = I_{OL} - \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R} > N_{MAX}' |I_{IL}| \quad (2)$$

Nella (1) N_{MAX}' aumenta o diminuisce di R , nelle (2) avviene il contrario. La situazione che dà N_{MAX}' ottimo è quella per cui

$$\frac{|I_{OH}|}{I_{IH}} + \frac{V_{CC} - V_{OH}}{R I_{IH}} = \frac{I_{OL}}{|I_{OL}|} - \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R |I_{IL}|}$$

$$R = \frac{\left(\frac{V_{CC} - V_{OH}}{I_{IH}} + \frac{V_{CC} - V_{OL}}{I_{IL}} \right)}{\left(\frac{I_{OL}}{|I_{IL}|} - \frac{|I_{OH}|}{I_{IH}} \right)} = 900 \Omega$$

$$N_{MAX}' \leq 25 + \frac{1}{0.9 \times 0.4} = 27,7 \quad N_{MAX}' = 27$$

Dal data sheet

OR1 R20, 133

K = 133

d = 20₁₆

0110KKKKdddddKKKK

0110100001000101

6 ' 8 ' 4 ' 5

bin

hex

SBRG R20, 5

r=20

b=5

1111110rrrr220bbb

1111110101000101

F ' D ' 4 ' 5

bin

hex

④ NON è un'identità.

contro esempio

con A=0, D=0, E=1

il termine destro è \emptyset

il termine sinistro è 1

3) Schema dei collegamenti e funzione da realizzare

IN	OUT	IN	(Velore esito)									
			B_2	B_1	B_0	a	b	c	d	e	f	g
	C_0 — e	G0	000	111	L0	1	1	1	1	1	1	0
B_2	C_1 — b	G1	001	110	L1	0	1	1	0	0	0	0
B_1	C_2 — c	G2	011	100	L2	1	1	0	1	1	0	1
B_0	C_3 — d	G3	010	101	L3	1	1	1	1	0	0	1
	C_4 — e	G4	110	001	L4	0	1	1	0	0	1	1
	C_5 — f	G5	111	000	L5	1	0	1	1	0	1	1
	C_6 — g	G6	101	010	L6	0	0	1	1	1	1	1
		G7	100	011	L7	1	1	1	0	0	0	0

init: CLR R16
SER R17
OUT DDRB, R16
OUT DDRC, R17
OUT PORTB, R17

loop: OUT PORTC, R16
IN PINB, R16

ANDI R16, 7

BREQ G5

CPI R16, 1

BREQ G4

CPI R16, 2

BREQ G6

CPI R16, 3

BREQ G7

CPI R16, 4

BREQ G2

CPI R16, 5

BREQ G3

CPI R16, 6

BREQ G1

(RJMP G0)

G0: LDI R16, L0

RJMP loop

G1: LDI R16, L1

RJMP loop

.


:

G7: LDI R16, L7

RJMP loop

$$\begin{array}{c}
 \frac{a}{f} \\
 \frac{b}{g} \\
 \frac{c}{e} \\
 \frac{d}{}
 \end{array}$$

(5)

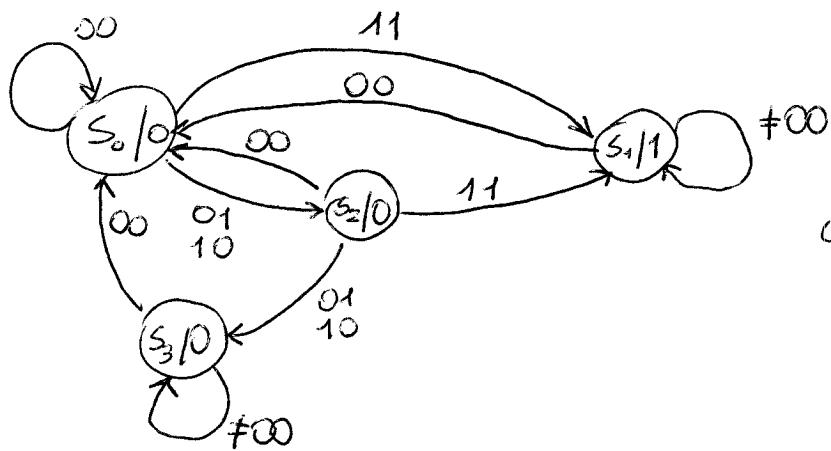

Codifica stati	
$q_1 q_0$	stato
00	S_0
11	S_1
01	S_2
10	S_3

Tabelle di flessso

IN	00	01	11	10	OUT
S_0	S_0	S_2	S_1	S_2	0
S_1	S_0	S_1	S_1	S_1	1
S_2	S_0	S_3	S_1	S_3	0
S_3	S_0	S_3	S_3	S_3	0

$IN_1 IN_0$	00	01	11	10
$q_1 q_0$	00	01	11	01
00	00	01	11	01
01	00	10	11	10
11	00	11	11	11
10	00	10	10	10

$IN_1 IN_0$	00	01	11	10
$q_1 q_0$	00	0	1	0
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

d_1

$IN_1 IN_0$	00	01	11	10
$q_1 q_0$	00	1	1	1
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	0	0

d_0

$$OUT = q_1 q_0$$

$$d_1 = (IN_1 + IN_0)(IN_1 + \bar{q}_1 + q_0)(IN_0 + q_1 + q_0)$$

$$d_0 = (IN_1 + IN_0)(\bar{q}_1 + q_0)(q_1 + \bar{q}_0 + IN_1)(q_1 + \bar{q}_0 + IN_0)$$

