

SCHEDA D11\_01

Data: 27 Gennaio 2011

Cognome


Nome

Matricola
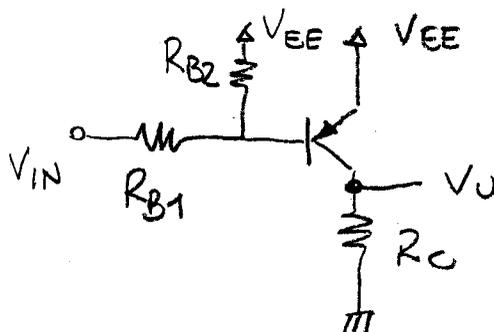
### ESERCIZIO N°1

7 punti (3)

Determinare la caratteristica di trasferimento del seguente inverter RTL con transistor *pnp*. Si ha  $V_{EE} = 6\text{ V}$ ,  $R_C = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_{B1} = 13\text{ k}\Omega$ ;  $R_{B2} = 7\text{ k}\Omega$ ;  $h_{FE} = 59$ .



### ESERCIZIO N°2

6 punti (4)

Realizzare in forma PS ottima una rete combinatoria a 5 ingressi ( $x_4, x_3, x_2, x_1$  e  $x_0$ ) e una uscita che indica con 1 i casi (e solo quelli) in cui  $X$  è 0, 1, un numero primo, un quadrato o un cubo perfetto.

### ESERCIZIO N°3

6 punti (3)

Scrivere la tabella di flusso di una macchina sequenziale sincrona secondo il modello di Mealy ritardato con un ingresso a 3 bit (in complemento) e 1 uscita che segnali ponendo 1 in uscita per un ciclo di clock il fatto che un ingresso è il negato del precedente.

### ESERCIZIO N°4

6 punti (3)


Si hanno a disposizione chip di memoria di costo uguale da  $1\text{k}\times 4$  e  $2\text{k}\times 3$ . Assemblare con costo minimo, mostrando i chip e le connessioni scelte, una memoria da  $4\text{k}\times 11$ .

### ESERCIZIO N°5

8 punti (5)

Realizzare un programma assembly per il microcontrollore AT90S8515 che, dopo aver inizializzato correttamente le porte di interesse, legga continuamente dalla porta D un numero di due cifre decimali codificate in binario (BCD) e fornisca in uscita alla porta B il valore binario corrispondente del numero letto (il cui valore va da 0 a 99).

①

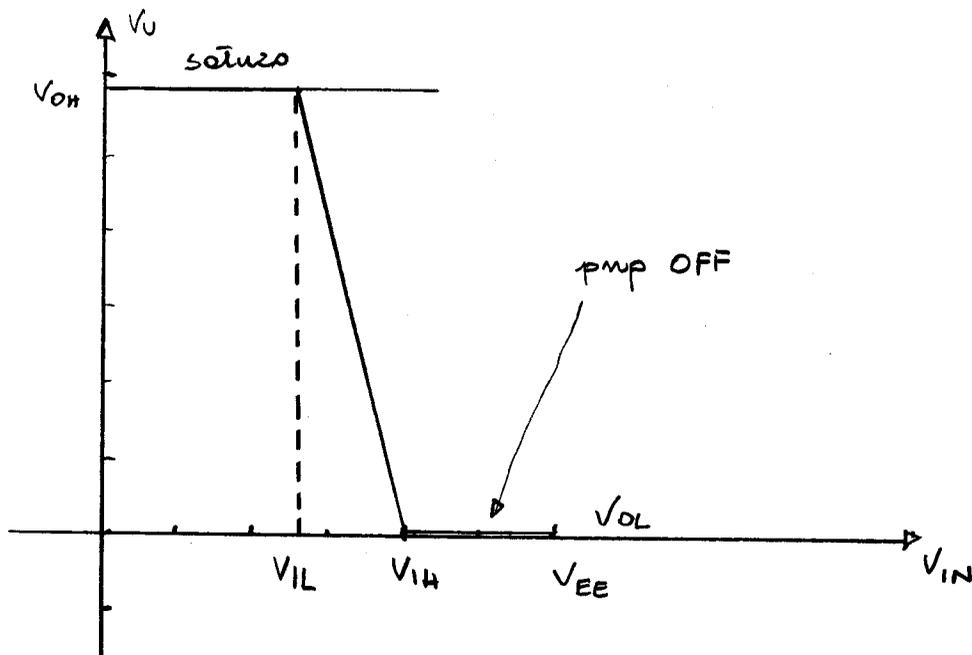

Nelle solite ipotesi (per  $V_{IN}$  che va da  $\phi$  a  $V_{EE}$  il pmp passa da saturazione a interdizione) trovo subito i valori di uscita

$$V_{OH} = V_{EE} - V_{ECsat} = 5,9V$$

$$V_{OL} = \phi \quad (\text{caduta di tensione su } R_C)$$

Trovo i limiti di validità delle hp iniziali interdizione

$$I_B = 0 \text{ (hp)} ; \quad V_{EB} = R_{B2} \frac{V_{EE} - V_{IN}}{R_{B1} + R_{B2}} < V_{EBou}$$

$$\text{da cui } V_{IH} = V_{EE} - \frac{R_{B1} + R_{B2}}{R_{B2}} V_{EBou} = 4V$$

Saturazione

$$V_{EB} = V_{EBsat} ; \quad V_{EC} = V_{ECsat} ; \quad I_C = \frac{V_{EE} - V_{ECsat}}{R_C} = 5,9mA$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{EBsat} - V_{IN}}{R_{B1}} - \frac{V_{EBsat}}{R_{B2}} > \frac{I_C}{\beta_{FE}}$$

$$V_{IL} = V_{EE} - V_{EBsat} - V_{EBsat} \frac{R_{B1}}{R_{B2}} - R_{B1} \frac{I_C}{\beta_{FE}} = 2,414V$$



② Rete combinatoria

$x_4 = 0$

$x_3 x_2$	$x_4 = 0$			
$x_1 x_0$	00	01	11	10
00	1 <sup>1</sup>	1 <sup>4</sup>	0 <sup>12</sup>	1 <sup>8</sup>
01	1 <sup>1</sup>	1 <sup>5</sup>	1 <sup>13</sup>	1 <sup>9</sup>
11	1 <sup>3</sup>	1 <sup>7</sup>	0 <sup>15</sup>	1 <sup>11</sup>
10	1 <sup>2</sup>	0 <sup>6</sup>	0 <sup>14</sup>	0 <sup>10</sup>

$x_4 = 1$

$x_3 x_2$	$x_4 = 1$			
$x_1 x_0$	00	01	11	10
00	1 <sup>16</sup>	0 <sup>20</sup>	0 <sup>28</sup>	0 <sup>24</sup>
01	1 <sup>17</sup>	0 <sup>21</sup>	1 <sup>29</sup>	1 <sup>25</sup>
11	1 <sup>19</sup>	1 <sup>23</sup>	1 <sup>31</sup>	1 <sup>27</sup>
10	0 <sup>18</sup>	0 <sup>22</sup>	0 <sup>30</sup>	0 <sup>26</sup>

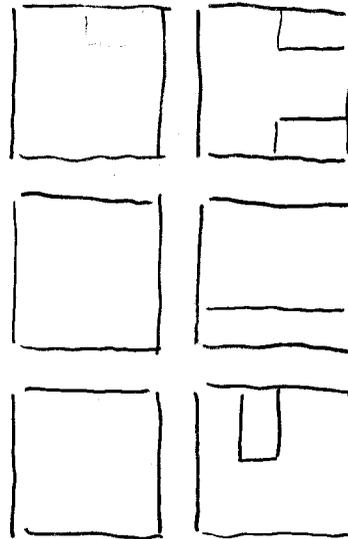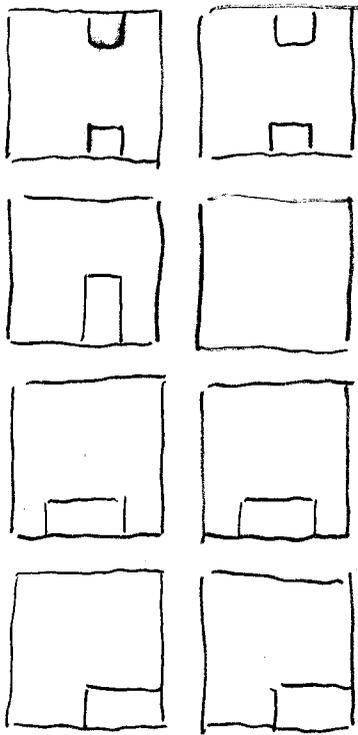

$$y = (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_0) (x_4 + \bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1) (\bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0) (\bar{x}_3 + \bar{x}_1 + x_0) \cdot (\bar{x}_4 + \bar{x}_3 + x_0) (\bar{x}_4 + \bar{x}_1 + x_0) (\bar{x}_4 + x_3 + \bar{x}_2 + x_1)$$

③ È richiesta una TABELLA di flusso di una macchina di Mealy (rit.)


INGRESSO

STATI	-4 100	-3 101	-2 110	-1 111	0 000	1 001	2 010	3 011
$S_{-4}$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$
$S_{-3}$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/1$
$S_{-2}$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/1$	$S_3/0$
$S_{-1}$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/1$	$S_2/0$	$S_3/0$
$S_0$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/1$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$
$S_1$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/1$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$
$S_2$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/0$	$S_{-2}/1$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$
$S_3$	$S_{-4}/0$	$S_{-3}/1$	$S_{-2}/0$	$S_{-1}/0$	$S_0/0$	$S_1/0$	$S_2/0$	$S_3/0$


4

Essendo i chip di costo uguale, conviene ricorrere al montaggio che ne impiega il MINOR numero, anche a costo di avere bit di parole inutilizzati.

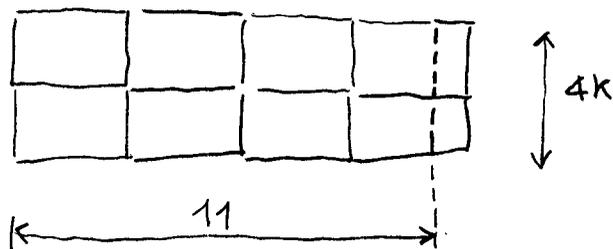
la soluzione è quindi quella di usare 8 chip  $2K \times 3$  ottenendo una  $4K \times 12$  da cui realizzare la  $4K \times 11$ .



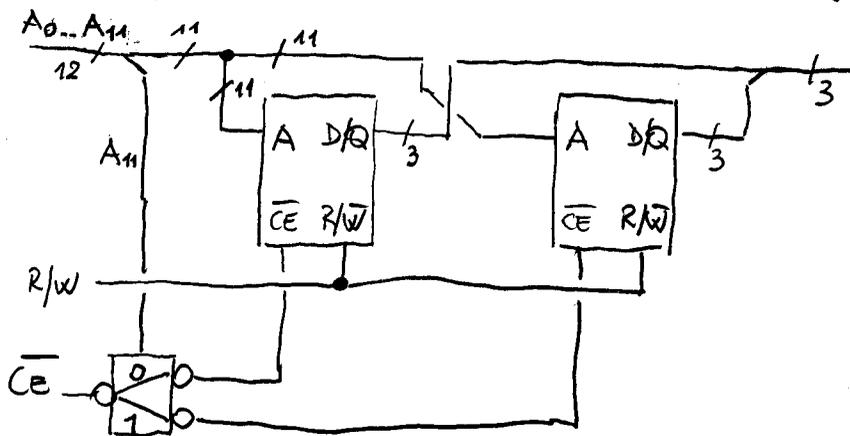Raddoppio del numero di parole  $2(2k \times 3) \rightarrow 4k \times 3$



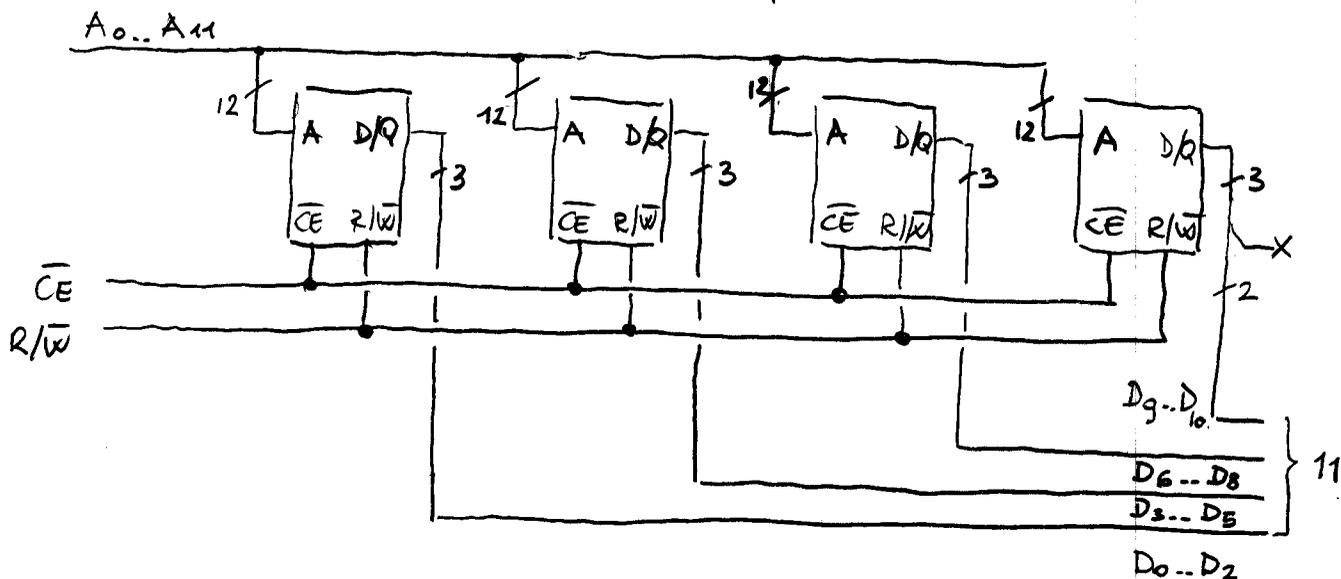Aumento della dimensione di parole  $4(4k \times 3) \rightarrow 4k \times 11$



5

```
start:
  clr R16                ; Initialize here ports, stack pointer,
  out DDRD,R16           ; cleanup RAM, etc.
  out PORTD,R16         ;
  ser R16
  out DDRB,R16          ;

forever:
  in R16,PIND           ; d decine u unità
  mov R17,R16
  andi R16,0x0F         ; u
  andi R17,0xF0         ; 16d
  lsr R17                ; 8d
  add R16,R17           ; u+8d
  lsr R17                ; 4d
  lsr R17                ; 2d
  add R16,R17           ; u+10d valore binario
  out PORTB,R16
rjmp forever
```