

Cognome

Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1

8 punti (4)

Scrivere un sottoprogramma per il microcontrollore XMEGA256A3BU che valuta quante volte il valore 0x33 è contenuto nello spazio di memoria compreso tra gli indirizzi 0x2000 e 0x2ABC, inclusi gli estremi. Il risultato viene lasciato nella coppia di registri [R25:R24].

ESERCIZIO N°2

6 punti (3)

Simulare il comportamento di un microcontrollore XMEGA256A3BU per le seguenti istruzioni assembly, determinando il valore degli eventuali registri modificati. Il valore di tutti i registri all'inizio del codice è pari a 0x33, mentre SP ha il valore di accensione.

```
mul R20, R21
push R0
asr R1
pop R16
ser R0
lsr R16
```

ESERCIZIO N°3

6 punti (4)

Sintetizzare una rete combinatoria a 4 ingressi X_3, X_2, X_1 e X_0 e 1 uscita che evidenzia quando gli ingressi costituiscono una cifra BCD valida.

ESERCIZIO N°4


7 punti (4)

Sintetizzare una rete sequenziale sincronizzata con un ingresso e una uscita, secondo il modello di Moore, in grado di riconoscere una qualsiasi tra le sequenze (mai interallacciate) 010, 101, 000. Ogni volta che si ha un riconoscimento, e solo allora, la rete pone in uscita (per un solo ciclo di clock) il valore vero.

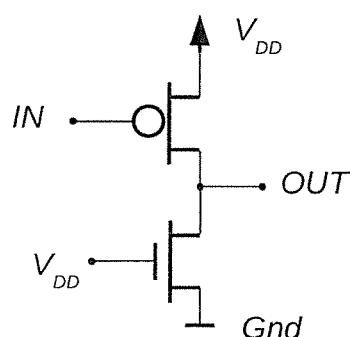ESERCIZIO N°5

6 punti (3)

Nel seguente invertitore determinare V_U quando $V_{IN} = 0$. Si sa che $V_{DD} = 5 \text{ V}$; $V_{Tn} = -V_{Tp} = 1 \text{ V}$; $K_n = 4 \text{ mA/V}^2$; $K_p = 8 \text{ mA/V}^2$.



①

lavoro: PUSH R16
PUSH XL
PUSH XH
LDI XL, low(0x2000)
LDI XH, high(0x2000)
CLR R24
CLR R25

loop: LD R16, X+
CPI R16, 0x33

BRNE oltre

ADIW R25:R24, 1

oltre: CPI XH, high(0x2ABD) //compressione estremi
BRNE loop
CPI XL, low(0x2ABD)
BRNE loop

POP XH

POP XL

POP R16

RET

(2)


Valore iniziale di SP : 0x5FFF
è l'ultimo indirizzo valido della memoria da 16KB.
L'indirizzo iniziale è 0x2000

mul R20, R21 // risultato in R1:R0
// R1 = 0x0A R0 = 0x29
push R0 // il valore 0x29 è messo nello stack
asr R1 // R1 = 0x05 (divide per 2)
pop R16 // R16 = 0x29 (prelevato dello stack)
ser R0 // R0 = 0xFF
lsl R16 // R16 = 0x14 (divide per 2 unsigned)

(3)

x_3x_2	00	01	11	10	
x_1x_0	00	1 ⁰	1 ⁴	0 ¹²	1 ⁸
01	1 ¹	1 ⁵	0 ¹³	1 ⁹	
11	1 ³	1 ⁷	0 ¹⁵	0 ¹¹	
10	1 ²	1 ⁶	0 ¹⁴	0 ¹⁰	

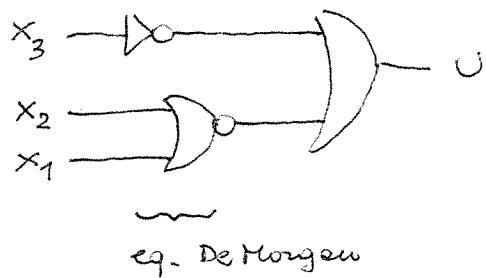Sintesi SP: $\bar{x}_3 + \bar{x}_2\bar{x}_1 = U$




(4)

Seq N.I.


010
000
101

MOORE

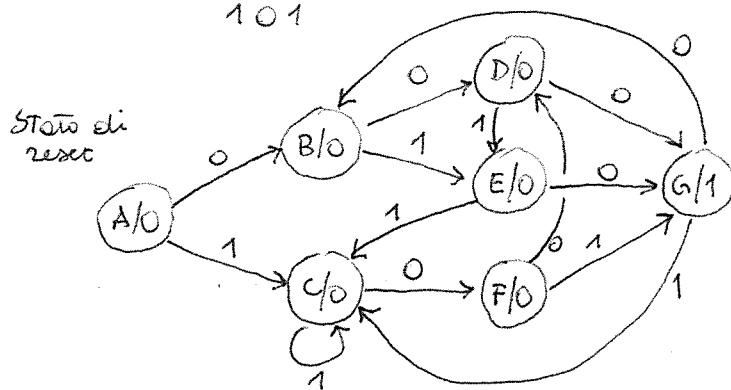

Stati	Codice
A	000
B	001
C	010
D	011
E	100
F	101
G	111

Architettura

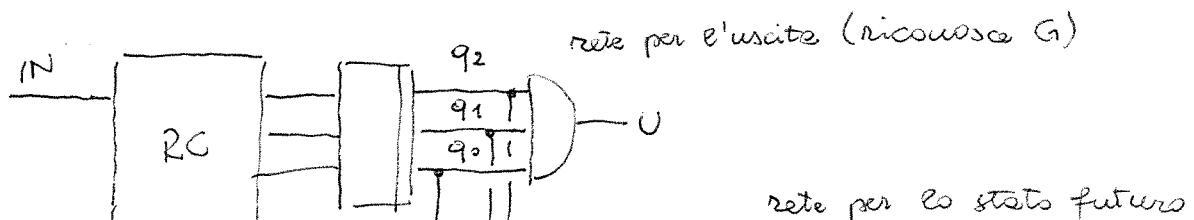

		q_2, IN				
		00	01	11	10	
		00	001	010	010	111
		01	011	100	111	011
		11	111	100	010	001
		10	101	010	-	-

		d_2, q_2, IN				
		00	01	11	10	
		00	001	010	010	111
		01	011	100	111	011
		11	111	100	010	001
		10	101	010	-	-

		d_2				
		00	01	11	10	
		00	001	010	010	111
		01	011	100	111	011
		11	111	100	010	001
		10	101	010	-	-

		d_1				
		00	01	11	10	
		00	001	010	010	111
		01	011	100	111	011
		11	111	100	010	001
		10	101	010	-	-

		d_0				
		00	01	11	10	
		00	1	0	0	1
		01	1	0	1	1
		11	1	0	0	1
		10	1	0	-	-

$$\begin{aligned}
 d_0 &= \bar{IN} + q_2 \bar{q}_1 q_0 \\
 d_1 &= \bar{IN} \bar{q}_2 q_0 + IN \bar{q}_0 + \\
 &\quad + IN q_2 + q_2 \bar{q}_1 \\
 d_2 &= IN \bar{q}_1 q_0 + \bar{q}_2 q_1 q_0 + \\
 &\quad + \bar{IN} q_1 \bar{q}_0 + \bar{IN} q_2 \bar{q}_0
 \end{aligned}$$

(5)

Essendo i $|K|$ non troppo distanti, ipotizzo che entrambi i MOS siano in zona triodo.

L'ipotesi sarà verificata se si otterrà $-V_{TP} \leq V_U \leq V_{DD} - V_{TN}$
cioè $1 \leq V_U \leq 4 \text{ V}$

Impongo l'egualanza delle correnti al modo di uscite

$$-\frac{k_p}{2} (V_U - V_{DD}) (-V_{DD} - V_U - 2V_{TP}) = \frac{k_m}{2} V_U (V_{DD} + V_{DD} - V_U - 2V_{TN})$$

numericamente

$$4(x-5)(-3-x) = 2 \times (8-x)$$

$$60 - 4x^2 + 8x = 16x - 2x^2$$

$$x^2 + 4x - 30 = 0$$

$$x = -2 \pm \sqrt{34} = 3,831 ; -7,831 \text{ non accettabile}$$

Si ha quindi $V_U = 3,831 \text{ V}$ e soddisfa le condizioni per la validità delle ipotesi.