

Cognome

Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1

8 punti (4)

con segno

Scrivere un sottoprogramma per il microcontrollore XMEGA256A3BU che esegue la somma dei quadrati dei due numeri interi (da 1 byte) collocati in memoria nelle due locazioni successive a partire da quella puntata da Z e pone il risultato, in complemento a 2 su 2 byte, in memoria a partire (LSB) dalla locazione puntata da Y. Si può avere overflow?

ESERCIZIO N°2

6 punti (3)

Disegnare lo schema logico di un sequenziatore con contatore sincrono (dotato della possibilità di caricamento parallelo) che implementi il microcodice specificato nel seguito.

X:	IF J THEN T ELSE A;	OP = 1011
Y:	IF K THEN B ELSE B;	OP = 0101
Z:	IF K THEN A ELSE C;	OP = 1111
T:	IF J THEN C ELSE A;	OP = 0000
W:	IF J THEN X ELSE W;	OP = 0110
A:	IF K THEN W ELSE W;	OP = 0001
B:	IF K THEN Z ELSE Z;	OP = 1101
C:	IF J THEN Y ELSE A;	OP = 1011

ESERCIZIO N°3

6 punti (4)

Sintetizzare in forma PS ottima una rete combinatoria a 4 ingressi X_3, X_2, X_1 e X_0 e una uscita che vale 1 in tutti i casi in cui è falsa la seguente espressione: ($\Leftrightarrow \phi$ altrimenti)

$$\overline{X_3}X_2X_0 + X_2\overline{X_1}X_0 + X_3X_1 + X_3\overline{X_2}X_1\overline{X_0}$$

ESERCIZIO N°4


6 punti (4)

Sintetizzare una rete sequenziale sincronizzata con un ingresso e una uscita, secondo il modello di Moore, in grado di riconoscere una qualsiasi tra le sequenze (interallacciate) 010, 101, 000. Ogni volta che si ha un riconoscimento, e solo allora, la rete pone in uscita (per un solo ciclo di clock) il valore vero.

ESERCIZIO N°5

7 punti (3)

Nel seguente invertitore determinare V_U quando $V_{IN} = 1$ V. Si sa che $V_{DD} = 5$ V; $V_{Th} = -V_{Tp} = 1$ V; $K_n = 1$ mA/V²; $|K_p| = 16$ mA/V².

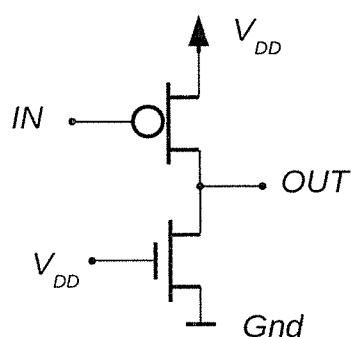

①

sum_of_squares:

PUSH R0
PUSH R1
PUSH R16
PUSH R20
PUSH R21

LD R16, Z
MOLS R16, R16
MOVW R21:R20, R1:R0
LDD R16, (Z+1)
MULS R16, R16
ADD R20, R0
ADC R21, R1

ST Y, R20
STD (Y+1), R21

POP R21
POP R20
POP R16
POP R1
POP R0
RET

Si può avere overflow nell'unico caso in cui entrambi gli argomenti valgono -128

Inoltre

$$2(-2^7)^2 = 2^{15} \text{ non rappresentabile in C2 con 16 b}$$

(2)


Sequenza ciclica completa (True)

X, T, C, Y, B, Z, A, W, ...

Riordino gli stati:

	code	next (F)	feqg	opcode
X	000	A : 110	J : 0	1011
T	001	A : 110	J : 0	0000
C	010	A : 110	J : 0	1011
Y	011	B : 100	K : 1	0101
B	100	Z : 101	K : 1	1101
Z	101	C : 010	K : 1	1111
A	110	W : 111	K : 1	0001
W	111	W : 111	J : 0	0110

Architettura con contatore

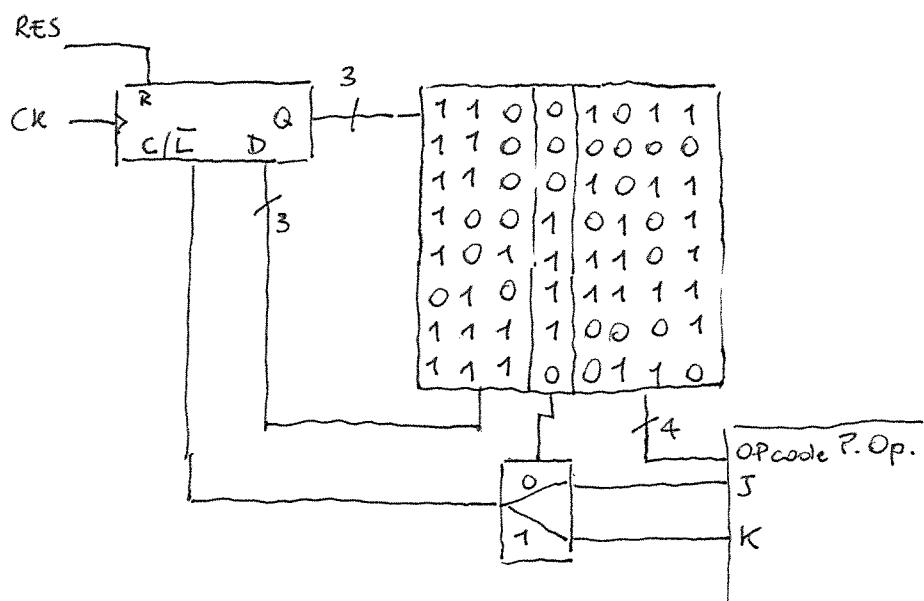

③


Ricavo la mappa a partire dagli ϕ (valori fissi di f)

		$x_3 x_2$				
		00	01	11	10	
$x_1 x_0$	00	1	1	1	1	
	01	1	0	0	1	
	11	1	0	0	0	
	10	1	1	0	0	


Sintesi PS ottima

$$f = (\bar{x}_2 + \bar{x}_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_1)$$

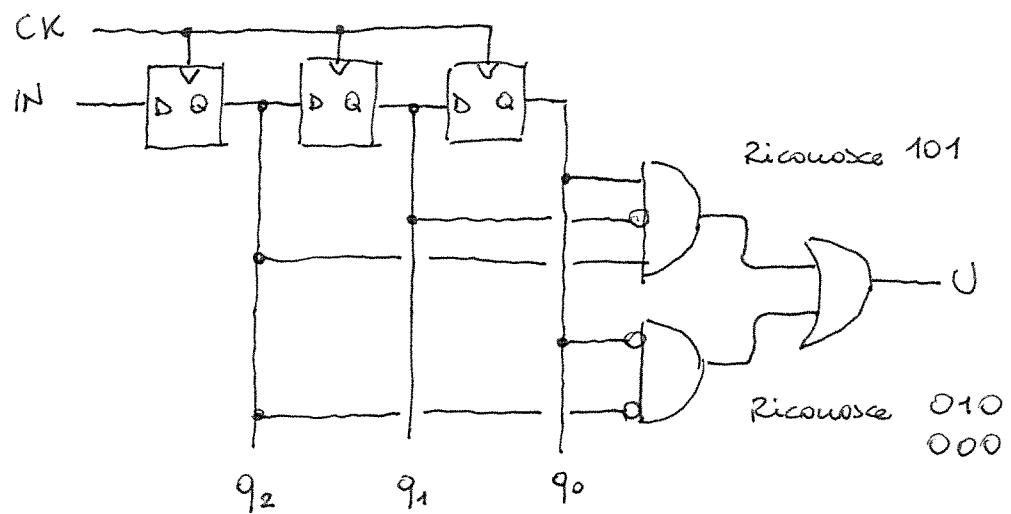④ Riconoscitore interallecciato con Shift Register



(5)

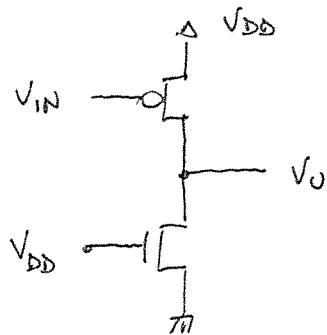

Ipotesi: p triodo
n saturo

$$I_{DSM} = \frac{k_m}{2} (V_{DD} - V_T)^2 = 8 \text{ mA}$$

Dall'equazione tra le correnti I_{DSM} e $-I_{DSP}$ si ha

$$-I_{DSP} = -\frac{k_p}{2} (V_O - V_{DD}) (V_{IN} - V_{DD} + V_{IN} - V_O - 2V_{T_P}) = I_{DSM}$$

sostituendo i valori numerici

$$8 = 8(x - 5)(-1 - x)$$

$$x^2 - 4x - 4 = 0$$

$$x = 2 + \sqrt{8} \quad (\text{è accettabile la soluzione maggiore})$$

da cui

$$V_O = 4,8284 \text{ V}$$

e l'ipotesi iniziale è verificata

(richiedere $V_O > 4$ per la saturazione dell' nMOS)