

SCHEDA D19_02

Data: 02 Febbraio 2019

Cognome

Nome

Matricola

Il testo deve essere consegnato insieme allo svolgimento

ESERCIZIO N°1

8 punti

Scrivere un programma per il microcontrollore XMEGA256A3BU che, dopo aver correttamente inizializzato i pin 0 e 1 della porta B (uscite totem-pole), generi su questi pin forme d'onda in grado di pilotare correttamente i due stadi di un flip-flop master-slave (cioè 2 onde rettangolari che non devono mai essere contemporaneamente a 1).

ESERCIZIO N°2

6 punti

Determinare il fan-out di una famiglia logica caratterizzata dai seguenti parametri:

$$V_{CC} = 6 \text{ V};$$

$$V_{IL} = 2 \text{ V}; I_{IL} = -0,1 \text{ mA}; V_{IH} = 4 \text{ V}; I_{IH} = 0,02 \text{ mA};$$

$$V_{OL} = 1 \text{ V}; I_{OL} = 2 \text{ mA}; V_{OH} = 6 \text{ V}; I_{OH} = -6 \text{ mA}$$

Indicare se l'uso di un opportuno resistore può migliorare il fan-out e in tal caso indicare il valore della sua resistenza e il nuovo valore di fan-out ottenuto.

ESERCIZIO N°3

6 punti

Disegnare lo schema logico di una macchina sequenziale sincrona con architettura di Moore, senza ingressi e con una uscita, che generi ciclicamente la sequenza 1100101.

ESERCIZIO N°4

7 punti

Progettare in forma minima, scegliendo tra SP e PS quella che permette di ottenere meno letterali, una rete combinatoria a 5 ingressi e una uscita che indichi con 1 all'uscita quando il numero binario in ingresso è multiplo di 3, 4 oppure 5.

ESERCIZIO N°5

6 punti

Disegnare lo schema logico di un flip-flop D non trasparente master-slave, facendo uso di porte logiche elementari. Le 2 fasi del segnale di clock sono date.

①

Programma di generazione

```
LDI R16, 0b11
LDI R17, 0b01
LDI R18, 0b10
CLR R1

STS PORTB_DIRSET, R16      // Mette in uscita
STS PORTB_PINOCTRL, R1
STS PORTB_PIN1CTRL, R1      // Sisteme i pin

loop: STS PORTB_OUTCLR, R16  // riportare
      STS PORTB_OUTSET, R17  // una fase su PIN0
      NOP
      NOP
      :                      // durezza fase 0 (n)
      STS PORTB_OUTCLR, R16  // riportare
      STS PORTB_OUTSET, R18  // l'altra fase su PIN1
      NOP
      NOP
      :                      // durezza fase 1 (n-2)
      RJMP loop              // 2 cicli per ripetere
```


(2)

Le condizioni sulle tensioni sono rispettate.
Quindi il fan-out è

$$N = \min \left\{ \left\lfloor \frac{|I_{OH}|}{I_{IH}} \right\rfloor; \left\lfloor \frac{|I_{OL}|}{|I_{IL}|} \right\rfloor \right\} = \min \{ 300; 20 \} = 20$$

la situazione critica è sul livello BASSO.

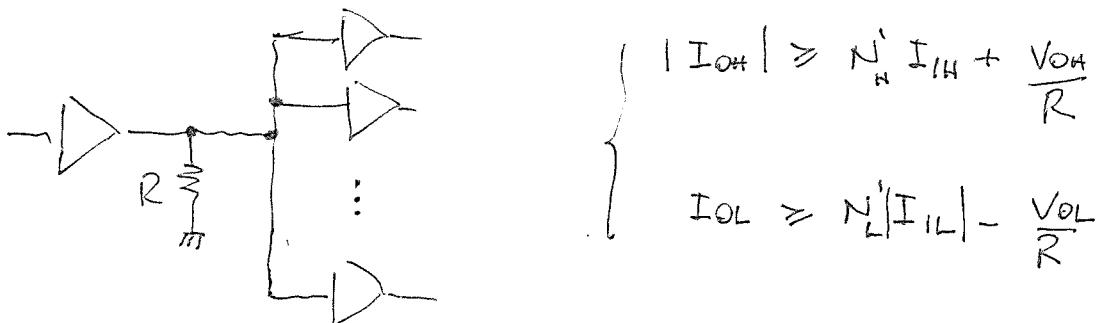Un pull-down può essere -
Equazioni per le correnti



$$N'_H \leq \frac{|I_{OH}| - V_{OH}}{R I_{IH}} \quad \text{diminuisce al diminuire di } R$$

$$N'_L \leq \frac{|I_{OL}| + V_{OL}}{R |I_{IL}|} \quad \text{aumenta al diminuire di } R$$

Velocità di R per cui il fan-out è uguale per i due livelli

$$\frac{|I_{OH}| - V_{OH}}{R I_{IH}} = \frac{|I_{OL}| + V_{OL}}{R |I_{IL}|}$$

$$300 - \frac{300 \text{ k}\Omega}{R} = 20 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{R}$$

$$R = \frac{310}{280} \text{ k}\Omega = 1,107 \text{ k}\Omega$$

con questo valore $N'_H = N'_L = 29,03$


il fan-out può arrivare a 29.

3

Sono possibili varie soluzioni.

Graph, contatore modulo 7 con rete per l'uscita, ring counter

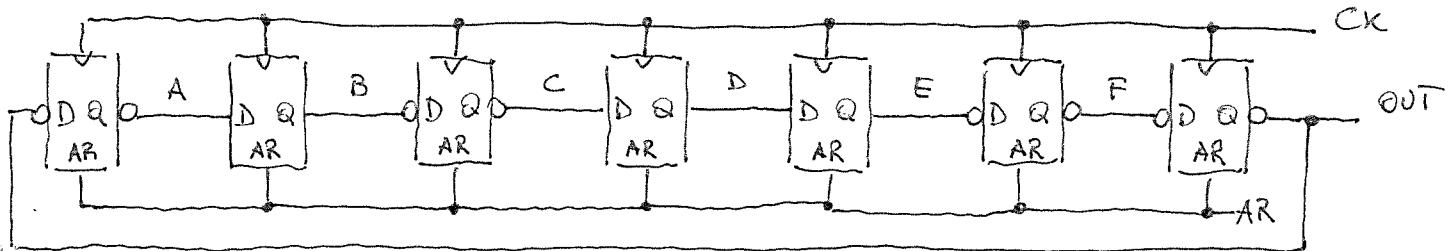E seminario quest'ultima, con D-F che si sottolineano o. Ø (o con altre azioni)



NOTE: il D-FF con le 2 NOT si inizializza a 1

A	B	C	D	E	F	OUT	tempo (clock)
1	0	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	0	0	1	↓
1	1	1	0	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	0	
0	0	1	1	1	0	1	
1	0	0	1	1	1	0	
0	1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	0	1	1	ripete

Su OUT è presente
le seguenti
desiderate



④

x_3x_2	00	01	11	10
x_1x_0	00	1 1 1 1	12 18	8
	01	0 1 5 13	17 21	29 25
	11	1 0 7 15	19 23	31 27
	10	0 2 6 14	18 22	30 26



$$x_4 = 0$$

$$x_4 = 1$$



Sintesi SP

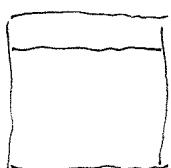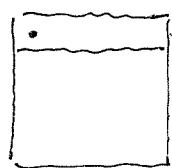



ess.

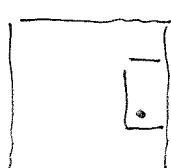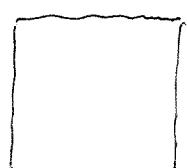



en

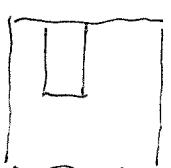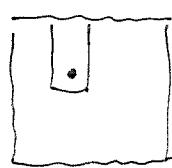



en.

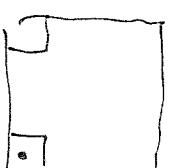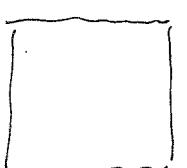



en

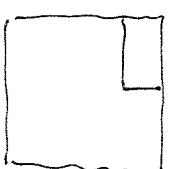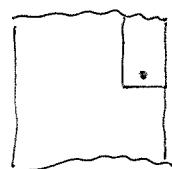



en

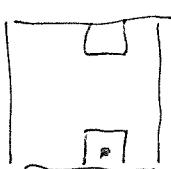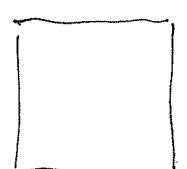



en

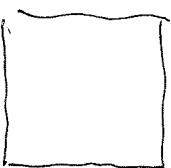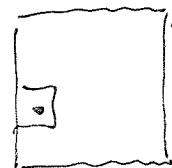



en

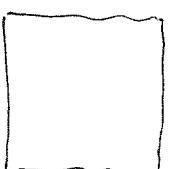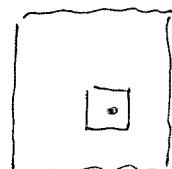

ess

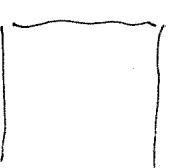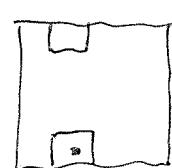

ess

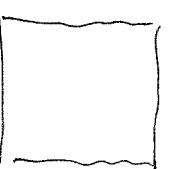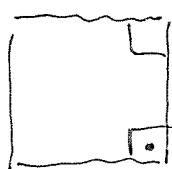


ess

letteroli : $2 \times 5 + 5 \times 4 + 2 \times 3 + 1 \times 2$
38


(è la migliore)

Sinnesi PS

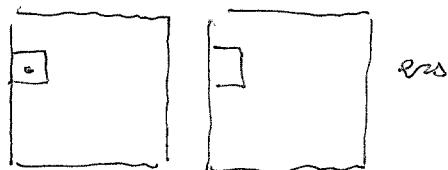


ess

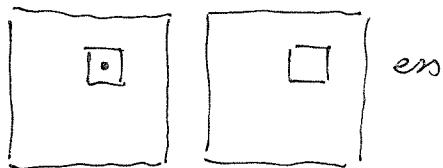
Lettere di: $4 \times 5 + 6 \times 4 = 44$
44




ess

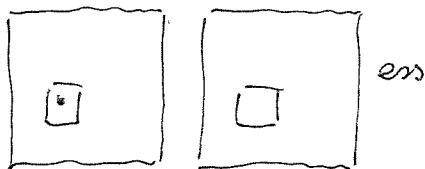


ess

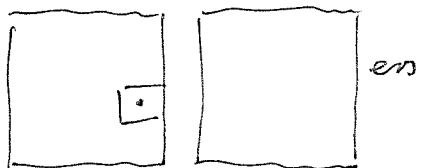


ess

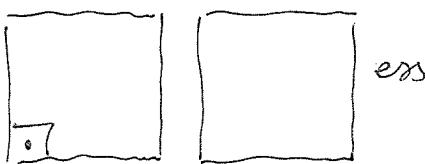


ess

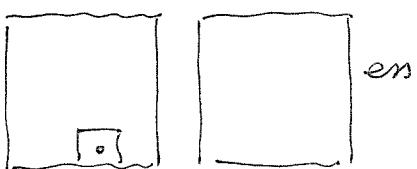


ess

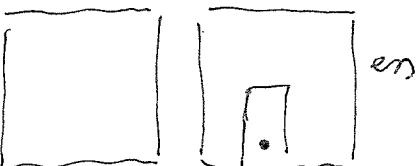

ess

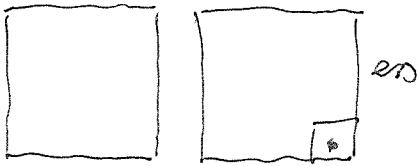

ess

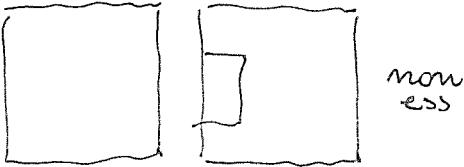


non
ess




non
ess

Rete risolvente

$x_4 \ x_3 \ x_2 \ x_1 \ x_0$

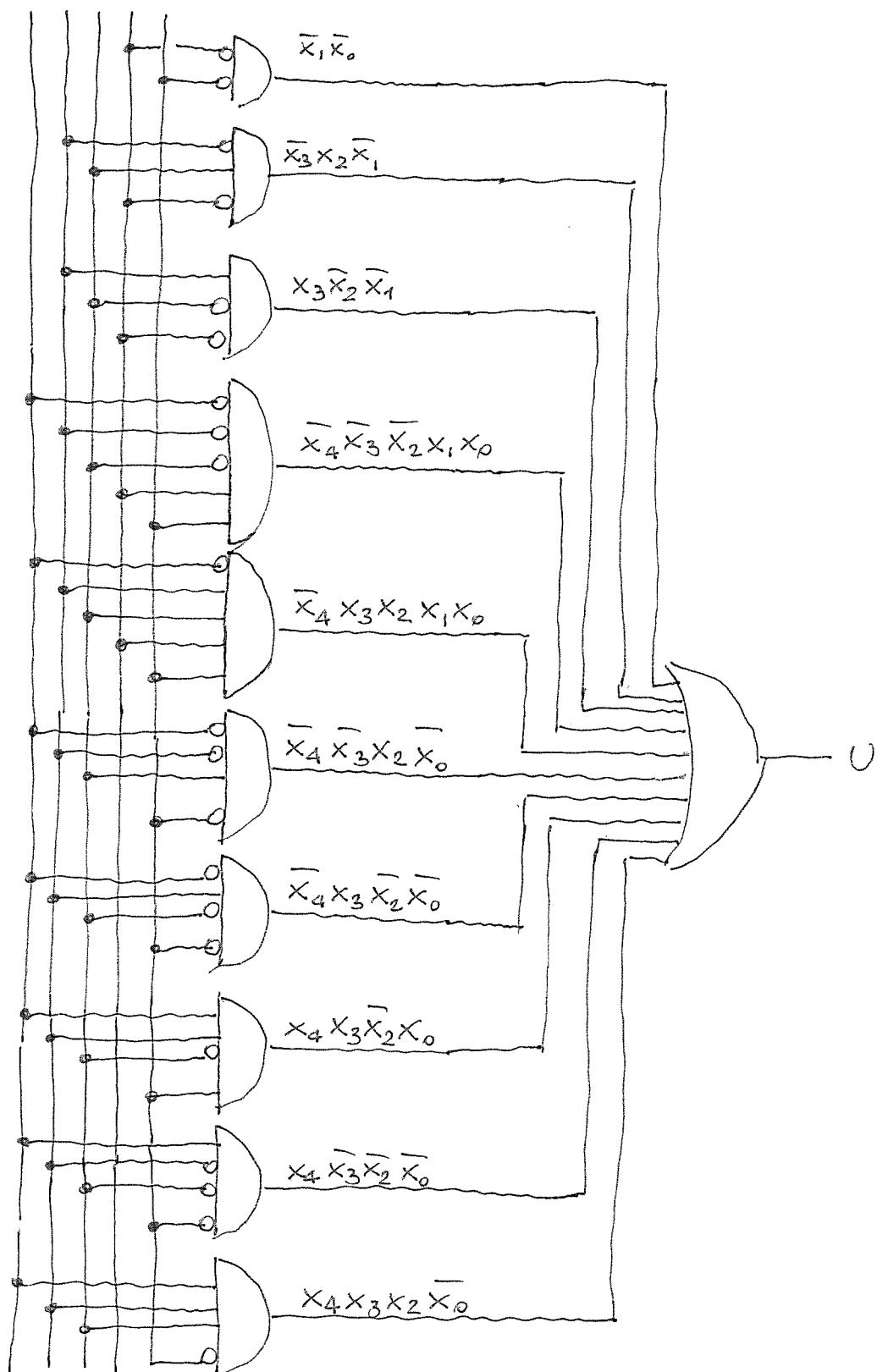

⑤

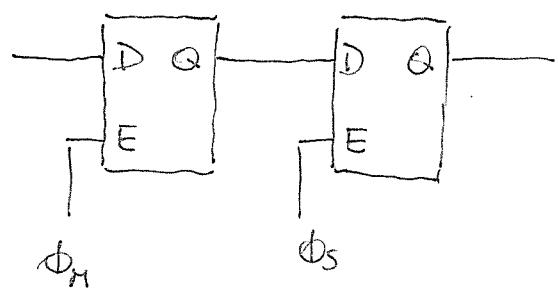

D-latch con abilitazione

