

ESERCIZIO N°1

8 punti

Scrivere un sottoprogramma per il microcontrollore XMEGA256A3BU che valuti il modulo N del valore a 16 bit contenuto in Y , e lasci il risultato in $R18$. Cercare di fare in modo che il tempo di esecuzione del sottoprogramma non sia per ogni valore di Y superiore ai 1000 cicli di clock.

$N = 33 + |M|_{31}$ ove M è la matricola dello studente.

ESERCIZIO N°2

6 punti

Sintetizzare in forma normale ottima NAND-NAND e disegnare lo schema logico della una rete combinatoria a 5 ingressi ($X_4 X_3 X_2 X_1 X_0$) individuata dai valori di uscita, corrispondenti alla sequenza ordinata degli ingressi, pari al valore corrispondente delle prime (a partire dalla meno significativa) 16 cifre binarie di $(98765 + M)$ seguite dalle stesse cifre in ordine inverso.

Evidenziare gli implicanti essenziali (motivando sinteticamente l'indicazione).

ESERCIZIO N°3

6 punti

Progettare una rete sequenziale sincrona secondo il modello di Moore con un ingresso e una uscita in grado di generare una forma d'onda di periodo P (in cicli di clock) con un numero K di valori a 1 se l'ingresso è 0 e L se l'ingresso è 1. La disposizione dei valori nel periodo è a scelta dello studente.

$$P = 5 + |M|_3$$

$$K = 1 + |3 + M|_{p-1}$$

$$L = |K|_{p-1} + 1$$

ESERCIZIO N°4

6 punti

Disegnare lo schema logico di un contatore $\overline{UP}/DOWN$ modulo N con abilitazione E , ove $N = (9 + |5M|_7)$.

ESERCIZIO N°5

7 punti

Si ha un invertitore CMOS caricato con un resistore dall'uscita verso V_{DD} . Con tensione di ingresso pari a V_1 , si misura una corrente erogata dall'alimentatore pari a 4 mA.

Determinare se la misura è ragionevole e in tal caso trovare il valore di R con almeno 4 cifre significative.

$$V_{DD} = 5 \text{ V}; k_n = -k_p = 2 \text{ mA/V}^2, V_{Tn} = -V_{Tp} = 1 \text{ V}.$$

$$V_1 = 3.5 + (M - 600000)10^{-6} \text{ V}$$

① N è compreso tra 33 e 63; richiede 6 bit

MODN: PUSH R16
PUSH R24
PUSH R25
PUSH YL
PUSH YH

LDI R24, low(4*N)
LDI R25, high(4*N)
LDI R16, 10

loop: CP YL, R24
CPC YH, R25
BRCS oltre
SUB YL, R24 ; toglie un multiplo di N
SBC YH, R25
LSR R25
ROR R24 ; divide per 2 (4*N*256)
DEC R16
BRNE loop
MOV R18, YL ; carica il risultato
POP YH
POP YL
POP R25
POP R24
POP R16
RET

② Prendiamo per esempio $M = 600000$

cifre binarie $1010\ 1001\ 1000\ 1101$
 b_{15} b_0
 $1011\ 0001\ 1001\ 0101$
 b_{31} b_{16}

$x_1 x_0$	$x_3 x_2$		B		E			
	00	01	11	10	00	01	11	10
00	1	0	0	1*	1	1*	1	1
01	0	0	1*	0	0	0	1	0
11	1	1	1	1*	0	1*	1	0
10	1	0	0	0	1*	0	0	0

$x_4 = 0$ $x_4 = 1$

6 implicantii essent.
 coprono TUTTA
 la funzione

Sintesi SP

$$U = \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_3 x_2 x_0 + \bar{x}_4 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 + x_4 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0$$

Sintesi NAND-NAND


$$U = \overline{\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0} \cdot \overline{x_3 x_2 x_0} \cdot \overline{\bar{x}_4 x_1 x_0} \cdot \overline{\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0} \cdot \overline{x_4 \bar{x}_1 \bar{x}_0} \cdot \overline{x_2 x_1 x_0}$$

③ Assumiamo un M tale che $P=7$ $K=3$ $L=4$


il periodo del generatore cambia dopo aver concluso il periodo precedente

IN	OUT	periodo
0	000	0 1 1 1 0 0 0
1	000	1 1 1 1 0 0 0

 in questo modo 6/7 degli stati coincidono tra e due seq.



8 stati, 3 flip-flop

 


Codifica


	Q_2	Q_1	Q_0
A	0	0	0
B	0	0	1
C	1	0	0
D	1	0	1
E	1	1	0
F	1	1	1
G	0	1	1
H	0	1	0

Q_2 IN	Q_1, Q_0	00	01	11	10
00		001	101	010	000
01		100	101	010	000
11		101	110	011	111
10		101	110	011	111


Sintesi
RC1

 
 
$$D_2 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1 IN + Q_2 \bar{Q}_0$$



$$D_1 = Q_2 Q_0 + Q_2 Q_0 + Q_2 Q_1$$

 


$$D_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \bar{IN} + Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1$$


④ Vediamo un contatore up/down modulo 11

9	F B B B
10	F B B -
11	F B F B
12	F B - -
13	F F B B
14	F F B -
15	F F F B

 Configurazione
per tutti i casi
possibili, valide
sia per UP sia
per DOWN



5

 

$$I_{DD} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$K_M = -K_P = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_1 \approx 3,5 \text{ V (da calcolare con 4 cifre sigu)}$$

la max I_{DD} si ha con nMOS saturato

$$I_{DSM} = \frac{K_M}{2} (V_1 - V_{TM})^2$$

è sufficiente $V_1 > 3 \text{ V}$ perché sia $I_{DSM} > I_{DD}$

• Quindi nMOS triodo =
Quando

$$V_1 - V_0 > V_{TM} ; V_0 < V_1 - V_{TM}$$

• Per il pMOS, $V_1 - V_{DD} < V_{TP}$ e $V_1 - V_0 > V_{TM} > V_{TP}$ saturato

si ha

$$I_{DD} = \frac{K_M}{2} V_0 (V_1 + V_1 - V_0 - 2V_{TM}) \quad \text{da cui } V_0$$

$$4 = x(2V_1 - x - 2)$$

$$x^2 - 2x(V_1 - 1) + 4 = 0$$

$$x = (V_1 - 1) - \sqrt{(V_1 - 1)^2 - 4}$$

l'altro soluz. non è accettabile, è troppo alta per la np fetta

• Trovata V_0 , si trova I_R

$$I_R = I_{DD} - I_{SDP} = I_{DD} + \frac{K_P}{2} (V_1 - V_{DD} - V_{TP})^2$$

$$\text{e infine } R = \frac{V_{DD} - V_0}{I_R}$$