

<b>SCHEDA ASE1705</b>		Data: <b>26 Giugno 2017</b>
Cognome	Nome	

### ESERCIZIO N°1

8 punti

Realizzare un sottoprogramma per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, in grado di verificare se una stringa posta in memoria a partire dall'indirizzo contenuto in X, contiene esattamente (compreso il caso di uguaglianza tra le due stringhe) una seconda stringa posta in memoria a partire dall'indirizzo contenuto in Y; il risultato dovrà essere espresso dal valore di ritorno del flag C (C = 1 se la condizione è verificata). Una stringa, la cui massima lunghezza può essere di 255 caratteri (codici ASCII su 8 bit), è composta da un primo byte che contiene l'indicazione della lunghezza della stringa stessa (nel caso di stringa vuota l'indicazione di lunghezza è 0) seguito dai codici dei caratteri che compongono la stringa.

È disponibile il sottoprogramma `v_comp` che confronta due vettori di  $N$  caratteri ( $N > 0$  in R17) puntati da X e Y e pone il risultato nel flag Z (Z vero, vettori uguali).

Esempi con C = 1: "accasato-casa", "architetto-tetto", "elettrone-elettrone".

Esempi con C = 0: "accasato-caso", "architetto-archetto", "elettrone-protrone".

### ESERCIZIO N°2

4 punti

Disegnare un flip-flop JK, facendo uso di un T-FF e di multiplexer 2:1. Si cerchi di minimizzare l'uso di multiplexer.

### ESERCIZIO N°3

6 punti

Disegnare il grafo di una macchina sequenziale sincrona secondo il modello di Mealy sincronizzato con 3 ingressi (che rappresentano una cifra binaria) e una uscita che viene posta a 1 quando un ingresso è pari al quadruplo del precedente modulo 3; semplificare se possibile il grafo e sintetizzare la macchina in accordo al grafo stesso.

### ESERCIZIO N°4

4 punti

Determinare, tra tutte le forme normali, quella a minimo numero di letterali che realizza la funzione logica data dall'espressione seguente (priorità: AND, OR, XOR)

$$Y = (A + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) \oplus (A + \bar{B} + C)$$

- Disegnare lo schema a porte logiche della forma trovata.
- Realizzare la stessa funzione logica usando un decoder 4:16 e una porta OR (oppure NOR) col minimo numero di ingressi.

## ESERCIZIO N°5

5 punti

Disegnare lo schema logico di un comparatore digitale (in grado di fornire l'indicazione  $A < B$ ,  $A > B$  oppure  $A = B$ ) tra numeri a 8 bit con segno rappresentati in C2.

## ESERCIZIO N°6

6 punti

Siano dati i 3 valori positivi  $1,44 \cdot 10^{-2}$ ;  $1,37 \cdot 10^{-2}$ ;  $4,51 \cdot 10^5$

- a) Determinare la rappresentazione in virgola mobile IEEE754-2008 (binary32) dei 3 numeri (con arrotondamento al numero di macchina più vicino).
- b) Valutare la rappresentazione della somma tra i 3 numeri, eseguita in tutti i modi possibili, eseguita usando 2 volte un unico sommatore a 2 ingressi, con rappresentazione dell'uscita in formato binary32 (usare l'arrotondamento classico se necessario).
- c) L'operazione di somma tra numeri "standard" in virgola mobile rispetta la proprietà commutativa? E quella associativa? Motivare le risposte.

# 1

Realizzare un sottoprogramma per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, in grado di verificare se una stringa posta in memoria a partire dall'indirizzo contenuto in X, contiene esattamente (compreso il caso di uguaglianza tra le due stringhe) una seconda stringa posta in memoria a partire dall'indirizzo contenuto in Y; il risultato dovrà essere espresso dal valore di ritorno del flag C (C = 1 se la condizione è verificata). Una stringa, la cui massima lunghezza può essere di 255 caratteri (codici ASCII su 8 bit), è composta da un primo byte che contiene l'indicazione della lunghezza della stringa stessa (nel caso di stringa vuota l'indicazione di lunghezza è 0) seguito dai codici dei caratteri che compongono la stringa.

È disponibile il sottoprogramma `v_comp` che confronta due vettori di  $N$  caratteri ( $N > 0$  in R17) puntati da X e Y e pone il risultato nel flag Z (Z vero, vettori uguali).

```
string_XY_include:
  push R16 //L1
  push R17 //L2
  push XL
  push XH
  ld R16,X+ //L1, lunghezza di Str1
  ld R17,Y+ //L2, lunghezza di Str2
  tst R17 //se L2 nulla, Str2 è sicuramente inclusa in Str1
  breq cs //carry set
  tst R16 //se nulla Str1 non puo' includere stringhe non nulle
  breq cc //carry clear
  sub R16,R17
  brcs cc //se Str1 è più corta di Str2 non la può includere
  inc R16 //numero di test da eseguire (L1-L2+1), sempre minore di 256
test_eq:
  rcall v_comp //vede se c'è uguaglianza tra L2 caratteri
  breq cs //se uguali Str2 è inclusa in Str1
  adiw XH:XL,1 //prova alla posizione successiva di Str1
  dec R16
  brne test_eq
cc:
  clc
  rjmp restore
cs:
  sec
restore:
  ld R16,-Y //ripristina Y senza alterare i flag
  pop XH
  pop XL
  pop R17
  pop R16
  ret
```

//questa subroutine è data e non fa parte della soluzione

`v_comp`:

```
  push R17
  push R18
  push R19
  push XL
  push XH
  push YL
  push YH
```

`lp`:

```
  ld R18,X+
  ld R19,Y+
  cp R18,R19
  brne fi
  dec R17 //valore iniziale non nullo
  brne lp
```

`fi`:


```
  pop YH
  pop YL
  pop XH
  pop XL
  pop R19
  pop R18
  pop R17
  ret
```

② Tabella di transizione del JK (e di eccitazione del T)

Q	J	K	Q <sup>+</sup>	T (valore di T per avere il cambiamento di stato desiderato)
0	0	0	0	0
	0	1	0	0
	1	0	1	1
	1	1	1	1
1	0	0	1	0
	0	1	0	1
	1	0	1	0
	1	1	0	1

Dalla tabella si vede che  $\begin{cases} T=J & \text{se } Q=0 \\ T=K & \text{se } Q=1 \end{cases}$

 Questa è proprio la funzionalità di un MUX 2:1.  
La schema è quindi



③ Condizioni per cui l'uscita deve essere 1

		VALORE PRECEDENTE							
		0	1	2	3	4	5	6	7
VALORE ATTUALE	0	x			x			x	
	1		x			x			x
	2			x			x		
	3								

Alla esce della tabella i valori precedenti:


(0, 3, 6)

(1, 4, 7)

(2, 5)

si comportano allo stesso modo.


GRAFO (con A\* stato iniziale)

 

codifica stati

	q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

ARCHITETTURA

 

Sintesi di  $RC_1$  e  $RC_2$

$x_2 = 0$

	$x_1, x_0$	00	01	11	10
(A)	00	01/0	10/0	01/0	11/0
(B)	01	01/1	10/0	01/0	11/0
(D)	11	01/0	10/0	01/0	11/1
(C)	10	01/0	10/1	01/0	11/0

(0) (1) (3) (2)

$x_2 = 1$

	$x_1, x_0$	00	01	11	10
	00	10/0	11/0	10/0	01/0
	01	10/0	11/0	10/0	01/0
	11	10/0	11/0	10/0	01/0
	10	10/0	11/0	10/0	01/0

(4) (5) (7) (6)

0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1

1	1	1	0
1	1	1	0
1	1	1	0
1	1	1	0

$$q_1^+ = \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 + x_2 x_0$$

oppure  $q_1^+ = (x_2 + x_1 + x_0)(x_2 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0)(\bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0)$

1	0	1	1
1	0	1	1
1	0	1	1
1	0	1	1

0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1

$$q_0^+ = \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_2 x_1 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_1 \bar{x}_0$$

oppure  $q_0^+ = (x_2 + x_1 + \bar{x}_0)(\bar{x}_2 + x_1 + x_0)(\bar{x}_2 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0)$

0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

$$U = \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \bar{q}_1 \bar{q}_0 + \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 q_1 q_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 q_1 \bar{q}_0$$

④ Sintesi

$$Y = (A+D)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \oplus (A+\bar{B}+C) =$$

Mappe dei due termini della XOR

	AB			
CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	0	1	1

⊕

	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

=

	AB			
CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	1	1	0	0

Sintesi ottima SP


$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + ABCD + \bar{A}C\bar{D} \quad (14 \text{ termini})$$

Sintesi ottima PS


$$Y = (\bar{B}+C+D)(\bar{A}+D)(\bar{A}+C)(B+\bar{D})(A+\bar{C}+\bar{D}) \quad (12 \text{ termini})$$

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	0

 
col pallino i MAXTERM che rendono gli implicati ESSENZIALI



 Sintesi con Decoder e porte OR (che meno 1)



 5) Comparatore: schema modulare MSB first



Realizziamo il circuito con 8 moduli: quello iniziale M7 gestisce il segno, gli altri uguali tra loro perfezionano il confronto.

Tabella di M7

$a_7$	$b_7$	$G_0$	$E_0$	$L_0$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

B è negativo  
A è negativo

Schema di M7


 


Tabella dei moduli successivi

$G_i$	$E_i$	$L_i$	$a$	$b$	$G_0$	$E_0$	$L_0$
1	0	0	-	-	1	0	0
0	0	1	-	-	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0

 

Schema dei moduli successivi



6) Conversione dei numeri  
forniti norm.

$$x = (-1)^s 2^{E-127} (1 + T 2^{-23})$$

$$A = 1,44 \cdot 10^{-2} = 2^{-7} \cdot 1,8432 = 2^{120-127} (1 + 7073274 \cdot 2^{-23}) \quad \text{con}$$

$$B = 1,37 \cdot 10^{-2} = 2^{-7} \cdot 1,7536 = 2^{120-127} (1 + 6321655 \cdot 2^{-23}) \quad \text{errot.}$$

$$C = 4,51 \cdot 10^5 = 2^{18} \cdot 1,7204... = 2^{145-127} (1 + 6043392 \cdot 2^{-23})$$

a) espressione binaria

	S	E		T
A:	0	01111000	11010	11111011011111010
B:	0	01111000	1100000	0111010111110111
C:	0	10010001	101110000	11011100000000

L'operatore somma di 2 floating è simmetrico rispetto agli  
ingressi. Quindi la somma, MANTIENE la proprietà COMMUTATIVA

c) A causa dell'introduzione dell'errore di arrotondamento, introdotto  
nelle somme parziali, non si ha la garanzia della validità  
della proprietà ASSOCIATIVA.

Le somme da valutare, nel nostro caso, saranno 3

$$S1 = A + B + C \text{ uguale a } B + A + C ; C + (A + B) ; C + (B + A)$$

$$S2 = A + C + B \text{ uguale a } C + A + B ; B + (A + C) ; B + (C + A)$$

$$S3 = B + C + A \text{ uguale a } C + B + A ; A + (B + C) ; A + (C + B)$$

L'esponente di C è superiore di 25 rispetto agli esponenti di  
A e B. Quindi allineando i dati nella somma si ha

b)

$$C + A = C \quad C + B = C$$

$$\text{Da cui } S2 = C ; S3 = C$$

Resta da valutare la somma S1 con arrotondamento classico

$$A + B = 2^{121-127} (1 + 6697465 \cdot 2^{-23})$$

Rispetto alla somma parziale (A+B) l'esponente di C è  
superiore di solo 24. Questo provoca l'arrotondamento del  
risultato:

	S	E		T
S1:	0	10010001	101110000	1101110000000001