

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>SCHEDA ASE1801</b> |      | Data: <b>08 Gennaio 2018</b> |
| Cognome               | Nome |                              |

### ESERCIZIO N°1

8 punti

Realizzare una subroutine per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, che lascia in R16 il valore di X modulo 13. Determinarne il tempo massimo di esecuzione in cicli di clock. Individuare se possibile una soluzione che, per qualsiasi valore di X, completa il compito con un numero di cicli di clock inferiore a 100.

### ESERCIZIO N°2

6 punti

Sintetizzare una rete sequenziale sincronizzata secondo il modello di Moore, con in ingresso *IN* e una uscita *U*, in grado di riconoscere ponendo *U* a 1 per un ciclo di clock, le due sequenza, non interallacciate in alcun modo, 11011 e 10101. Minimizzare il numero di flip-flop usati.

### ESERCIZIO N°3

4 punti

Avendo a disposizione chip di memoria SRAM da 2 M x 5 (costo 0,42 €) e da 1 M x 4 (costo 0,21 €), progettare un modulo di memoria da 4 M x 16 a costo minimo.

### ESERCIZIO N°4

5 punti

Sintetizzare in forma ottima PS la rete combinatoria a 4 ingressi  $x_3, x_2, x_1, x_0$  (che danno il valore binario di una cifra esadecimale) in grado di pilotare il segmento *f* di un display a 7 segmenti.

### ESERCIZIO N°5

4 punti

Disegnare lo schema logico di un sequenziatore in grado di implementare il seguente microcodice. BGN è lo stato iniziale e va codificato con 0.

```

BGN: IF L THEN RST ELSE BGN; OP = 1000
GRP: IF K THEN ALT ELSE DWN; OP = 0000
CDN: IF M THEN GRP ELSE BGN; OP = 1110
DWN: IF M THEN FOR ELSE FOR; OP = 0011
ALT: IF L THEN RST ELSE ALT; OP = 1101
END: IF L THEN END ELSE CDN; OP = 1111
FOR: IF K THEN DWN ELSE RST; OP = 0101
RST: IF M THEN BGN ELSE END; OP = 0011

```

### ESERCIZIO N°6

6 punti

Siano dati i 3 valori positivi  $a = 1,88 \cdot 10^6$ ;  $b = 1,13 \cdot 10^6$ ;  $c = 5,418 \cdot 10^{13}$

- Determinare la rappresentazione in virgola mobile IEEE754-2008 (binary32) dei 3 numeri (con arrotondamento al numero di macchina più vicino).
- Valutare la rappresentazione della somma *s* tra i 3 numeri, eseguita come  $s = a + (b + c)$  e come  $s' = (a + b) + c$ ; i risultati parziali e quello finale sono ricondotti a numeri di macchina usando l'arrotondamento classico se necessario.

# 1

Realizzare una subroutine per il microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, che lascia in R16 il valore di X modulo 13. Determinarne il tempo massimo di esecuzione in cicli di clock. Individuare se possibile una soluzione che, per qualsiasi valore di X, completa il compito con un numero di cicli di clock inferiore a 100.

```
/*  
La soluzione seguente, già proposta e testata nel passato, funziona  
correttamente ma sicuramente richiede tempi di esecuzione inaccettabili. Infatti  
il massimo numero di iterazioni si ottiene con valori di X prossimi al massimo  
(>=65533). Per questi valori, il tempo di esecuzione (compresa la rcall e la  
ret) vale 20184 T. */
```


```
mod13:  
push XH  
push XL  
m1:  
sbiw XH:XL,13  
brcc m1  
adiw XH:XL,13  
mov R16,XL  
pop XL  
pop XH  
ret
```

```
/*  
Questa nuova soluzione, più articolata, sfrutta le proprietà del modulo per  
ottenere un risparmio in tempo di esecuzione, ottenendo il risultato con 35  
istruzioni. Evitando l'uso di loop dal numero di iterazioni dipendenti dal dato,  
il tempo di esecuzione non cambia coi dati e vale 43 T (compresa rcall e ret),  
soddisfacendo i requisiti assegnati. */
```

```
mod13speed:  
push XL  
mov R16,XL  
swap R16  
andi R16,0x0F  
andi XL,0x0F  
add XL,R16  
lsl R16  
add XL,R16 //in XL ci va XLL+3XLH  
mov R16,XH  
swap R16  
andi R16,0x0F  
add XL,R16 //in XL ora c'è XLL+3XLH+XHH  
mov R16,XH  
andi R16,0x0F  
add XL,R16  
swap R16  
lsr R16  
add R16,XL //in R16 ora c'è XLL+3XLH+9XHL+XHH (al max 210)  
subi R16,208  
brcc lp01  
subi R16,-208
```

```
lp01: subi R16,104  
brcc lp02  
subi R16,-104  
lp02: subi R16,52  
brcc lp03  
subi R16,-52  
lp03: subi R16,26  
brcc lp04  
subi R16,-26  
lp04: subi r16,13  
brcc lp05  
subi R16,-13  
lp05: pop XL  
ret //ora sicuramente siamo tra 0 e 12
```

② Partiamo dal grafico della macchina

 


A un'ispezione visiva appare che il grafico non presenta stati equivalenti. Si hanno quindi 4 variabili di stato.

Codifica degli stati (A: stato di reset)

|    | $q_3$ | $q_2$ | $q_1$ | $q_0$ | $U (\equiv q_3)$ |
|----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| A* | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                |
| B  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0                |
| C  | 0     | 0     | 1     | 1     | 0                |
| E  | 0     | 1     | 0     | 1     | 0                |
| D  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0                |
| F  | 0     | 1     | 1     | 1     | 0                |
| G  | 0     | 1     | 1     | 0     | 0                |
| M  | 0     | 1     | 0     | 0     | 0                |
| H  | 1     | 0     | 0     | 0     | 1                |

Architettura

 

Mappe delle transizioni

| $q_3 q_2$ | $q_1 q_0$ |        |    |        |
|-----------|-----------|--------|----|--------|
|           | 00        | 01     | 11 | 10     |
| 00        | A 0000    | M 0110 | -  | H 0000 |
| 01        | B 0011    | E 0111 | -  | -      |
| 11        | C 0000    | F 0000 | -  | -      |
| 10        | D 0110    | G 0000 | -  | -      |

$IN=0$

| $q_3 q_2$ | $q_1 q_0$ |    |        |    |
|-----------|-----------|----|--------|----|
|           | 00        | 01 | 11     | 10 |
| A         | M 1000    | -  | H 0001 | -  |
| B         | E 0101    | -  | -      | -  |
| C         | F 0100    | -  | -      | -  |
| D         | G 1000    | -  | -      | -  |

$IN=1$

# Sintesi

$$D_3 = \overline{1N} q_2 \overline{q_0}$$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 1 | - | - |

$$D_2 = \overline{1N} q_2 \overline{q_1} + \overline{q_2} q_1 \overline{q_0} + \overline{1N} \overline{q_1} q_0 + \overline{1N} q_2 q_0$$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 0 | 1 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 1 | - | - |
| 0 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |

$$D_1 = \overline{1N} q_2 \overline{q_1} + \overline{1N} \overline{q_1} q_0 + \overline{1N} \overline{q_2} q_1 \overline{q_0} + \overline{1N} \overline{q_2} q_1 q_0$$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 1 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |

$$D_0 = \overline{q_1} q_0 + \overline{1N} \overline{q_2} \overline{q_0}$$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 1 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | - | - |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 1 |
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |
| 1 | 0 | - | - |

Analisi degli stati definiti dopo la sintesi

|           |           |    |      |      |  |
|-----------|-----------|----|------|------|--|
|           | $q_2 q_1$ |    |      |      |  |
| $q_1 q_0$ | 00        | 01 | 11   | 10   |  |
| 00        |           |    | 0110 |      |  |
| 01        |           |    | 0111 | 0011 |  |
| 11        |           |    | 0000 | 0000 |  |
| 10        |           |    | 0000 | 0110 |  |

|  |    |    |      |      |
|--|----|----|------|------|
|  | 00 | 01 | 11   | 10   |
|  |    |    | 1000 |      |
|  |    |    | 0101 | 0101 |
|  |    |    | 0100 | 0010 |
|  |    |    | 1000 | 0101 |

tutti gli stati futuri individuati sono già definiti nel grafico. Non si verificano, anche in caso di errore delle reti, situazioni anomale NON transitorie.

③ Esaminiamo il costo per 4M parole (ottenute con chip da 4 o da 5 bit per parola)

$4M \times 4 \rightarrow 4 \text{ chip da } 1M \times 4 \rightarrow 0,84 \text{ €}$



$4M \times 5 \rightarrow 2 \text{ chip da } 2M \times 5 \rightarrow 0,84 \text{ €}$

Il chip da 5bit/parola è molto più economico, ma per realizzare parole da 16 b si sprecano comunque dei bit


Soluzioni possibili

| moduli | 4Mx4 | 4Mx5 | totale | Costo                   |
|--------|------|------|--------|-------------------------|
| #      | 4    | 0    | 4Mx16  | 3,36 € per tutti i casi |
|        | 3    | 1    | 4Mx17  |                         |
|        | 2    | 2    | 4Mx18  |                         |
|        | 1    | 3    | 4Mx19  |                         |
|        | 0    | 4    | 4Mx20  |                         |

  Realizzo il caso 1 (senza spreco di bit) aumentando prima la dimensione di parole e poi il n° di parole)



④ Output a 7 segmenti (da hex)

 

Mappo.

| $x_3 x_2$ |    | $x_1 x_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $x_3$     | 00 | 1         | 1  | 1  | 1  |
|           | 01 | 0         | 1  | 0  | 1  |
|           | 11 | 0         | 0  | 1  | 1  |
|           | 10 | 0         | 1  | 1  | 1  |

Tutti essenziali

$$S_F = (x_3 + x_2 + \bar{x}_0)(x_3 + x_2 + \bar{x}_1)(x_3 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1 + \bar{x}_0)$$


5) Uso una struttura generica con registro

Codifica stati

BGN : 000  
 GRP : 001  
 CDN : 010  
 DWN : 011  
 ALT : 100  
 END : 101  
 FOR : 110  
 RST : 111

4 log

L : 00  
 K : 01  
 M : 10

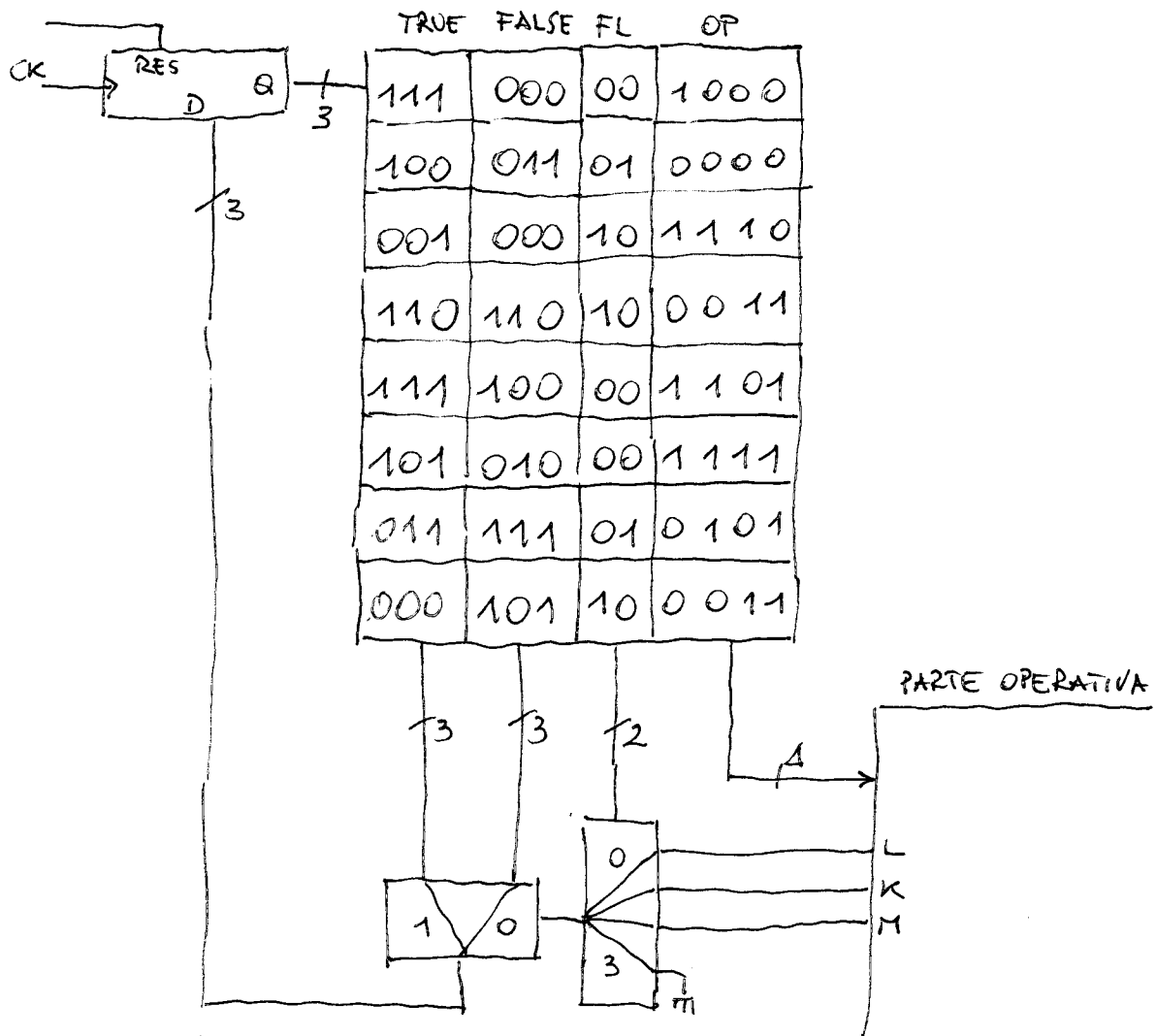



⑥ legge di rappresentazione (valori normalizzati)

$$x = (-1)^s 2^{E-127} (1 + T 2^{-23})$$

$$a = 1,88 \cdot 10^6 = (-1)^0 \cdot 2^{20} \cdot (1 + 6651392 \cdot 2^{-23})$$

$$0_x 10010011_x 110.0101.0111.1101.0000.0000_x$$

$$b = 1,13 \cdot 10^6 = (-1)^0 \cdot 2^{20} (1 + 651392 \cdot 2^{-23})$$

$$0_x 10010011_x 000.1001.1111.0000.1000.0000_x$$

$$c = 5,418 \cdot 10^{13} = (-1)^0 \cdot 2^{45} (1 + 4528911 \cdot 2^{-23})$$

$$0_x 10101100_x 100.0101.0001.1011.0000.1111_x$$

vista la differenza tra ordini di grandezza, si ha

$$a + (b+c) = a + c = c \quad (\text{la codifica coincide con quella di } c)$$

nell'altro caso, invece

$$(a+b) = (-1)^0 2^{21} (1 + 3651392 \cdot 2^{-23})$$

Sommando  $a$  e  $c$  fa scattare l'arrotondamento al valore successivo della mantissa di quest'ultimo  
quindi la codifica di  $S'$  è

$$0_x 10101100_x 100.0101.0001.1011.0001.0000_x$$