


SCHEDA ASE1801		Data: 29 Gennaio 2018
Cognome	Nome	

ESERCIZIO N°1

8 punti

Un encoder ottico rotativo (il cui disco è rappresentato in figura) è collegato ai 4 pin meno significativi della porta C di un microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, mentre ai 4 pin più significativi della stessa porta è collegato un display esadecimale. I fotosensori dell'encoder sono progettati in modo che a un settore bianco corrisponde un contatto chiuso mentre a un settore annerito corrisponde un contatto aperto.

Scrivere un programma assembly che legga continuamente lo stato dell'encoder (il cui disco **deve essere annerito** opportunamente) e scriva sul display la posizione letta. Si ha a disposizione una subroutine "configure" che configura correttamente i pin della porta C (i 4 bit meno significativi sono ingressi con pull-up; i 4 bit più significativi sono uscite totem pole) e li rende disponibili sulla porta virtuale 0. Inoltre si può supporre che nello spazio di memoria non volatile (0x1000-0x1FFF) siano già presenti valori e tabelle di costanti opportune (memorizzate in fase di programmazione).

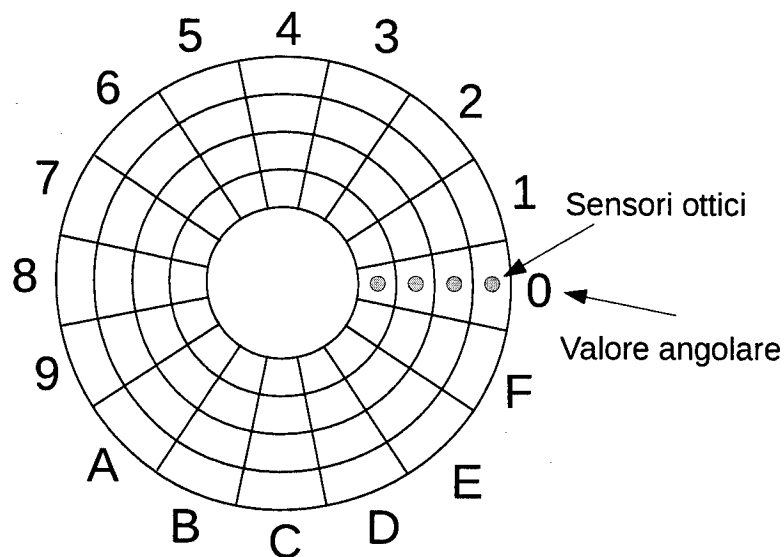

ESERCIZIO N°2

6 punti

Realizzare la subroutine "configure" dell'esercizio precedente.

ESERCIZIO N°3

4 punti

Realizzare con flip-flop T , porte logiche elementari e multiplexer, un contatore in discesa con abilitazione e reset che, al termine del conteggio ($Q = 0$) riparta dal valore 12.

ESERCIZIO N°4

5 punti

Sintetizzare in forma ottima SP una rete combinatoria a 5 ingressi x_2, x_1, x_0 e y_1, y_0 (che sono le cifre binarie dei valori senza segno X e Y) in grado di porre in uscita il bit meno significativo del risultato dell'espressione $[(X+2)/(Y+1)] \bmod 3$.

ESERCIZIO N°5

4 punti

Progettare una rete di Moore con abilitazione e reset (prioritario) che genera in uscita una sequenza periodica il cui periodo (pari a 7 cicli di clock) è costituito dai valori 0101010. La presenza del reset fa ripartire la sequenza dall'inizio.

ESERCIZIO N°6

6 punti

Si hanno le rappresentazioni binarie di 3 numeri relativi su 8 bit (con una legge di rappresentazione non nota e non necessariamente uguale nei vari casi, appartenente a una tra MS, C2, C1 e Traslazione): $A = 01111110$ $B = 01010111$ e $C = 10001101$.


Una rete combinatoria esegue correttamente la somma S dei valori dati, ne verifica la rappresentabilità in C2 su 8 bit, e la rappresenta come $S = 11001000$.

Determinare, se possibile, il valore di A , B e C e le relative leggi di rappresentazioni usate, coerenti con il codice binario dato.

1

Un encoder ottico rotativo (il cui disco è rappresentato in figura) è collegato ai 4 pin meno significativi della porta C di un microcontrollore AVR XMEGA256A3BU, mentre ai 4 pin più significativi della stessa porta è collegato un display esadecimale. I fotosensori dell'encoder sono progettati in modo che a un settore bianco corrisponde un contatto chiuso mentre a un settore annerito corrisponde un contatto aperto.

Scrivere un programma assembly che legga continuamente lo stato dell'encoder (il cui disco **deve essere annerito** opportunamente) e scriva sul display la posizione letta. Si ha a disposizione una subroutine "configure" che configura correttamente i pin della porta C (i 4 bit meno significativi sono ingressi con pull-up; i 4 bit più significativi sono uscite totem pole) e li rende disponibili sulla porta virtuale 0. Inoltre si può supporre che nello spazio di memoria non volatile (0x1000-0x1FFF) siano già presenti valori e tabelle di costanti opportune (memorizzate in fase di programmazione).

 

/*

Sfruttando il suggerimento, si può eseguire la conversione usando una tabella contenuta in EEPROM, in 16 locazioni consecutive a partire da 0x1000.*/

```
.cseg //ritorna alla memoria di programma; serve dopo una direttiva .eseg
init:
  rcall configure //predispone la porta
  ldi XL,low(LUT_BASE+EE_BASE)
  ldi XH,high(LUT_BASE+EE_BASE)
loop:
  in R16,VPOR0_IN //legge l'encoder (0 - contatto chiuso - se bianco)
  andi R16,0x0F //toglie i bit più significativi al dato letto
  andi XL,0x0F //toglie i bit più significativi al puntatore
  add XL,R16 //calcola indirizzo LUT
  ld R17,X
  out VPOR0_OUT,R17 //valore esadecimale da LUT
  rjmp loop //ripeti per sempre
```

2

Realizzare la subroutine "configure" dell'esercizio precedente. (Nella soluzione proposta è presente anche la parte che predispone la EEPROM, non richiesta dal testo dell'esercizio.)

```
.equ LUT_BASE=0x0000 //posizione della LUT con il digit meno significativo nullo
.equ EE_BASE=0x1000 //inizio della eeprom in memoria
.equ IN_POS=0b00001111 //ingressi 4 bit meno significativi
.equ IN_CFG=0b00011000 //pull-up (011 bit 3,4,5)
.equ OUT_POS=0b11110000 //uscite 4 bit più significativi, buono anche per DIR
.equ OUT_CFG=0b00000000 //totem pole senza pull (000 bit 3,4,5)
.equ VPORT0_C=0b00000010 //PORTC in VPORT0

/* Predisposizione per la LUT da Gray (indirizzo) a binario (contenuto)
 * i valori di conversione sono, per un Gray solito (vedi disegno encoder):
 * 0,1,3,2,7,6,4,5,F,E,C,D,8,9,B,A
 */
.eseg
.org LUT_BASE
.db 0x0,0x1,0x3,0x2,0x7,0x6,0x4,0x5,0xF,0xE,0xC,0xD,0x8,0x9,0xB,0xA


/* Qui ci va il codice principale, preceduto dalla direttiva ".cseg"

/* Subroutine di configurazione
 */
configure:
push R16
push R17
ldi R16,IN_POS
ldi R17,IN_CFG
sts PORTCFG_MPCMASK,R16
sts PORTC_PIN0CTRL,R17 //PIN0 è tra gli ingressi
ldi R16,OUT_POS
ldi R17,OUT_CFG
sts PORTCFG_MPCMASK,R16
sts PORTC_PIN4CTRL,R17 //PIN4 è tra le uscite
ldi R16,VPORT0_C
sts PORTCFG_VPCTRLA,R16 //PORTC viene vista come VPORT0
ldi R16,0 //valore iniziale per l'uscita
ldi R17,OUT_POS //i 4 pin più significativi in uscita
sts VPORT0_OUT,R16
sts VPORT0_DIR,R17
pop R17
pop R16
ret
```


③ Contatore DOWN modulo 13 con abilitazione E e reset R (priorit.)

sequenza. $\begin{matrix} 0000 \\ 1100 \\ \dots BB \end{matrix}$ } transizione finale

 
Viste le specifiche, usa come elemento un T-F con E ed R priorit. (entrambi sincroni)



 
Rispetto la funzionalità di E ed R, il circuito diventa




④ MAPPA $L(x+2)/(y+1) \bmod 3, \bmod 2$

 

 la sintesi ottima ^{si} è fatta da 7 implicanti, tutti ESSENZIALI (con * un mintermine coperto esclusivamente dall'implicante indicato)



5) Grafo (ingressi R, E)

 

Se $R=1$ (con E qualunque) lo stato futuro è A

Codifica degli stati (stile "contatore")


- A 000
 - B 001
 - C 010
 - D 011
 - E 100
 - F 101
 - G 110
- q_2, q_1, q_0

q_0 coincide con l'uscita


Architettura: scelgo la sintesi con D con E e R prioritario rete di uscita cortocircuito

Mappe delle transizioni

	q_0	
	0	1
$q_2 q_1$		
00	110	000
01	001	010
11	101	---
10	011	100

 


Architettura

 


$$D_2 = \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 + q_2 q_1 + q_2 q_0$$

$$D_1 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + q_1 q_0$$

$$D_0 = q_1 \bar{q}_0 + q_2 \bar{q}_0$$

 

Scheme

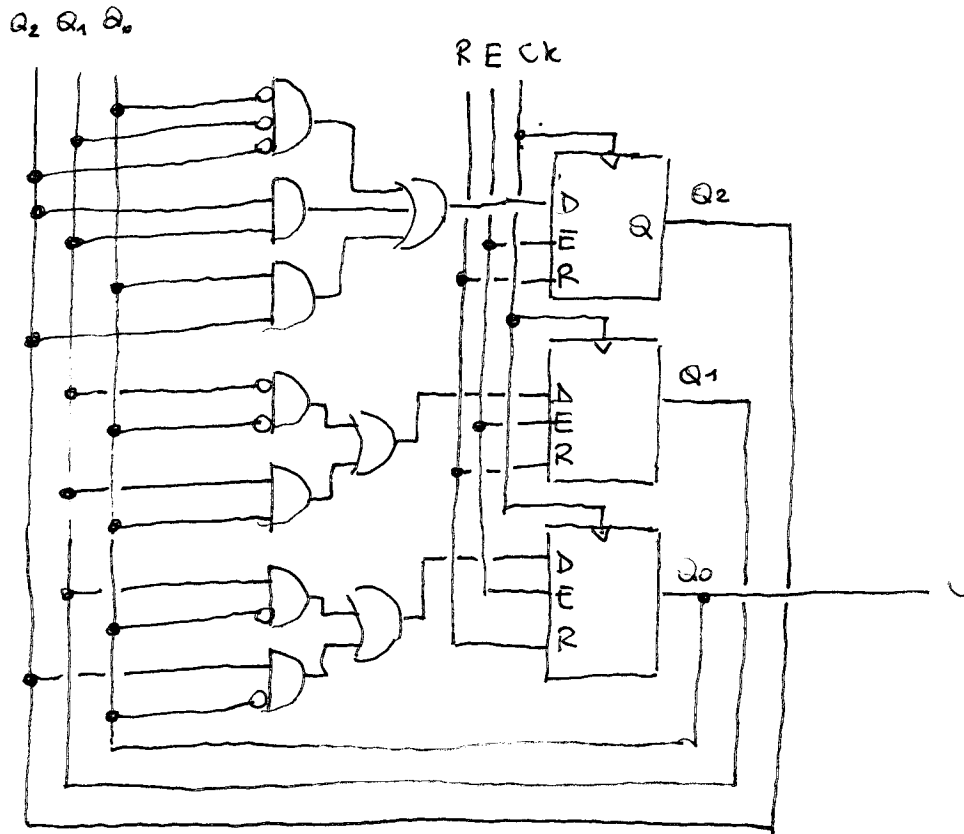

⑥ Determiniamo il valore dei CODICI dati per le diverse codifiche

	A	B	C
MS	126	87	-13
C2	126	87	-115
C1	126	87	-114
T	-2	-41	13

Esaminiamo tutte le possibili combinazioni di somma (sono 16) - il risultato deve essere rappresentabile e pari
 o. $S = -56$

A	B	C	(A+B) + C	Commento	(per valori POSITIVI, * è indifferentemente C1, C2 e MS)	
*	*	MS	-13	200	overflow	
		C2	-115	>0	no	
		C1	-114	>0	no	
		T	+13	226	overflow	
*	T	MS	-13	>0	no	
		C2	-115	>0	no	
		C1	-114	>0	no	
		T	+13	>0 e	overflow	
T	*	MS	-13	>0	no	
		C2	-115	-30	no	
		C1	-114	-29	no	
		T	+13	>0	no	
T	T	MS	-13	-56	OK	↙
		C2	-115	overflow		
		C1	-114	overflow		
		T	+13	-30	no	

C'è quindi un'unica possibilità:

$$\begin{aligned}
 A &= -2 & T \\
 B &= -41 & T \\
 C &= -13 & MS
 \end{aligned}$$